
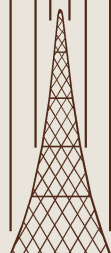


МАССОВАЯ
РАДИО-
БИБЛИОТЕКА

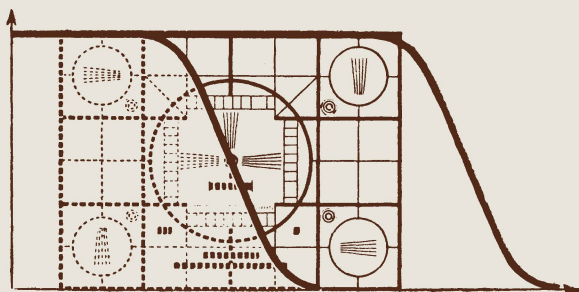


Г. И. Б Я Л И К

ШИРОКОПОЛОСНЫЕ УСИЛИТЕЛИ



ГОСЭНЕРГОИЗДАТ

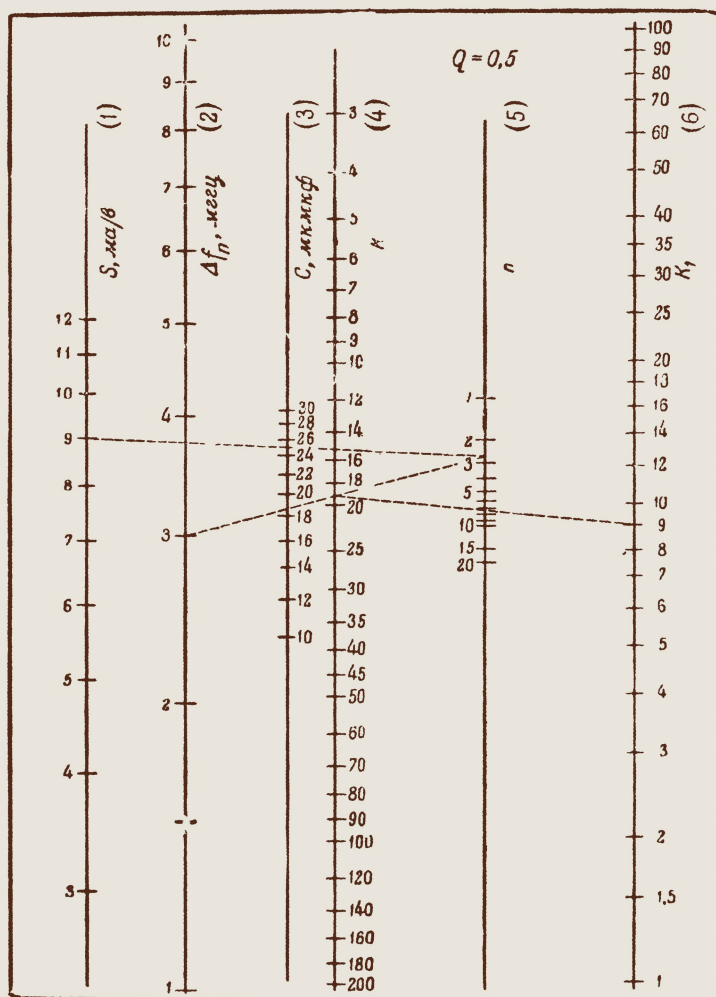

Выпуск 104

Г. И. БЯЛИК

ШИРОКОПОЛОСНЫЕ УСИЛИТЕЛИ



Scan AAW



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1951 ЛЕНИНГРАД

В брошюре содержатся основные сведения об особенностях усилительных устройств, предназначенных для неискаженного воспроизведения формы усиливаемых сигналов. Рассматриваются основные применяемые схемы, их недостатки и методы их улучшения. Приводятся расчетные соотношения, позволяющие определить параметры схем.

Брошюра предназначена для подготовленных радиолюбителей, занимающихся телевидением, импульсной техникой и телемеханикой. Содержащийся в ней расчетный материал может быть также полезен инженерно-техническому персоналу, связанному по работе с широкополосными усилителями.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Особенности широкополосных усилителей	3
Для чего нужны широкополосные усилители . .	3
Основные особенности . .	5
Частотные и фазовые искажения	7
Переходные характеристики	11
Частотный состав испытательных сигналов	15
Искажения импульсов . .	17
Нелинейные искажения . .	21
Шумы	24

ГЛАВА ВТОРАЯ

Реостатный усилитель . . .	28
Усилительный каскад . . .	28
Коэффициент усиления . .	31
Частотная и фазовая характеристики	34
Усилительная способность схемы	38
Искажения формы сигналов	39
Многокаскадные усилители	47

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Компенсированные усилители	52
Простая параллельная схема	52
Переходная характеристика схемы	56
Определение нагрузочного сопротивления	59
Число каскадов	62
Особенности выходных каскадов	63
Сложные схемы высокочастотной компенсации . .	69
Схема с последовательно-параллельной компенсацией	73
Низкочастотная компенсация	78

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Обратные связи в усилителях	85
Катодная нагрузка	85
Компенсация противосвязью	88
Катодный повторитель . .	90
Схема с положительной обратной связью	93
Цепь экранирующей сетки	96
Двухкаскадная схема с противосвязью	100
Приложение	104

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОСОБЕННОСТИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ШИРОКОПОЛОСНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

В различных областях современной науки и техники приходится иметь дело с физическими явлениями, которые весьма быстро протекают во времени. Эти явления могут через известные промежутки вновь периодически повторяться. Они также могут быть неповторимыми, случайными или просто единичными. Так, например, грозные разряды в атмосфере повторяются незакономерно; они длятся лишь миллионные доли секунды (микросекунды). Сигналы, излучаемые и принимаемые импульсными радиолокационными установками, также длятся микросекунды, но эти сигналы периодически повторяются.

Подробное исследование быстропротекающих процессов расширяет наши представления о внешнем мире. Знание процессов позволяет активно воздействовать на природу. Вот несколько примеров. Ряд достижений атомной физики явился результатом изучения быстропротекающих электрических явлений изменения внутриатомной структуры. Изучение формы электрических колебаний головного мозга позволяет успешно лечить некоторые заболевания. С помощью кратковременных электрических импульсов радиолокационные установки измеряют расстояния до удаленных предметов. Быстропеременные электрические сигналы позволяют осуществлять высококачественную телевизионную передачу.

Для изучения и использования быстропротекающих процессов необходимы специальные устройства, реагирующие на быстрые изменения. Наиболее удобными являются электронные приборы, практически мгновенно реагирующие на электрические изменения, например электронно-лучевая трубка.

В качестве индикаторов быстропеременных процессов используются не только электронно-лучевые трубки. Индикаторами могут быть специальные электронные или механические реле, электронные счетчики импульсов и другие приборы. Здесь важно отметить одно обстоятельство. Подавляющее большинство оконечных устройств, т. е. устройств, которые являются индикаторами или потребителями быстропеременного процесса, требует для своей нормальной работы достаточного по величине сигнала. Например, электронно-лучевые трубки нормально работают, если управляющее ими напряжение достигает величины нескольких десятков или даже сотен вольт.

Электрические источники быстропротекающих процессов обычно создают сигналы, величина которых составляет лишь несколько микровольт или, в лучшем случае, милливольты. Так, например, микровольтами измеряются сигналы, отраженные от целей, пришедшие на вход приемника радиолокационной станции. Доли милливольты составляют сигналы, создаваемые передающей телевизионной трубкой-иконоскопом, который преобразует оптическое изображение в последовательную серию электрических сигналов. Для того чтобы передать телевизионные сигналы в пространство, ими нужно воздействовать на радиопередающее устройство. Уровень воздействующих (модулирующих) сигналов достигает нескольких сотен вольт. Значит, между телевизионным радиопередатчиком и иконоскопом необходимо поместить устройство, усиливающее сигналы в десятки тысяч раз. Такие же устройства практически приходится включать в любую систему, использующую быстропротекающие процессы.

В своей повседневной жизни читатель сталкивался с усилителями электрических сигналов. Радиотрансляционный узел и радиоприемник состоят из сочетания различных усилителей, использующих электронные лампы. Любая звуковая киноустановка содержит электронные усилители.


Хотя усилители, рассматриваемые в этой книге, и очень похожи на перечисленные выше устройства, используют тот же принцип усиления и состоят из тех же схемных элементов, однако о них следует говорить особо.

В чем же особенности так называемых широкополосных усилителей? Почему на определенной группе электронных усилителей следует останавливаться отдельно? Что называется широкополосным усилителем?

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Широкополосные усилители делятся на две большие группы: нерезонансные (усилители нижних частот) и резонансные (полосовые). В дальнейшем речь будет идти исключительно о нерезонансных широкополосных усилителях.

Две особенности отличают широкополосные усилители¹ от усилителей низкой частоты, применяемых в звуковом кино, радиовещании и других областях техники.

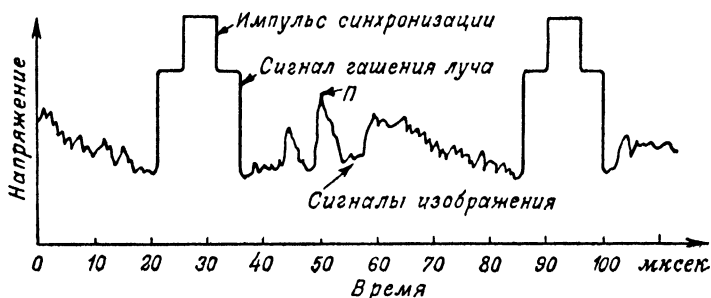

Фиг. 1. Форма телевизионного сигнала.

Первая из них, качественная, заключается в том, что к широкополосным усилителям предъявляются весьма жесткие требования относительно неискаженной передачи формы усиливаемого сигнала. Под формой сигнала условимся понимать форму кривой, изображающей зависимость напряжения (тока или мощности) от времени.

На фиг. 1 изображен график изменения напряжения телевизионного сигнала во времени. Задачей усилителя является точное воспроизведение этой зависимости с одновременным изменением масштаба вертикальной оси. Так, если для кривой, снятой на входе усилителя, масштаб вертикальной оси составит, к примеру, 1 мв в 1 см, то для усиленного выходного напряжения масштаб вертикальной оси будет, скажем, 10 в в 1 см. Форма кривой не должна при этом меняться.

Действительно, если на кривой фиг. 1 вместо пика напряжения для данного момента времени (точка n) мы полу-

¹ В связи с тем, что широкополосные усилители имеют большое распространение в телевидении, за ними прочно укрепился термин „видеоусилители“, что означает усилители наблюдаемых сигналов. Широкополосные усилители иногда называют „импульсными усилителями“.

чим провал, то точка изображения на экране телевизора, которая должна быть темной, окажется на самом деле яркой. Изображение исказится. То же самое можно сказать о сигналах радиолокатора — искажение формы кривой усиливаемых колебаний приводит к меньшей точности в определении расстояний.

Вопрос передачи формы усиливаемых колебаний связан с допустимостью фазовых, частотных и нелинейных искажений, о которых речь будет ниже.

Иначе обстоит дело в приборах, предназначенных для усиления звуковых сигналов. В силу свойств уха, там допустимы значительные искажения формы кривой.

Вторая особенность широкополосных усилителей, количественная, заключается в большой скорости изменений усиливаемого ими напряжения, что как для периодических, так и для единичных процессов связано с частотой колебаний. В усилителях звуковых сигналов максимальная частота не превышает 10 000—15 000 колебаний в секунду. В широкополосных усилителях максимальная частота усиливаемых колебаний может составлять миллионы в секунду (мегагерцы). Это непосредственно следует, например, из рассмотрения масштаба горизонтальной оси фиг. 1.

Отличие имеется и в медленно меняющихся сигналах. Некоторые широкополосные усилители должны усиливать сигналы, весьма медленно меняющиеся во времени, — несколько раз в секунду, или даже одно колебание за несколько секунд. В усилителях звуковых сигналов низшая частота усиливаемых колебаний обычно не меньше 30—50 в секунду. При построении схем, рассчитанных на усиление медленно меняющихся сигналов, так же как и при конструировании схем для усиления быстроменяющихся сигналов, возникают трудности. Наибольшие трудности возникают при усилении неповторяющихся, случайных быстропротекающих сигналов.

Указанные особенности и составляют специфику широкополосных усилителей. Первая особенность тесно связана со второй. Широкий диапазон скоростей изменения сигналов, широкая полоса частот, приводит к искажению формы кривой при усилении.

Прежде чем перейти к непосредственному описанию усилительных схем, необходимо подробнее остановиться на вопросе о том, что представляют собой усиливаемые сиг-

налы и как они могут измениться после усиления. Тогда можно будет судить о требованиях, предъявляемых к широкополосным усилителям, и о том, как выполняются эти требования в реальных схемах.

ЧАСТОТНЫЕ И ФАЗОВЫЕ ИСКАЖЕНИЯ

Усиливаемые сигналы весьма многообразны, ибо они отражают реальные жизненные процессы и, даже при одинаковом на первый взгляд содержании, все же отличаются друг от друга некоторыми неповторимыми оттенками. Различные сцены перед объективом передающей телевизионной установки, различные по отражающей способности и по дальности объекты обнаружения радиолокационных станций, различные физические или биологические процессы дают сигналы, по форме отличающиеся друг от друга.

В каждом отдельном случае, зная форму сигнала на входе усилителя и на выходе, можно обнаружить изменения, искажения, которые внес усилитель. Но сказать при этом с уверенностью, как поведет себя усилитель при другом сигнале, — мы не сможем. Оценка качества прибора не может базироваться на искажении формы случайного сигнала; необходим какой-то универсальный сигнал, по допускаемым искажениям которого можно было бы конструировать усилитель.

Обычно в радиотехнике в качестве универсального испытательного сигнала используются непрерывные синусоидальные колебания. Зависимость величины усиления схемы (коэффициента усиления) от частоты синусоидального колебания называется частотной характеристикой.


В звуковещательной аппаратуре очень часто знание частотной характеристики является достаточным для суждения об искажающих свойствах прибора¹, ибо любой сложный колебательный процесс можно представить в виде суммы простых синусоидальных и косинусоидальных (гармонических) колебаний.

В широкополосных усилителях знание частотной характеристики является только лишь полезным, но не достаточным. С помощью частотной характеристики можно произвести ориентировочный расчет усилителя, или по измерен-

¹ Мы пока считаем, что работа усилительных ламп происходит в области линейного участка характеристики, изображающей зависимость анодного тока от напряжения на сетке.

ной характеристике приближенно можно судить об искажающих свойствах уже собранного усилителя.

Частотная характеристика влияет на форму воспроизводимого сигнала. На фиг. 2,а показан сигнал, являющийся суммой мгновенных значений трех синусоидальных колебаний, амплитуды которых убывают по мере увеличения ча-

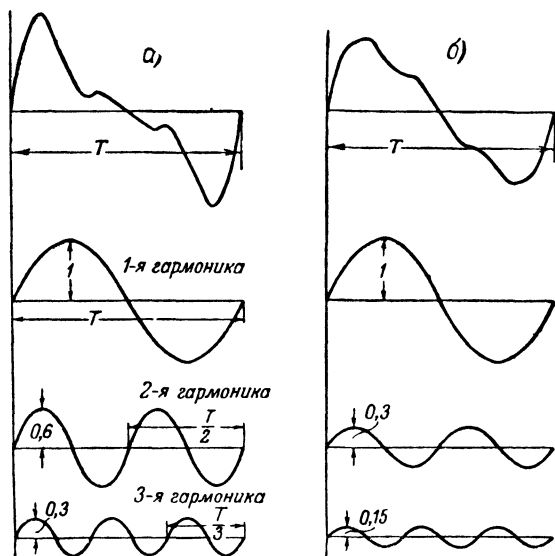

Фиг. 2. Сложение гармонических составляющих.


стоты. Амплитуда колебаний с двойной частотой составляет 60% от амплитуды основного колебания, с тройной — 30%. Пусть некоторый усилитель, на вход которого подан такой сигнал, не одинаково усиливает гармонические составляющие различных частот. Например, частотная характеристика такова, что амплитуда последующей составляющей будет ослаблена относительно предыдущей, так что на выходе усилителя амплитуда колебания с двойной частотой составит только 30% от амплитуды основного колебания, с тройной частотой — 15%. Тогда, как видно из фиг. 2,б, мы получим на выходе сигнал, форма которого отличается от формы входного сигнала. Для того чтобы искажения формы отсутствовали, частотная характеристика должна быть равномерной, т. е. усиление должно быть одинаковым для

всех гармонических составляющих усиливаемого сигнала. Как известно, это требование не выполняется при наличии реактивных схемных элементов — индуктивностей и емкостей. Однако знание частотной характеристики еще не дает полного представления о том, как исказится форма реального колебания. Для суждения об искажениях формы нужно еще знать, какой фазовый сдвиг вносится усилителем для каждого гармонического колебания данной частоты. Зависимость фазового сдвига от частоты называется фазовой характеристикой усилителя.

На фиг. 3 изображены те же гармонические составляющие, что и на фиг. 2, а, с такими же амплитудными соотношениями, только в другом взаимном фазовом расположении, которое, как мы допускаем, внес усилитель. Видно, что форма кривой при этом резко меняется. Такие искажения называются фазовыми. Если в усилителях звуковых сигналов наличие фазовых искажений не повлияет на восприятие, и впечатление о звуке, слышимом в громкоговорителе, будет правильным, ибо ухо не реагирует на фазовые искажения, то при наблюдении сигналов

на экране окончного прибора зрительное впечатление о сигнале изменится. На экране электронно-лучевой трубки будет рисунок, не соответствующий исследуемому сигналу. На экране телевизора фазовые искажения проявляются в виде подчеркивания границ между светлыми и темными местами, появлении двойных контуров, неравномерной яркости отдельных кадров.

Фазовые искажения оцениваются при помощи фазовой характеристики. Для того чтобы фазовые искажения отсутствовали, нужно, чтобы фазовый сдвиг был равен нулю для всех гармоник либо пропорционален частоте. В последнем случае относительное расположение гармоник во времени не нарушится. Это утверждение иллюстрируется следующим примером. Пусть выходное напряжение первой гармо-

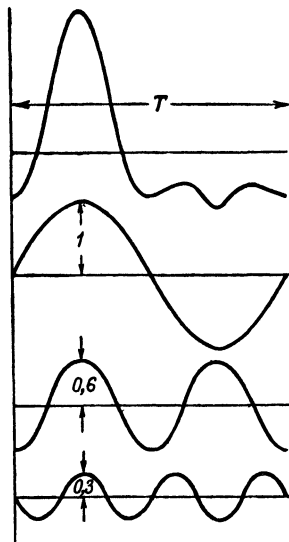


Фиг. 3. Сложение тех же гармоник, что и на фиг. 2, а, но сдвинутых по фаз.

ники сигнала сдвинуто по фазе относительно той же гармоники входного сигнала на некоторый угол. Фаза, угловая частота и время связаны простым соотношением: фаза равна частоте, умноженной на время (путь равен скорости, умноженной на время). Спрашивается, на какой угол должна сдвинуться по фазе вторая гармоника, частота которой вдвое больше, чтобы прошло то же самое время? Очевидно,

что фазовый сдвиг в этом случае также должен увеличиться вдвое. Для третьей гармоники — втрое и т. д.

Так как в реальных схемах фазовый сдвиг всегда имеется из-за наличия реактивных элементов схемы, т. е. условие равенства нулю фазовых сдвигов исключается, то нужно стремиться к тому, чтобы фазовый сдвиг был прямо пропорционален частоте.

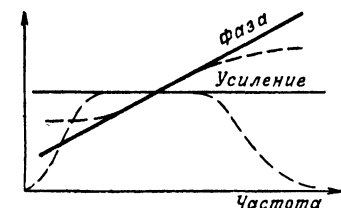

Фиг. 4. Частотные и фазовые характеристики идеального (сплошные линии) и реального (пунктир) усилителя.

Итак, чтобы не произошло искажений формы сигнала, усиление не должно зависеть от частоты, а фазовый сдвиг должен быть прямо пропорционален частоте, как показано на фиг. 4 (сплошные линии).

Мы уже отметили выше, что из-за наличия в схемах, кроме сопротивлений, еще емкостей и индуктивностей, частотные и фазовые характеристики не могут быть идеальными; они отличаются от прямых линий, изображенных на фиг. 4, и соответствуют, к примеру, пунктирным линиям на той же фигуре. При построении усилителей нужно стремиться к тому, чтобы в заданных пределах приблизить реальные характеристики к идеальным. Отклонения характеристик от идеальных и проявляются в виде частотных и фазовых искажений. Так как и фазовые и частотные искажения возникают из-за наличия одних и тех же реактивных элементов схемы, то бессмысленно изменить одну характеристику без изменения другой. Между характеристиками имеется самая тесная непосредственная связь. При ухудшении частотной характеристики ухудшается также и фазовая, и наоборот — при выправлении частотной характеристики улучшается и фазовая.


При расчете и конструировании, или при испытании готовых усилителей, можно получить частотную и фазовую

характеристики, но довольно сложно при этом составить представление об искажениях формы реальных усиливаемых сигналов. Ведь частотные и фазовые характеристики основаны на представлении о том, что усиливаемые колебания являются непрерывными гармоническими и отличаются только по частоте. Каковы будут искажения сложных по форме колебаний, таких, например, какие показаны на фиг. 1, или каковы будут искажения неповторяющихся сигналов? В этом случае нужно непосредственно исследовать прохождение данного сигнала через усилитель. Можно ли это сделать? Принципиально, конечно, можно, но для этого мы должны знать закон, по которому изменяется сигнал. Такой закон не всегда можно выразить. Но даже если преодолеть эти препятствия и найти форму колебаний на выходе, будет ли это полностью характеризовать усилитель для сигнала другой формы? Конечно, нет. Поэтому в технике широкополосных усилителей, наряду с относительно просто осуществимыми исследованиями их частотных и фазовых свойств, рассматривается вопрос о прохождении через усилитель сигнала условной, стандартизованной формы — такого сигнала, по искажениям которого можно было бы судить об общих качествах усилителя применительно к любому другому сложному сигналу.

ПЕРЕХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сигнал, с помощью которого можно оценить качество широкополосного усилителя, изображен на фиг. 5.

Напряжение или ток такой формы характеризует собой следующий процесс. Пусть на вход усилителя, который мы собираемся исследовать, до некоторого момента времени t_0 не подключены никакие источники напряжения, т. е. входное напряжение равно нулю. В момент времени t_0 мы мгновенно подключаем ко входу источник постоянного напряжения, создающий на входных зажимах усилителя разность потенциалов, равную, скажем, 1 в. (Удобнее для рассмотрения выбирать одновольтовый или вообще единичный сигнал, ибо тогда величина выходного сигнала будет непосред-

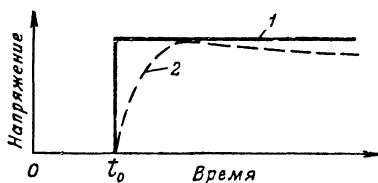

Фиг. 5. Перепад напряжения 1 и его воспроизведение реальным усилителем, называемое переходной характеристикой 2.

венно выражать коэффициент усиления). После включения напряжение на входных зажимах уже больше не изменяется, остается постоянным и равным 1 в. Такой сигнал часто называют перепадом (скачком) напряжения или единичным напряжением. Точку начала отсчета времени обычно совмещают с моментом включения.

Почему же выбран именно такой сигнал для исследования? Это сделано по двум причинам. Первая — перепад напряжения объединяет два крайних противоположных режима, особенно наглядно характеризующих работу широкополосного усилителя: чрезвычайно быстрое, мгновенное изменение напряжения на входе в момент времени t_0 и отсутствие какого бы то ни было изменения напряжения после момента времени t_0 . Если бы выходное напряжение по форме не отличалось от входного, то это означало бы, что усилитель способен воспроизводить мгновенные изменения напряжения. Вспомнив о невозможности мгновенных изменений напряжения на конденсаторе в цепи, содержащей сопротивление, мы заметим, что воспроизведение такого сигнала в точности немыслимо ни одним усилительным устройством, хотя бы потому, что монтажные проводники обладают определенной емкостью относительно общего провода. Однако по степени приближения кривой выходного напряжения к перепаду напряжения можно судить о величине емкостей, тормозящих быстрые изменения, т. е. о способности усилителя реагировать на быстрые изменения.

Чем выше частота синусоидального колебания, тем круче кривая, изображающая это колебание во времени. Отсюда можно сделать вывод о том, что способность к воспроизведению мгновенного перепада каким-то образом связана со способностью усиливать колебания очень высоких частот, связана с отсутствием искажений на высоких частотах.

Если бы кривая выходного напряжения после t_0 совпала с прямой, изображающей подачу постоянного напряжения на вход, то это означало бы, что усилитель в то же время способен усиливать неизменяющиеся, или чрезвычайно медленно изменяющиеся, напряжения, например синусоидальные колебания весьма низких частот. Способность усиливать медленно изменяющиеся напряжения связана с отсутствием искажений на низких частотах.

Зная форму выходного напряжения, если на вход подан перепад, можно сказать, какова, например, частотная характеристика. И, наоборот, зная частотную и фазовую ха-

рактеристики, можно примерно представить себе искажения, которые внесет усилитель при воспроизведении перепада.

На фиг. 5 пунктиром показано выходное напряжение реального усилителя, на вход которого подан перепад напряжения. Для удобства сравнения формы выходного напряжения с входным при построении пунктирной кривой мы считали, что коэффициент усиления схемы равен единице. Такой прием может быть использован всегда. Для этого при совмещении графиков входного и выходного напряжений масштаб выходного напряжения нужно уменьшить в K раз, где K — коэффициент усиления для того момента времени, когда выходное напряжение уже примерно дорастет до максимума. Мы видим из графика, что вместо мгновенного скачка напряжения в момент времени t_0 , выходное напряжение довольно медленно возрастает до максимума, а затем не остается постоянным и начинает спадать. Это означает, что усилитель не способен воспроизводить быстрые изменения входного напряжения и не способен также воспроизводить медленные изменения напряжения на входе. Можно заключить, что данный усилитель вносит искажения на высоких и низких частотах.


Форму выходного напряжения усилителя, на вход которого подан перепад напряжения, мы будем называть переходной характеристикой усилителя. Переходной она называется потому, что характеризует способность усилителя реагировать на очень быстрый переход от одного состояния, когда сигнала на входе нет, к другому режиму, когда на вход подано постоянное напряжение.

Производить оценку качества широкополосных усилителей по виду переходной характеристики предложил еще в 30-х годах советский ученый О. Б. Лурье.

Итак, по виду переходной характеристики мы можем судить о способности усилителя к воспроизведению быстрых и медленных изменений, о том, как усилитель воспроизводит мгновенный переход от одного неизменного состояния к другому. Очевидно, что тот усилитель будет более качественным, у которого, при наибольшем коэффициенте усиления, переходная характеристика будет ближе к перепаду напряжения.

Вторая причина, по которой для исследования усилителей удобно использовать перепад напряжения, заключается в том, что любую реальную кривую, изображающую напря-

жение на входе усилителя, можно весьма точно представить как большую сумму перепадов напряжений. Идея такого представления дана на фиг. 6. Кривая A изображает действительное напряжение на входе. Ступенчатая линия $oo'aa'bb' \dots$ является суммой мгновенных значений перепадов: oo' — совершающегося в момент времени t_0 , aa' — в момент t_1 и т. д.; каждый из перепадов происходит в по-

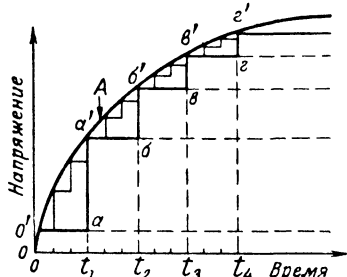

Фиг. 6. Входное напряжение A можно представить в виде суммы перепадов напряжений.


следующий момент времени и повышает напряжение до такого значения, которое совпадает с кривой A . Эта ступенчатая линия вписана в кривую A . Вершина каждой ступени касается кривой A . Конечно, ступенчатая линия $oo'aa'bb' \dots$ лишь отчасти передает характер кривой A , но, сокращая промежутки времени t_0-t_1 , t_1-t_2 и т. д., мы, в конце концов, получим ступенчатую линию, очень похожую на кривую A (фиг. 6).

Зная переходную характеристику усилителя и закон, по которому изменяется напряжение на входе, можно, воспользовавшись специальными формулами, просуммировать целый ряд одинаковых переходных характеристик и получить форму выходного напряжения, каким оно будет в действительности.

Таким образом, для оценки любого широкополосного усилителя достаточно получить переходную характеристику, зная которую, мы сможем изобразить выходное напряжение, когда на вход подано напряжение любой интересующей нас формы.

Перепад напряжения не является единственным сигналом, применяемым для оценки качества широкополосных усилителей. В некоторых случаях более удобным может явиться применение для целей расчета и испытания, например, прямоугольного импульса (фиг. 7, a) или последовательности кратковременных, сравнительно с периодом их повторения, прямоугольных импульсов (фиг. 7, b), или, наконец, последовательности симметричных прямоугольных сигналов, изображенной на фиг. 7, b . Приблизительно такие сигналы можно получить в специальных электронных схемах, например в схеме, называемой мультивибратором.

Каждый из приведенных на фиг. 7 сигналов лишь немногим сложнее перепада напряжения. Так, например, прямоугольный импульс можно рассматривать как сумму двух перепадов: одного — положительного, происходящего в момент времени 1 и повышающего напряжение от 1 до 2, другого — отрицательного, происходящего в момент 3 и уменьшающего напряжение на такую же величину.

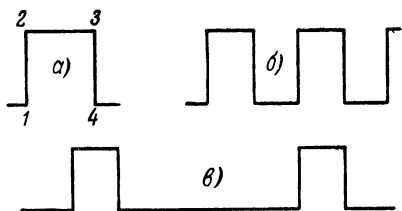

Фиг. 7. Сигналы, используемые при исследовании искажений в усилителях.

a — прямоугольный импульс; *б* — симметричные прямоугольные сигналы; *в* — последовательность несимметричных прямоугольных импульсов.

В каждом конкретном случае пользуются таким сигналом, который позволяет наиболее наглядно выявить интересующие нас свойства данного усилителя, предназначенного для определенных целей.

ЧАСТОТНЫЙ СОСТАВ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ


Выше мы отметили, что между искажениями формы усиливаемых сигналов и частотными свойствами усилителя существует связь. Может возникнуть вопрос о том, как искажаются сигналы, изображенные на фиг. 7, если пропустить такие сигналы через усилитель, частотная и фазовая характеристики которого нам известны. Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно выяснить, можно ли сигналы, изображенные на фиг. 7, представить в виде суммы непрерывных гармонических колебаний. Оказывается, что возможно. Для этого амплитуды и частоты складываемых колебаний должны находиться в определенном соотношении, характерном только для сигнала данной формы.

Так, например, симметричные прямоугольные сигналы можно получить, если просуммировать очень большое число синусоидальных колебаний. Частота основной синусоиды (1-й гармоники) будет определять частоту прямоугольного колебания. Частоты высших гармоник кратны основной. Частота 2-й гармоники в три раза больше частоты 1-й гармоники, следующей — в пять раз больше частоты 1-й гармоники и т. д.

Амплитуды же должны быть обратно пропорциональны частоте. Это значит, что если принять амплитуду 1-й гар-

моники за единицу, то амплитуда следующей должна быть равна $\frac{1}{3}$, так как ее частота в три раза больше, и т. д.

Амплитудно-частотный состав таких сигналов можно представить в виде наглядного графика. Пусть каждая суммируемая гармоника условно изображается в виде вертикальной линии, длина которой пропорциональна амплитуде данной гармоники. Тогда, располагая эти линии вдоль гори-

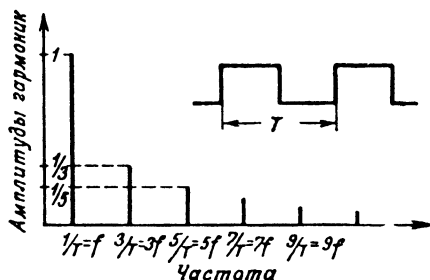

Фиг. 8. Частотный спектр симметричных прямоугольных сигналов.

зонтальной оси, масштаб которой пропорционален частотам, получим наглядное представление об амплитудно-частотном составе или о так называемом частотном спектре сигнала. На фиг. 8 приведен частотный спектр последовательности прямоугольных сигналов, иллюстрирующий сказанное выше.


Для случая, когда длительность импульса равна $\frac{1}{8}$ периода T , частотный спектр приведен на фиг. 9. Из этого графика можно сделать заключение о том, что здесь суммируются не только нечетные гармоники, но также и гармоники, частоты которых в два, четыре и, вообще, в четное число раз больше частоты основной гармоники. Амплитуды гармоник убывают по мере увеличения частоты. Амплитуда 8-й гармоники равна нулю. Все амплитуды гармоник, начиная с 9-й и до 15-й, нанесены ниже оси частот. Этим условно показывается, что гармоники должны быть сдвинуты по фазе на 180° .

Если бы мы захотели изобразить график для последовательности импульсов, в которой длительность импульса равна, скажем, $\frac{1}{20}$ периода или, вообще, T/n , где n — любое число, то общий характер спектра не изменится. Однако все амплитуды при этом пропорционально уменьшились бы; частота гармоники, амплитуда которой обращается в нуль, была бы равна n/T , а по счету это была бы n -я гармоника.

В радиолокационной технике часто используется такая последовательность импульсов: период повторения равен 0,001 сек., длительность импульса равна 1 мксек, т. е., длительность импульса составляет одну тысячную часть периода. Значит, такую последовательность импульсов

можно получить, если просуммировать гармоники: 1-ю с частотой, равной 1 000 гц, 2-ю с частотой 2 000 гц и т. д. Амплитуды гармоник по мере увеличения частоты убывают. Амплитуда 1 000-й гармоники с частотой в 1 мкгц обращается в нуль. Последующие гармоники (амплитуды сперва возрастают, а затем снова убывают), сдвинуты по фазе на 180° . При частоте, равной 2 мкгц, амплитуда снова становится равной нулю.

Читатель, вероятно, обратил уже внимание на то, что во всех наших примерах не указывалось, сколько же гармоник необходимо сложить, чтобы получить симметрич-

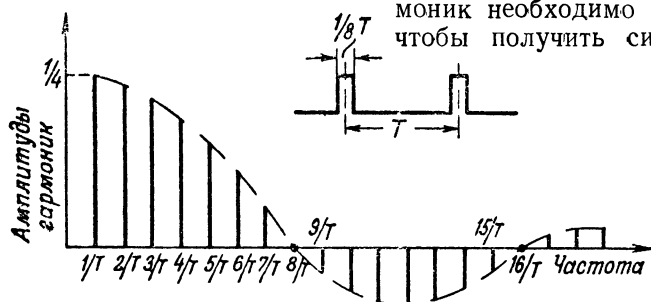


Фиг. 9. Частотный спектр последовательности несимметричных прямоугольных импульсов.

ные или несимметричные прямоугольные сигналы. Действительно, нельзя назвать номер гармоники, на котором можно было бы прекратить дальнейшее суммирование. Чем больше гармонических составляющих, тем точнее результирующая кривая будет совпадать с прямоугольным сигналом. Следует только иметь в виду, что удельное значение высших гармоник не столь существенно, так как их амплитуды становятся все меньшими и меньшими.

ИСКАЖЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ

Если бы каждая из бесконечного числа гармоник, образующих прямоугольный импульс, усиливалась одинаково и фазовые соотношения между гармониками не нарушались, искажений формы сигнала не произошло бы. Частотный спектр выходного сигнала в этом случае был бы подобен спектру входного. Но усиливая прямоугольные импульсы реальным усилителем, мы тем самым, в какой-то мере, нарушаем соотношение между суммируемыми гармониками.


В связи с этим небезинтересно рассмотреть, что же произойдет с усиливаемыми импульсами. В любом усилителе на очень высоких частотах происходит уменьшение коэффициента усиления. Положим, что в предполагаемом усилителе коэффициент усиления остается постоянным до некоторой высокой частоты, а выше этой частоты равен нулю. Это равносильно тому, что при сложении гармоник

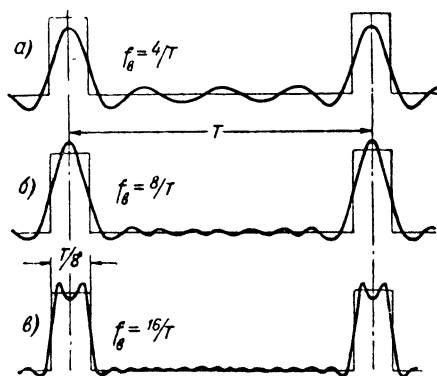

Фиг. 10. Точность воспроизведения импульсов увеличивается с ростом полочной частот.

мы ограничимся конечным числом. Считаем пока, что фазовые искажения отсутствуют. На фиг. 10 представлен результат суммирования конечного числа гармоник, образующих прямоугольные импульсы, частотный спектр которых представлен на фиг. 9. Если граничная частота, выше которой коэффициент усиления равен нулю, находится между 4-й и 5-й гармониками, т. е. если складываем только четыре первых синусоиды, мы получим кривую *а*. Если граничная частота лежит выше и суммируем семь гармоник — получаем кривую *б*. При суммировании пятнадцати гармоник — кривую *в*. Такие же по форме импульсы получим, если, при импульсах меньшей длительности будем располагать граничную частоту в тех же участках спектра: до частоты, когда амплитуда первый раз обращается в нуль, на этой частоте и на частоте, когда амплитуда второй раз становится равной нулю. Конечно, при другой длительности импульса значение граничной частоты будет другим. Так, если длительность импульса равна 1 мксек, то для кривой *а* граничная частота соответствует 0,5 мГц, кривой *б* — 1 мГц, а для кривой *в* — 2 мГц. Число суммируемых гармоник, конечно, при этом больше; оно зависит от частоты повторения импульсов. Из кривых на фиг. 10 следует, что скорость изменения напряжения увеличивается с ростом числа суммируемых гармоник.

На фиг. 11, а изображен в более крупном масштабе прямоугольный импульс длительностью 1 мксек после прохождения через усилитель с граничной частотой, равной 3 мггц. Мы видим, что время, за которое напряжение возрастет до максимума — время установления, — составляет, примерно, 0,1 от длительности импульса. Прямая вершина импульса искажена колебаниями. Если, помимо устранения высокочастотных гармонических

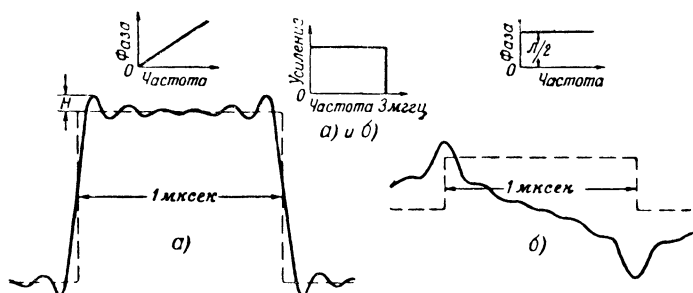

Фиг. 11. Искажения импульса при резко ограниченной полосе частот.


а — фазовые искажения отсутствуют; б — та же полоса, но имеются сильные фазовые искажения (фаза не меняется при увеличении частоты).

составляющих, усилитель уменьшает относительную величину самых низкочастотных гармоник, то вершина импульса в этом случае будет еще сильнее искажена. Как видно из кривой на фиг. 12, после достижения максимума напряжение значительно уменьшается. Существенные изменения возникают при наличии фазовых искажений, которыми мы до сих пор пренебрегали. Для иллюстрации этого положения на фиг. 11,б приведен тот же импульс, пропущенный через усилитель, создающий помимо частотных искажений на высоких частотах еще и сильные фазовые искажения (фазовый сдвиг не меняется с частотой). Полученную кривую даже трудно сопоставить с прямоугольным импульсом, так сильно она искажена.

Столь значительные искажения импульсов (а, значит, и перепадов напряжения, из которых можно составить сигналы сложной формы), какие приведены в качестве примеров, появляются лишь в очень плохо сконструированных усилителях. Больше того, в реальных схемах не может иметь место такое резкое ограничение полосы частот, какое предполагалось при построении кривых. Коэффициент уси-

ления спадает с частотой плавно. А это, в свою очередь, сглаживает колебания на вершинах.

Всегда наряду с частотными искажениями имеют место и фазовые. Влияние последних на форму сигналов очень велико (фиг. 11, б), поэтому кривые, построенные с учетом лишь ограничения полосы частот, на практике выглядят несколько иначе. Однако приведенные примеры позволяют

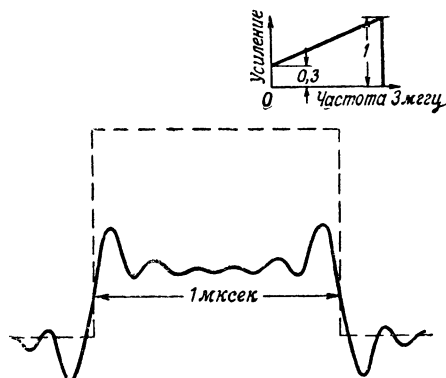

Фиг. 12. Искажения импульса, когда помимо резкого ограничения полосы частот усиление увеличивается с частотой.

отчетливо судить о степени влияния частотных и фазовых искажений на форму стандартных испытательных сигналов. На практике чаще всего пользуются частотными характеристиками, так как методы измерения фазовых гораздо сложнее. В последующих разделах при описании конкретных схем для иллюстрации их качества приводятся, в основном, переходные характеристики. Но в соот-

ветствии с установившейся практикой расчетные соотношения выводятся на основании частотных характеристик, обязательно с учетом искажений формы сигналов. Это позволяет обойтись без рассмотрения фазовых характеристик.

Итак, мы установили, что:

1. Время установления напряжения обратно пропорционально полосе воспроизводимых частот. Нужно стремиться к тому, чтобы усилитель возможно быстрее реагировал на изменения входного напряжения. Большое время установления в телевизионных, например, усилителях, приводит к уменьшению четкости, к появлению размытостей на границах между светлыми и темными местами изображения. Поэтому нужно расширять полосу частот. Расширение полосы частот, как мы увидим позднее, приводит к уменьшению коэффициента усиления.


2. Резкое ограничение полосы частот усилителя вызывает появление колебательного процесса после достижения максимума или минимума. Этот колебательный процесс,

вместо неизменного напряжения, проявляется в появлении ложных деталей на экране электронно-лучевой трубки. Сглаживание колебательного процесса практически приводит к увеличению времени установления (см. гл. 3). О мешающем действии колебательного процесса судят по величине первого положительного выброса H над уровнем, около которого происходят колебания (фиг. 11, а).

3. Ограничения на низких частотах связаны с неправильной передачей медленно изменяющихся напряжений.

НЕЛИНЕЙНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ

Нелинейные искажения также приводят к изменению формы усиливаемых сигналов. Однако нелинейные искажения, по своему происхождению, не связаны с сопротивле-

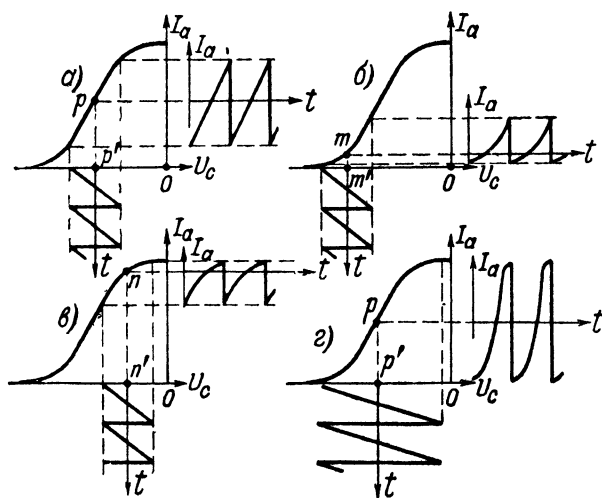

Фиг. 13. Возникновение нелинейных искажений при усилении.

а — режим выбран правильно — искажения отсутствуют; б — слишком большое смещение; в — малое смещение; г — очень большие сигналы.

ниями, конденсаторами и индуктивностями, из которых составляются схемы междупроводниковых связей широкополосных усилителей.

Источником нелинейных искажений являются сами электронные лампы, а причиной — неправильные режимы работы или перегрузка ламп. На фиг. 13, б, в и г. приведены

графики, поясняющие возникновение нелинейных искажений при усилении.

Зависимость анодного тока лампы от напряжения на сетке (точнее, напряжения между сеткой и катодом) не изображается прямой линией. Иначе говоря, нет прямо пропорциональной зависимости между изменением сеточного напряжения и возникающим под влиянием этого изменения уменьшением или увеличением анодного тока. При больших отрицательных напряжениях на сетке, например вблизи точки m' на фиг. 13, б, а также при сеточных напряжениях, близких к нулю, анодный ток изменяется сравнительно медленно, тогда как в средней области графика, вблизи точки p (фиг. 13, а), анодный ток примерно пропорционален изменению сеточных напряжений. Положим, что между сеткой и катодом включен источник исходного отрицательного смещения, соответствующий на графике (фиг. 13, а) отрезку op' . Если теперь подать на сетку сигнал не очень большой величины, так чтобы даже при максимальных и минимальных значениях сигналов последние не выходили за пределы того участка сеточного напряжения, которому соответствуют пропорциональные изменения анодного тока, то форма колебаний анодного тока, а значит и выходного напряжения (на активном нагрузочном сопротивлении), не будет отличаться от входного сеточного напряжения. Это иллюстрируется графическим построением на фиг. 13, а.

Если же на сетку задать слишком большое исходное смещение om' или слишком малое on' , то кривая тока, как видно из графиков, исказится.

При чрезмерно большом смещении особенно сильное сжатие кривой произойдет в нижней ее части, а при малом смещении — в верхней части.

Кривая рассматриваемого напряжения, по форме напоминающая зубья пилы и потому называемая пилообразной, очень удобна для качественного суждения о нелинейных искажениях. Этот метод исследования нелинейных искажений предложил проф. В. Л. Крейцер. По форме выходного сигнала сразу видно, какой участок кривой подвергся изменениям. Видно также, каков характер искажений — повысилось или уменьшилось напряжение искаженного участка относительно пилообразной кривой. Если выпуклость на кривой выходного напряжения обращена книзу, то произошло увеличение и, наоборот, если выпуклость обращена вверх, — сжатие.

В справочниках по электронным лампам всегда приводится рекомендуемое значение исходного отрицательного смещения. В некоторых случаях вместо напряжения указывается величина сопротивления автоматического смещения, рекомендуемого для установки в цепи катода.

Если придерживаться указанного в справочниках режима, то искажения, обусловленные верхним и нижним изгибами ламповой характеристики, могут отсутствовать. Однако даже при правильном выборе напряжения смещения нелинейные искажения могут иметь место. При подаче очень большого сигнала можно выйти за пределы линейного участка сеточной характеристики. Тогда, как показано на фиг. 13, *г*, исказятся и верхняя и нижняя части усиленного сигнала. Практически это бывает в последних каскадах усилителей, когда сигнал после предварительного усиления достигает уже значительной величины.

К примеру, для лампы 6АС7 раствор сеточной характеристики — напряжение, соответствующее перемещению от нижнего до верхнего изгибов, составляет 4—6 в (для различных значений анодного и экранного напряжений). Ясно, что входной сигнал, по величине превышающий 6 в¹, исказится при усилении.

Нелинейные искажения возникают также при появлении тока в цепи управляющей сетки. Сеточный ток появляется при напряжениях сетка — катод, близких к нулю, и увеличивается по мере увеличения напряжения на сетке. Поэтому даже если верхний изгиб сеточной характеристики лежит в области положительных напряжений на сетке, все равно режим нужно выбирать так, чтобы максимальные значения сигнала во всяком случае не повышали напряжения на сетке выше нуля.

В усилителях звуковых сигналов количественная оценка нелинейных искажений производится с помощью так называемого коэффициента нелинейных искажений (клирфактора). Если синусоидальный сигнал усиливается на нелинейном участке ламповой характеристики, то анодный ток по форме уже не синусоидален. Кривая анодного тока может быть представлена как сумма нескольких гармоник с кратными частотами. Первая из них, основная, имеет частоту входного сигнала. Относительное увели-

¹ Под величиной сигнала понимается разность между максимальным и минимальным напряжениями, „размах“ сигнала.

чение 2-й, 3-й и т. д. гармоник свидетельствует об увеличении искажений. Коэффициент нелинейных искажений есть отношение действующего (среднеквадратичного) значения всех мешающих гармоник, не присутствующих во входном сигнале, к амплитуде гармоники основной частоты. Чем меньше этот коэффициент, тем меньше искажения.

Применение указанного коэффициента для оценки нелинейных искажений в широкополосных усилителях не оправдано. Коэффициент нелинейных искажений учитывает лишь количественную сторону этого явления. Однако он ничего не говорит о характере искажений; о том, к примеру, куда обращена выпуклость искаженных пилообразных кривых на фиг. 13. Ввиду свойств уха в звуковых усилителях качественный характер искажений не имеет значения. Но на экране телевизора искажения такого же типа как показаны на фиг. 13,б и 13,в будут восприниматься различно. В первом случае яркость будет возрастать против ожидаемой, а во втором — падать. Нелинейные искажения проявляются в виде искажений контраста (контрастом называется отношение яркостей двух участков изображения).

Если же говорить о количественной стороне явления, то при зрительном наблюдении, а значит, для большинства широкополосных усилителей нелинейные искажения допустимы в значительно более широких пределах, чем в звуковых усилителях.

ШУМЫ

Необходимо рассмотреть еще один вид искажений, ухудшающих усиливаемые сигналы, но не связанных непосредственно с сигналами. Речь идет о так называемых шумах, под которыми условимся понимать любые посторонние сигналы, существующие на выходе усилителя даже при отсутствии полезных сигналов.

При наличии усиливаемых сигналов шумы складываются с последними и за счет этого результирующее выходное напряжение по форме уже не совпадает с входным. Можно перечислить, по крайней мере, пять причин возникновения шумов в усилителях: 1) фон источников питания; 2) микрофонный эффект; 3) влияние близко расположенных источников колебаний; 4) использование деталей плохого качества и, наконец, 5) электрические флуктуации в электронных лампах и сопротивлениях. Первые четыре из указанных

причин принципиально устранимы за счет некоторого усложнения конструкции и монтажа; об этом подробно сказано в пособиях по конструированию обычной радиотехнической и усилительной аппаратуры. Рассмотрим вопрос о шумах, возникающих из-за наличия электрических флуктуаций.

Современная физика устанавливает, что элементы вещества — атомы состоят из электрически заряженных частиц — положительного ядра и отрицательных электронов. Электрон является носителем элементарного, наименьшего электрического заряда. Внутриатомные силы связывают ядро с несколькими электронами, которые движутся вокруг ядра. Связь одного или нескольких электронов с ядром под воздействием внешних сил — нагревания, электрического поля, механических воздействий — может нарушиться. В твердом теле существует некоторое количество таких свободных, оторвавшихся от ядра, электронов. Они беспорядочно движутся, сталкиваются с атомами, выбивают другие электроны, замещая выбитые.

Электрические свойства твердых тел определяются количеством свободных электронов. В металлах их больше всего. Поэтому в металлах проще всего под действием приложенной извне разности потенциалов создать движение электронов. Движение зарядов — электронов и есть электрический ток.

Так как электроны являются носителями зарядов, то при их перемещении под действием окружающего тепла возникают разности потенциалов. Под влиянием появившихся разностей потенциалов возникают уравнивающие токи, стремящиеся вернуть вещество в нейтральное электрическое состояние. И, действительно, в среднем разность потенциалов будет равна нулю. Но чем меньше промежутки наблюдения, тем больше будет наблюдаемое отклонение от нуля. Колебания разности потенциалов и называются электрическими флуктуациями. Эти колебания не являются закономерными ни по величине, ни по форме.

Установлено, что напряжение флуктуаций пропорционально температуре, величине электрического сопротивления и обратно пропорционально промежутку времени наблюдения. Действительно, чем выше температура, тем с большей скоростью и энергией движутся электроны и тем большее мгновенное отклонение от нейтрального электрического состояния имеет место. Чем больше сопротивление вещества, тем меньше уравнивающие токи, а значит,

и больше отклонение от нейтрального значения. Самый малый, доступный наблюдателю, промежуток времени наблюдения связан со временем установления в усилителе мгновенного перепада входного напряжения. Флюктуационные напряжения очень быстро меняются по величине и знаку. Если усилитель не воспроизводит быстрых изменений, то флюктуационные помехи на выходе сгладятся; напряжение на выходе еще не успеет сколько-нибудь значительно измениться, как входное напряжение уже спадет или даже переменит знак.

Но, как мы уже отметили, одна из особенностей широкополосных усилителей состоит в том, что они способны воспроизводить процессы, протекающие в малые промежутки времени. Значит, эти усилители не препятствуют (конечно, в определенных пределах) наблюдению флюктуаций, а усиливают флюктуационные напряжения, имеющиеся на любом сопротивлении, например на входном сопротивлении, с которого снимается и полезный сигнал. Пока входной полезный сигнал много больше, чем напряжение флюктуаций, форма кривой на выходе будет мало искажена. Когда же входное напряжение сигнала будет по величине сравнимо с флюктуационным напряжением, искажения станут заметными.

Значит, такого рода помехи ограничивают возможность неискаженного усиления слабых сигналов, т. е. при заданном необходимом выходном напряжении ставят предел целесообразности дальнейшего увеличения коэффициента усиления. Действительно, будем постепенно увеличивать коэффициент усиления; наступит такое положение, когда напряжение флюктуаций, имеющееся на входном сопротивлении, усилится до величины заданного выходного напряжения, например до напряжения, выше которого начинаются сильные нелинейные искажения. Усиливать теперь полезные сигналы бессмысленно — на выходе они все равно не будут различимы среди шумов. Придется снизить усиление и подать большие полезные сигналы.

В качестве примера укажем, что на сопротивлении в $100\,000\text{ ом}$ при наименьшем возможном промежутке времени наблюдения, равном 1 мксек (соответствует полосе частот в 1 мГц), в условиях комнатной температуры развивается флюктуационное напряжение, равное, примерно, 40 мкВ . Ясно, что для неискаженного воспроизведения полезного сигнала последний должен быть в несколько раз

больше. Если увеличить вдвое время наблюдения (сократить вдвое полосу частот), то шумовое напряжение уменьшится не в два, а лишь в 1,4 раза, т. е. будет равно 28 *мкв*. Тот же эффект был бы при уменьшении вдвое сопротивления. Можно, конечно, выбрать входное сопротивление весьма малым, однако при этом ток полезного сигнала также даст малое падение напряжения на этом сопротивлении.

Мы говорим все время о входном сопротивлении, а не о сопротивлении в промежуточных цепях, потому что флуктуации в последующих усилительных каскадах не имеют практического значения. Действительно, если положить, что коэффициент усиления на один каскад равен 10, то флуктуационное напряжение в 40 *мкв*, усиленное в 10 раз, составит на входе второго каскада 400 *мкв*, т. е. величину, значительно превосходящую шумы сопротивления второго каскада (если, конечно, это сопротивление не слишком велико по сравнению с входным). Здесь уместно отметить, что шумовые напряжения складываются не арифметически, а геометрически, т. е. суммарный эффект при сложении шумовых напряжений в 400 и 40 *мкв* будет равен всего

$$\sqrt{400^2 + 40^2} = 403 \text{ мкв.}$$

Электронные лампы также подвержены флуктуациям. Ток эмиссии складывается из отдельных хаотически вырывающихся из катода электронов. Если сравнить числа электронов, достигающих анода за два малых промежутка времени, то они будут различными. Анодный ток колеблется вокруг среднего значения. Чем меньше промежутки времени наблюдения, тем большие отклонения от среднего значения имеют место. Этот эффект называют «дробовым», ввиду того что поток электронов подобен потоку падающих дробин. Для удобства эффект флуктуаций в электронных лампах отождествляется с эффектом флуктуаций в сопротивлениях. Электронная лампа заменяется эквивалентным «шумящим» сопротивлением. Так, например, пентод 6АС7 шумит, как сопротивление в 720 *ом*, 6SJ7 — как 5 800 *ом*, 65K7 — как 10 500 *ом*. Триоды шумят меньше. Так же, как и в случае сопротивлений, имеет практический смысл учитывать только шум первой лампы. При расчете результирующих флуктуаций нужно геометрически сложить шумовое сопротивление первой лампы и входное сопротивление и учитывать только это результирующее шумящее сопротивление.

Таким образом, электрические флуктуации приводят к тому, что при заданном допустимом ухудшении формы сигнала имеется определенный, предельный коэффициент усиления. Ухудшение формы сигнала из-за наличия шумов задается в виде допустимого отношения напряжения сигнала к напряжению шума (отношение сигнал/шум). Это отношение для усилителей удовлетворительного качества не должно быть меньше десяти.

ГЛАВА ВТОРАЯ РЕОСТАТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

УСИЛИТЕЛЬНЫЙ КАСКАД

Усилительные каскады подразделяются по характеру анодной нагрузки. В дроссельном усилительном каскаде, например, нагрузкой является катушка с сердечником, а в реостатном — активное сопротивление. На фиг. 14 приведена схема усилительного каскада. К данному каскаду относятся все элементы схемы, расположенные между теми зажимами, куда подается входное напряжение 1—2, и теми зажимами, откуда снимается выходное напряжение 3—4. Очевидно, что если соединены несколько каскадов, то выходное напряжение предыдущего будет входным для последующего. Нагрузка на схеме условно обозначена Z .

По практическим соображениям (защита последующих цепей от высокого напряжения источника питания U_a) между потребителем усиленных сигналов, например последующим усилительным каскадом и нагрузкой, приходится включать переходной конденсатор C_c . Это, в свою очередь, влечет за собой необходимость подключения R_c — сопротивления утечки сетки следующего каскада.

Если бы сопротивление R_c вовсе отсутствовало, то на конденсаторе C_c , за счет появляющихся при сильных сигналах сеточных токов, накапливался бы заряд. Результирующее на напряжение сетка—катод зависело бы от напряжения на конденсаторе C_c . Полярность этого напряжения такова, что отрицательное смещение на сетку увеличивается, и режим работы последующей лампы меняется. Это могло бы привести к появлению нелинейных искажений.

меньше, чем, соответственно, сопротивления R_k и R_a . В этом случае C_k и C_a не оказывают влияния на переменную составляющую анодного тока. Обычно при выяснении искажений формы сигнала их не принимают в расчет.

Будем пока считать, что только анодная нагрузка может изменить форму сигнала при усилении, а R_k и R_a выбраны так, что обеспечивают необходимый режим питания каскада. Если это так и нелинейные искажения отсутствуют, то для исследования прохождения сигнала усилительный каскад можно заменить простой эквивалентной схемой, показанной на фиг. 14,б. В этой схеме лампа заменена генератором переменного напряжения $\mu \cdot u_{ex}$ с внутренним сопротивлением R_i . В общей теории схем показывается, что такой генератор можно представить в виде генератора „неизменного тока“, шунтированного сопротивлением R_i (фиг. 14,в). Иначе говоря, изменения внешней цепи не оказывают никакого влияния на величину тока генератора — ток остается практически независимым от внешней цепи. Ток генератора определяется как произведение крутизны характеристики на переменное сеточное напряжение u_{ex} . Этот ток расходится в двух ветвях внешней нагрузки — в сопротивлении R_i , равном внутреннему сопротивлению лампы и определяемом по справочникам, и в параллельно подключенной нагрузке Z .

В подавляющем большинстве широкополосных усилительных каскадов применяются пентоды, внутреннее сопротивление которых значительно больше нагрузочных (в сотни и даже тысячи раз). Можно поэтому на эквивалентной схеме не изображать сопротивление R_i ; оно не оказывает никакого практического влияния на величину тока, протекающего по нагрузке. Действительно, ведь токи в параллельных ветвях обратно пропорциональны величинам сопротивлений. Тогда эквивалентная схема совсем упростится — она будет состоять лишь из нагрузки, по которой протекает ток, равный Su_{ex} . Такая эквивалентная схема правильно отображает процесс усиления при не очень больших нагрузочных сопротивлениях и весьма удобна для рассмотрения прохождения сигнала.

Имея в виду рассуждения, приведенные в первой главе, можно сразу же сказать о том, какой по характеру

должна быть нагрузка, для того чтобы не произошло искажений формы кривой. Применим ли для широкополосного усилителя в качестве нагрузки колебательный контур? Нет, конечно, не применим¹. Колебательный контур обладает резко выраженными резонансными свойствами. Это значит, что сопротивление параллельного контура велико вблизи резонансной частоты и очень мало для других частот. Пусть входной сигнал $u_{вх}$, например, прямоугольное напряжение. Мы уже знаем, что такое напряжение является суммой отдельных гармоник с кратными частотами и с определенными амплитудными соотношениями. Тогда ток $i = Su_{вх}$ также можно полагать состоящим из отдельных гармоник тока с теми же частотами и в таком же амплитудном соотношении, ибо S —постоянный множитель. Совокупность гармоник тока, протекая по нагрузке, создает полезное падение напряжения. Если бы сопротивление контура не зависело от частоты, спектр выходного напряжения соответствовал бы спектру тока, а значит, и входного напряжения. Но из-за резко выраженных частотных свойств контура только те гармоники тока дадут значительное падение напряжения, частоты которых близки к резонансной частоте контура. Соотношение между амплитудами отдельных гармоник в выходном сигнале, по сравнению с входным, нарушится. Произойдет искажение формы кривой.


То же самое можно сказать о дросселе или о трансформаторе в качестве нагрузочных сопротивлений—их свойства очень сильно зависят от частоты, поэтому они неприменимы для широкополосных усилителей. Только величина активного сопротивления не зависит от частоты протекающего по нему тока. Поэтому в качестве нагрузки широкополосных усилителей выбирают активные сопротивления.

КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ

Посмотрим, чему равен коэффициент усиления реостатного усилительного каскада, принципиальная схема которого изображена на фиг. 15, эквивалентная—на фиг. 16,а.


¹ Речь идет о колебательных контурах с высокой добротностью, т. е. об обычных радиотехнических контурах. Контур с малой добротностью, порядка единицы и даже меньше, применяются. См. об этом гл. 3.

В эквивалентной схеме добавились два элемента, о которых мы еще не говорили: емкости C_1 и $C_{в.х.}$. Эти емкости не являются реальными деталями, включаемыми в схему. Они изображают всегда имеющиеся небольшие емкости

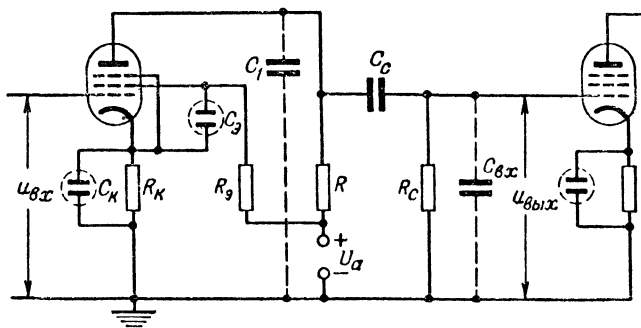

Фиг. 15. Реостатный усилительный каскад.

самой схемы: $C_{в.х.}$ — представляет так называемую входную емкость следующего каскада, а C_1 — выходную емкость лампы данного каскада, с учетом емкости соединительных проводов схемы относительно общего провода (земли) ($C_1 = C_{в.х.} + C_{м.}$). Величина емкостей C_1 и $C_{в.х.}$ — небольшая,

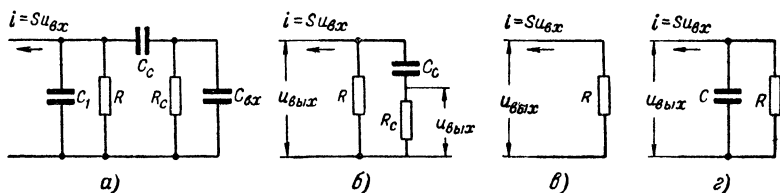

Фиг. 16. Эквивалентные схемы реостатного каскада.

a — полная схема; *б* — для низких частот; *в* — для средних частот; *г* — для высоких частот.

составляет единицы или десятки микромикрофард. Их влияние на работу схемы сказывается на высоких частотах. Это влияние будет рассмотрено позже, а пока положим, что C_1 и $C_{в.х.}$ вовсе отсутствуют; поэтому эквивалентную схему каскада можно изобразить так, как это показано на фиг. 16, б.

Цепочку $C_C - R_C$ можно рассматривать как делитель напряжения. Выходное напряжение снимается с R_C . Чтобы

не было бесполезного падения напряжения на конденсаторе C_c , его сопротивление должно быть очень малым по сравнению с R_c . Значит, емкость конденсатора должна быть большой. Если выбрать конденсатор из этого соображения, то его сопротивление окажет существенное влияние только на самых низких частотах, где оно велико. Этот случай также будет рассмотрен особо, а пока, считая, что сопротивление конденсатора очень мало по сравнению с R_c , на эквивалентной схеме замкнем его перемычкой. Само сопротивление R_c достаточно велико по сравнению с нагрузочным сопротивлением R . Порядок величин здесь такой: R —тысячи, или сотни, *ом*, а R_c —сотни тысяч *ом*.

Это позволяет изобразить эквивалентную схему так, как показано на фиг. 16, *в*.

По сопротивлению R протекает ток $i = Su_{ex}$ и создает падение напряжения $u_{вых}$, т. е.

$$u_{вых} = Ri = SRu_{ex}.$$

Отсюда может быть получен коэффициент усиления каскада—отношение выходного напряжения к входному. Он равен

$$K = \frac{u_{вых}}{u_{ex}} = SR \quad (1)$$

— произведению крутизны характеристики анодного тока на нагрузочное сопротивление. Для лампы 6АС7 крутизна составляет 9 *ма/в*. Значит, если нагрузочное сопротивление равно 1000 *ом*, то коэффициент усиления каскада равен 9. При увеличении R вдвое коэффициент усиления также увеличится вдвое.

Означает ли это, что если установить нагрузочное сопротивление в 1 *мгом*, то коэффициент усиления каскада станет равным 9000? Конечно, нет. Ведь эквивалентная схема на фиг. 16, *в*, а значит, и соответствующая ей формула (1) верны лишь приближенно, в предположении, что сопротивление R много меньше R_i и много меньше R_c . Кроме того, мы здесь не учитывали, что при увеличении нагрузочного сопротивления увеличивается падение напряжения на нем постоянной составляющей анодного тока,

и анодное напряжение уменьшается. Ведь при составлении эквивалентной схемы имелись в виду только переменные токи и переменные напряжения. При больших нагрузочных сопротивлениях нельзя уже пользоваться для вычислений статической крутизной характеристики, приводимой в справочниках. Действительная крутизна, при больших R , будет меньше. При определении коэффициента усиления в случае больших нагрузочных сопротивлений нужно пользоваться так называемыми динамическими характеристиками, о построении которых подробно сказано в руководствах по усилителям низкой частоты.

Так как в широкополосных усилителях для неискаженного воспроизведения сигналов приходится выбирать сравнительно малые нагрузочные сопротивления, то для этих усилителей простая формула (1) может быть использована для расчета.

ЧАСТОТНАЯ И ФАЗОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Имея в распоряжении эквивалентные схемы фиг. 16, можно сравнительно просто определить частотную и фазовую характеристики. Схема на фиг. 16,в изображена в предположении, что емкость конденсатора C_c , установленного последовательно с сопротивлением R_c , велика. Однако такое предположение справедливо, если частота не очень мала. Допустим, что цепочка $C_c—R_c$ выбрана так: $C_c=0,01$ мкф, а $R_c=0,3$ мгом. Тогда на частоте, например, 5 000 гц сопротивление конденсатора составит 3 200 ом и им, действительно, по сравнению с 0,3 мгом можно пренебречь, т. е. справедлива замена схемы фиг. 16,б схемой на фиг. 16,в. Но если частота равна 500 гц, то сопротивление конденсатора составит 32 000 ом, а на частоте 50 гц—уже 0,32 мгом. В области низких частот нужно рассматривать эквивалентную схему фиг. 16,б. Пример показывает, что на низких частотах значительная часть напряжения упадет на конденсаторе. Так как питающий схему ток не меняется и общее падение напряжения, определяемое малым сопротивлением R , равно $S \cdot R \cdot u_{gr}$, то снимаемое с R_c напряжение $u_{вых}$ составит только часть общего падения напряжения; значит, по мере уменьшения частоты коэффициент усиления падает.

Уменьшение коэффициента усиления на низких частотах подсчитывается по формуле

$$\frac{K_n}{K} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(2\pi f C_c R_c)^2}}}, \quad (2)$$

в которой $\frac{K_n}{K}$ — отношение коэффициента усиления на низких частотах к коэффициенту усиления на такой частоте, где влиянием C_c можно пренебречь. Формула (2) дает возможность построить частотную характеристику каскада в области низких частот. От относительного усиления к его действительной величине можно перейти, помножив $\frac{K_n}{K}$ на SR .

Ту низкую частоту, на которой усиление падает на 30% (на 3 дб), принято называть „нижней граничной частотой“. Усиление упадет на 30% ($\frac{K_n}{K} = 0,7$) в том случае, когда в формуле (2) величина $2\pi f \cdot C_c \cdot R_c$ станет равной единице. Действительно, $\frac{K_n}{K} = \frac{1}{\sqrt{1+1}} = 0,7$. Значит, можно тогда написать, что $2\pi f_n C_c R_c = 1$, откуда

$$f_n = \frac{1}{2\pi C_c R_c}. \quad (3)$$

Обычно при расчете каскада задают f_n , а R_c выбирают порядка 0,2 — 0,7 мгом; тогда по формуле (3) определяется величина C_c , при которой выполняется требование 30%-го уменьшения усиления на частоте f_n .

Фазовую характеристику в области низких частот получим, если вспомним, что тангенс угла сдвига фаз между током, протекающим по цепи, составленной из последовательно соединенных R_c и C_c , и напряжением на сопротивлении, равен отношению реактивного сопротивления к активному:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{1}{2\pi f \cdot C_c \cdot R_c}.$$

Так как ток, протекающий по соединению $C_c - R_c$, сопадает по фазе с сеточным (входным) напряжением, то последняя формула позволяет определить угол сдвига фаз

между входным и выходным напряжениями в зависимости от частоты, т. е. фазовую характеристику. Из этой формулы видно, что чем выше частота, тем фазовый сдвиг меньше.

Рассмотрим теперь поведение схемы в области высоких частот. Казалось бы, что нет никаких деталей, которые влияют на характеристики в этой области. Однако это не так. В начале главы уже было сказано, что в любой ламповой схеме имеются емкости C_1 и $C_{вх}$ (они иногда называются распределенными или „паразитными“ емкостями). Посмотрим на эквивалентную схему фиг. 16, а, предположив, что частота входного напряжения велика. Тогда, по соображениям, приведенным выше, конденсатор C_c можно замкнуть накоротко, а сопротивление R_c вовсе устранить (оно значительно больше, чем R). В схеме останутся параллельно соединенные C_1 , R и $C_{вх}$. Параллельно соединенные емкости заменим одним суммарным конденсатором C , и получим схему, изображенную на фиг. 16, 2.


По мере увеличения частоты сопротивление конденсатора C уменьшается, и конденсатор все больше и больше шунтирует нагрузочное сопротивление R . Раз общее сопротивление параллельного соединения R и C , по мере увеличения частоты, уменьшается, то уменьшится и падение напряжения на нем. Наличие емкости C приводит, таким образом, к уменьшению коэффициента усиления на высоких частотах. Для иллюстрации наших рассуждений заметим, что для каскада на лампе 6AC7, например, величина емкости C не бывает меньше 25 мкмкф. На частоте 5 000 гц сопротивление такого конденсатора равно 1,3 мгом, и его шунтирующим действием на сопротивление, равное, например, 5 000 ом, можно пренебречь. На частоте 0,5 мггц сопротивление конденсатора в 25 мкмкф составит 13 000 ом, а на частоте 5 мггц — всего 1 300 ом. Ясно, что на очень высоких частотах сопротивление такого параллельного соединения будет определяться, в основном, конденсатором.

Уменьшение относительного усиления из-за шунтирующего действия распределенной емкости подсчитывается по формуле

$$\frac{K_s}{K} = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi fRC)^2}}. \quad (4)$$

Из этой формулы следует, что если, например, $R = 5\,000$ ом, то на частоте 5 мггц, при $C = 25$ мкмкф, усиление соста-

вит всего 25% от максимально возможного. Из этой формулы следует также, что если уменьшить R , то относительное уменьшение усиления на высоких частотах не будет столь существенным — частотная характеристика выравнится. Действительно, если вместо 5 000 ом установить в той же схеме сопротивление R , равное 1 000 ом, то усиление уже составит 79% от максимального.

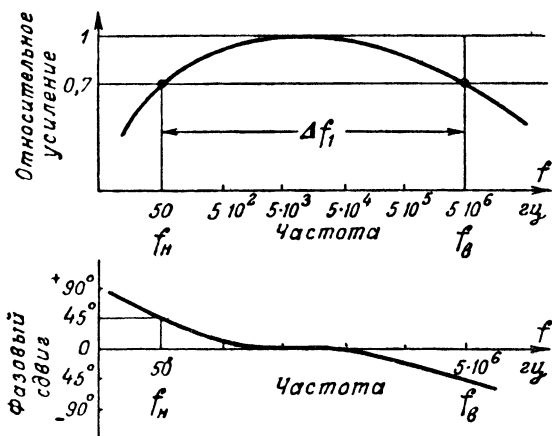

Фиг. 17. Частотная и фазовая характеристики реостатного каскада при $RC = 3,1 \cdot 10^{-8}$ сек. и $R_c C_c = 3,1 \cdot 10^{-3}$ сек.

Правда, само максимальное усиление $S \cdot R$ уменьшится в пять раз, но с этим приходится мириться, если желательно получить равномерную характеристику до очень высоких частот. Вот почему в широкополосных усилителях так малы, нагрузочные сопротивления и, следовательно, коэффициенты усиления каскадов.

Та частота, на которой усиление падает на 30%, называется верхней граничной частотой f_g . Из формулы (4) следует, что K_g/K будет равно 0,7, когда $2\pi f RC$ станет равным единице, поэтому

$$f_g = \frac{1}{2\pi RC}. \quad (5)$$

При расчете обычно задается f_g , а C , в основном, определяется выбором лампы, поэтому по формуле (5) находится величина R — допустимого (наибольшего) нагрузоч-

ного сопротивления, обеспечивающего усиление в 70% от максимального, на частоте f_0 .

Фазовую характеристику в области высоких частот можно построить, приняв во внимание, что тангенс угла сдвига фаз между током и напряжением $u_{вых}$ для схемы фиг. 16,2 равен отношению активного сопротивления к реактивному (со знаком минус), т. е. $\operatorname{tg} \varphi = -2\pi fRC$.

Все сказанное о частотной и фазовой характеристиках реостатного каскада иллюстрируется примерными графиками на фиг. 17. Для удобства масштаб горизонтальной оси сжат; он построен логарифмически.

Шириной полосы пропускания усилительного каскада Δf_1 называют разность между f_0 и f_n . Так, если $f_0 = 5$ мГц, $f_n = 50$ Гц, то ширина полосы пропускания будет равна 4 999 950 Гц. Ясно, что в усилителях, в которых f_n мало по сравнению с f_0 , что в большинстве случаев имеет место в рассматриваемых усилителях, за ширину полосы пропускания Δf_1 можно принять просто f_0 . Так, для рассматриваемого примера $\Delta f_1 = 5$ мГц.

УСИЛИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ СХЕМЫ

Отметим еще одну особенность. Перемножив соответственно правые и левые части формул (1) и (5), получим

$$K \cdot f_0 = \frac{S}{2\pi C} \quad (6)$$

— в левой части произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания, а в правой — постоянную величину, пропорциональную отношению крутизны характеристики лампы к величине распределенной емкости, т. е. для широкополосного усилительного каскада произведение коэффициента усиления на полосу пропускания есть величина постоянная, определяемая только свойствами лампы. (Предполагаем, что монтаж выполнен так, что монтажная емкость минимальна.)

Из последней зависимости следует, например, что если $S = 9$ ма/в, а $C = 25$ мкмкф, т. е. $S/2\pi C = 60$ мГц, то от каскада на такой лампе можно получить коэффициент усиления 10 при полосе в 6 мГц; если же нужно обеспечить полосу в 10 мГц, то коэффициент усиления не превысит шести.

Отношение $S/2\pi C$ характеризует „усилительную способность“¹ лампы при широкополосном усилении. Для рассматриваемых усилителей нужно использовать лампы с большой крутизной и малыми входной и выходной емкостями. Неаккуратный, разбросанный монтаж с длинными соединительными проводами сильно сужает полосу пропускания. В табл. 1 производится сравнение нескольких типов пространственных ламп. Монтажная емкость для всех случаев полагается равной 10 мкмкф, что соответствует действительности при хорошем монтаже. Если последующий каскад выполнен на другой лампе, то для определения усилительных свойств каскада необходимо просуммировать выходную емкость лампы данного каскада с емкостью монтажа и с входной емкостью лампы следующего каскада. Разделив крутизну характеристики данной лампы на суммарную емкость, получим интересующий нас результат.

Т а б л и ц а 1

Усилительные способности различных ламп

Тип лампы	$C_{вых}, \text{мкмкф}$	$C_{вх}, \text{мкмкф}$	$C = C_{вых} + C_{вх} + 10, \text{мкмкф}$	$S, \text{ма/в}$	$S/2\pi C, \text{мггц}$
6Ж7	12	7	29	1,2	6,6
6SJ7	7	6	23	1,65	11,4
6AC7	5	11	26	9	55
6SH7	7	8,5	25,5	4,9	30,5
6AG5	1,8	6,5	18,3	5,1	44
6Ф6	11	7,5	28,5	2,5	14
6V6	7,5	9,5	27	4	23,6
6Л6	12	10	32	5	25
6AG7	7,5	13	30,5	11	58,5

Из табл. 1 следует, что наилучшими для широкополосного усиления являются лампы 6AC7, 6AG5 и 6AG7. Однако в некоторых случаях по причинам, изложенным в параграфе о нелинейных искажениях, приходится пользоваться и другими лампами, например 6V6 или 6Л6.


ИСКАЖЕНИЯ ФОРМЫ СИГНАЛОВ

Воспользовавшись эквивалентными схемами на фиг. 16 определим искажения формы сигналов в реостатном усилительном каскаде. Для этого нам не придется пользоваться




¹ Иногда это отношение называется „широкополосностью“ лампы.

частотной и фазовой характеристиками, хотя это и можно было бы сделать. Значительно проще в данном случае решить вопрос об искажениях формы, если вспомнить об особенностях заряда и разряда конденсатора в цепи, содержащей сопротивление.

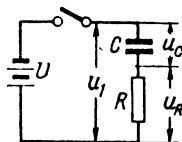Если подключить к конденсатору C , соединенному последовательно с сопротивлением R , в какой-то момент



времени батарею U (фиг. 18), то конденсатор начнет заряжаться. Мгновенные изменения напряжения на конденсаторе невозможны; конденсатор заряжается не сразу, а постепенно. Время заряда определяется его емкостью и величиной сопротивления R . В момент включения по цепи будет протекать максимально возможный ток, ограничиваемый только сопротивлением R ; сопротивление конденсатора в момент включения равно нулю. (Считаем, что до момента подключения конденсатор был разряжен.) По мере заряда ток уменьшается; когда конденсатор полностью зарядится, ток прекратится — сопротивление конденсатора как бы стало бесконечно большим. За время заряда в конденсаторе запаслась энергия электрического поля; напряжение на его обкладках стало равным напряжению батареи.

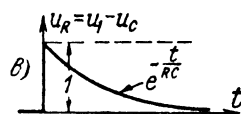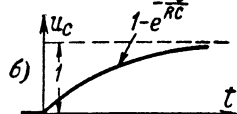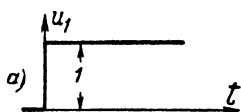

Фиг. 18. Заряд конденсатора через сопротивление.

Во время заряда напряжение на конденсаторе изменяется по так называемому экспоненциальному закону, записываемому в математической форме так:

$$u_C = U \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right),$$

где $e = 2,718 \dots$ — основание натуральных логарифмов, а t — время, прошедшее с момента включения.

Зная U , R и C , можно для любого момента времени, воспользовавшись справочником, подсчитать напряжение на конденсаторе. Сначала напряжение будет расти очень быстро, а затем темп его роста постепенно замедляется —

зарядный ток постепенно уменьшается. Так, например, через RC сек. напряжение достигает значения $0,63 U$, через $2RC$ сек. — $0,87U$, а через $3RC$ сек. — 95% напряжения батареи. Чем больше „постоянная времени“ RC , тем медленнее будет заряжаться конденсатор. Теоретически, процесс заряда продолжается бесконечно долго, однако практически можно считать, что заряд закончится через $3-4RC$, когда напряжение достигнет $95-98\%$.

Изменение напряжения на R найдем с помощью простых рассуждений. В любой момент времени, напряжение на последовательном соединении u_1 является суммой напряжений на отдельных элементах, т. е. суммой напряжений на конденсаторе u_c и на сопротивлении u_R . Значит, напряжение на сопротивлении в любой момент времени является разностью между u_1 и u_c . Но, начиная с того момента времени, когда замкнули ключ, сумма напряжений неизменна $u_1 = U$, а напряжение на конденсаторе изменяется по известному закону; поэтому, произведя вычитание, получим закон изменения напряжения на R :


$$u_R = u_1 - u_c = U - U(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) = Ue^{-\frac{t}{RC}}.$$

Графически это показано на фиг. 18. Увеличение напряжения на конденсаторе в процессе его заряда приводит к тому, что напряжение на сопротивлении постепенно падает.

Обратимся теперь к эквивалентной схеме каскада для низких частот (фиг. 16, б). Эта схема почти ничем не отличается от только что рассмотренной. Разница состоит в наличии нагрузочного сопротивления R , которое можно рассматривать как источник напряжения для делителя напряжения $R_c - C_c$. Действительно, в какой-нибудь момент времени подадим на сетку лампы перепад напряжения u_{ex} .

Тогда в тот же момент времени начнет протекать ток Su_{ex} , создающий падение напряжения SRu_{ex} . Это напряжение и является источником для заряжающегося конденсатора. Напряжение на конденсаторе будет увеличиваться. Напряжение на сопротивлении u_{ex} определяется разностью между SRu_{ex} и напряжением на конденсаторе, т. е. зависит от постоянной времени $C_c R_c$. Графически эта зависимость показана на фиг. 19; она и является пе-

реходной характеристикой реостатного усилительного каскада (с учетом только цепи $C_c R_c$). Поясним это числовым примером. Пусть в какой-то момент времени, принимаемый за нулевой, на сетку лампы подается перепад напряжения, равный 1 в. Коэффициент усиления каскада $SR = 10$; $C_c = 0,01$ мкф, а $R_c = 0,3$ мгом. Тогда выходное напряжение в момент подачи перепада сразу же достигнет 10 в, а затем начнет постепенно спадать. Через

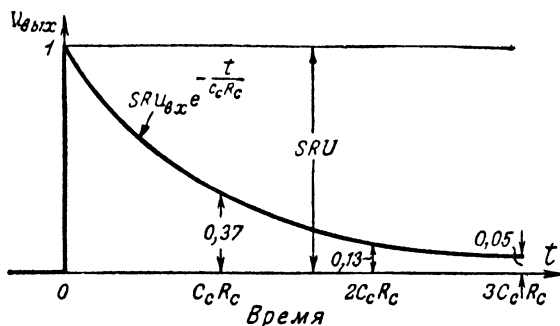


Фиг. 19. Переходная характеристика реостатного каскада с учетом только $C_c R_c$.


время, равное $0,01 \cdot 10^{-6} \cdot 0,3 \cdot 10^6 = 0,003$ сек., напряжение на выходе упадет на 63% и станет равным 3,7 в, через 0,006 сек. — 1,3 в, а через 0,009 сек. — всего 0,5 в.

Таким образом, наличие цепочки $C_c R_c$ приводит к тому, что медленные изменения усиляемого напряжения искаженно воспроизводятся усилителем. Если входное напряжение представляет собой импульс, то до того момента времени, пока импульс продолжает действовать, процесс протекает так, как это описано выше. Однако в тот момент времени, когда действие входного импульса прекращается, напряжение на сопротивлении R изменяется от SRU_{0x} до нуля (фиг. 20), напряжение на конденсаторе, повысившееся за время действия импульса от нуля до некоторого значения ΔU , начнет уменьшаться, ибо цепь замкнута. Скорость уменьшения напряжения на конденсаторе будет зависеть от постоянной времени цепи разряда. В любой момент времени в схеме должно соблюдаться условие, согласно которому сумма напряжений на конденсаторе и на R_c равна напряжению на R . Но напря-

жение на R стало равным нулю, а напряжение на конденсаторе в момент прекращения действия импульса сразу измениться не может; значит, в этот момент напряжение на сопротивлении ($u_{вых}$) изменит знак и по величине будет равно ΔU . По мере разряда конденсатора напряжение на нем будет стремиться к нулю, поэтому отрицательное выходное напряжение также будет уменьшаться. В любой момент времени сумма $u_{вых}$ и u_c равна нулю. Физически изменение знака выходного напряжения означает, что в момент прекращения действия импульса зарядный ток прекращается, конденсатор замкнут сопротивлениями

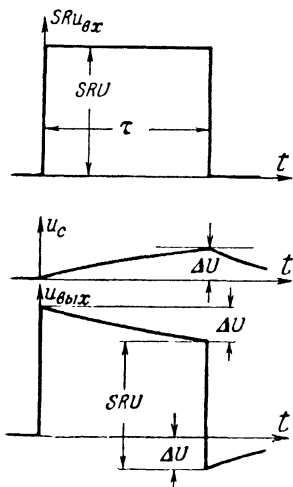

Фиг. 20. Низкочастотные искажения прямоугольного импульса.

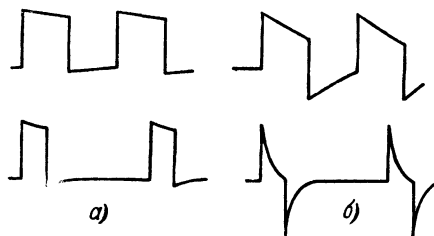

Фиг. 21. Влияние величины $C_c R_c$ на искажения сигналов.

$a - C_c R_c$ велико; $b - C_c R_c$ мало (по сравнению с длительностью импульсов).

R и R_c и потому начнет разряжаться. Направление тока разряда противоположно зарядному, значит падение напряжения на R_c изменит знак на противоположный.

Какие же практические выводы можно сделать из приведенных выше рассуждений? Помимо искаженного воспроизведения „плоской“ вершины импульса, по прекращению действия сигнала, выходное напряжение не прекращается, а меняет знак, и происходит последующий процесс довольно медленного спада напряжения. Форма импульсов будет искажена тем меньше, чем больше постоянная времени $C_c R_c$ по сравнению с длительностью импульса, так как при большой постоянной времени напряжение на вершине не успеет сколько-нибудь существенно изме-

ниться за то время, пока действует импульс. В этом случае отрицательный выброс по прекращении импульса будет также малым, как это показано на фиг. 21. При большой постоянной времени $C_c R_c$ выходное напряжение будет почти в точности следовать за входным.

При расчете усилителя часто задают не нижнюю граничную частоту, а допустимое уменьшение напряжения ΔU для самого длительного из усиливаемых импульсов. Так как величина спада напряжения зависит от $C_c R_c$, то можно составить расчетную зависимость между ΔU и $C_c R_c$. Для относительных величин спада $p_1 = \frac{\Delta U}{SRU}$, не превышающих 15—20%, эта зависимость весьма проста:

$$p_1 = \frac{\tau}{C_c R_c}; \quad (7)$$

τ — длительность наиболее длительного из возможных усиливаемых импульсов U . Поскольку f_n и p_1 зависят от постоянной времени цепи, то можно установить между ними связь в следующем виде:


$$f_n = \frac{p_1}{2\pi\tau}. \quad (8)$$

Эта формула очень удобна тем, что позволяет по известным f_n и длительности импульса определить искажения последнего. Например, если $f_n = 50$ гц, а длительность импульса — 0,0005 сек., то к концу импульса напряжение упадет на 16%.

Для определения величины C_c можно пользоваться либо формулой (3), если расчет ведется по заданной f_n , либо формулой (7), если задаются величина допустимого спада напряжения и длительность импульсов. Очень часто для обеспечения неискаженного усиления получаются столь большие значения $C_c R_c$, что их не представляется возможным выполнить, так как при этом заряд за счет сеточных токов не будет успевать уменьшаться. В этих случаях применяют специальные меры, о которых речь пойдет в гл. 3.

Обратимся теперь к эквивалентной схеме на фиг. 16,2 и рассмотрим, как проявляются высокочастотные искажения. В момент времени $t = 0$ на сетку лампы подан пере-

пад напряжения. В этот момент возникший в анодной цепи ток не создаст никакого падения напряжения в нагрузке, ибо в первое мгновение сопротивление конденсатора C , шунтирующего R , равно нулю. Весь ток будет протекать по ветви, в которой находится конденсатор, заряжая последний. По мере заряда распределение токов в ветвях меняется. Все большая часть тока начинает протекать по сопротивлению, и падение напряжения на нем увеличивается. По истечении промежутка времени, равного $3-4RC$, заряд конденсатора практически закончится; весь ток Su_{ax} будет протекать по R , создавая выходное напряжение SRu_{ax} .

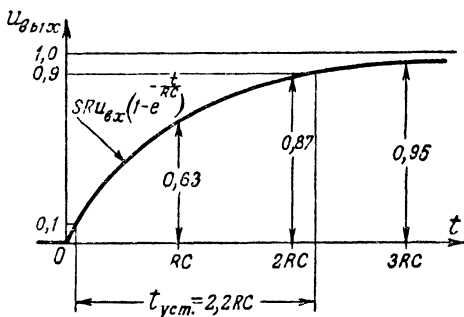

Фиг. 22. Переходная характеристика с учетом только шунтирующей емкости.

Скорость установления напряжения на конденсаторе зависит от постоянной времени RC (фиг. 22). Таким образом, вместо крутого фронта во входном сигнале, выходной сигнал не сразу достигает максимального значения. Время, за которое напряжение изменится от 0,1 до 0,9 своего установившегося значения, называется „временем установления“ $t_{уст}$. Время установления для одного каскада подсчитывается по формуле

$$t_{уст} = 2,2 RC. \quad (9)$$

Чем меньше постоянная времени RC , тем быстрее установится напряжение.


Часто при расчете усилителя задается не f_s , а время установления; величина C , если лампа выбрана, также известна, поэтому по формуле (9) можно определить величину допустимого нагрузочного сопротивления, которое обеспечит заданное время установления. Например, для некоторых телевизионных усилителей время установления задается таким, чтобы за это время электронный луч успел продвинуться по экрану трубки на расстояние, не превышающее диаметр луча. Подсчет показывает, что это время

примерно равно 0,08 мксек. Если считать, что $C = 25$ мкмкф, то получим по формуле (9) допустимое значение для R , равное 1450 ом.

Связь между временем установления и верхней граничной частотой весьма просто находится из формул (5) и (9) в виде

$$t_{уст1} = \frac{0,35}{f_g}. \quad (10)$$

При подаче на вход импульса последний исказится не только в начале, но и в конце своего действия. Выходное напряжение не сразу спадет до нуля — конденсатор C будет некоторое время разряжаться на сопротивление R . Искажения для этого случая видны из рассмотрения фиг. 23.

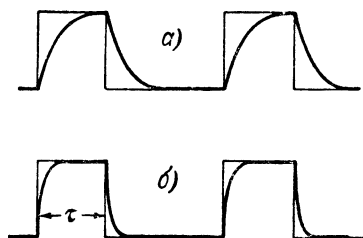

Фиг. 23. Высокочастотные искажения импульсных сигналов в резонантном каскаде.


α — RC велико; б — RC мало (по сравнению с τ).

Остается сопоставить результаты рассуждений для двух эквивалентных схем; ведь в реальном усилителе одновременно протекают заряды и разряды емкостей C и C_c . Если бы постоянные времени RC и $R_c C_c$ были одного порядка,

то один процесс влиял бы на другой. Однако обратимся к цифрам. Выберем величины деталей так, чтобы заведомо предусмотреть все возможные случаи, имеющие место на практике. Сопротивление R выберем равным 10 000 ом, $C = 50$ мкмкф; большие значения трудно предположить для широкополосных усилителей. $C_c = 0,005$ мкф, а $R_c = 0,2$ мгом; меньшие значения редко встречаются. Тогда получим $RC = 5 \cdot 10^{-7}$ сек., а $R_c C_c = 0,001$ сек. Напряжение в начале перепада через $4RC = 2$ мксек достигнет 98% своего предельного значения. Если учесть влияние $R_c C_c$, то за время, равное 2 мксек, напряжение на вершине успеет упасть от максимального значения на 0,2%. При меньших RC или больших $R_c C_c$ результаты еще меньше сопоставимы. Значит, даже если мы и попытались бы внести исправления в графики на фиг. 19 или 22, то на чертеже все равно ничего не заметили бы. Масштабы горизонтальных осей на этих графиках существенно

различны. Так же как на карте Европы нельзя рассмотреть направление улицы Горького в Москве, так и на фиг. 19 нельзя заметить, для реальных схем, искажения переднего фронта сигнала. Однако для того чтобы читатель имел представление об искажениях в случае, когда постоянные времени RC и $R_c C_c$ одного порядка, приведен рисунок (фиг. 24), на котором одновременно учтены как низкочастотные, так и высокочастотные искажения импульса.

И высокочастотные и низкочастотные искажения ухудшают качество воспроизводимых сигналов. В телевидении, например, высокочастотные искажения приводят к тому, что появляется размытость, нечеткость чернотелых границ в горизонтальном направлении. Низкочастотные искажения приводят к тому, что в вертикальном направлении меняется яркость однотонных изображений. Поэтому весьма важным является уменьшение как одних, так и других искажений.

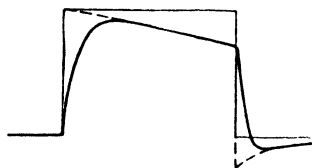


Фиг. 24. Искажения импульса, когда величины RC и $R_c C_c$ одного порядка.

МНОГОКАСКАДНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Обеспечить необходимое усиление одним каскадом удается только в редких случаях. Чаще всего входные сигналы очень малы (милливольты или даже микровольты), а выходные — должны составлять десятки вольт. Так как коэффициент усиления каждого каскада в широкополосных усилителях мал, то для создания общего большого усиления приходится составлять усилители из цепочки каскадов, в которой каждый каскад является лишь одним звеном, одной ступенью усиления. Например, усилители для физических исследований содержат до 10—15 каскадов, а в телевизионной студии число усилительных каскадов измеряется несколькими десятками.

Особенность многокаскадного усилителя состоит в том, что полоса воспроизводимых частот уменьшается при увеличении числа каскадов или, что то же, время установления растет, и спад напряжения на вершине увеличивается. Сужение полосы частот легко иллюстрируется следующим числовым примером. Допустим, что коэффициент усиления

одного каскада в области средних частот, где влиянием C и C_c можно пренебречь, равен 10. Тогда на верхней и нижней граничных частотах коэффициент усиления равен семи. Подключим к выходу первого каскада еще один такой же каскад. Усиление всего усилителя для любой из частот равно произведению коэффициентов усиления отдельных каскадов на соответствующих частотах. Следо-

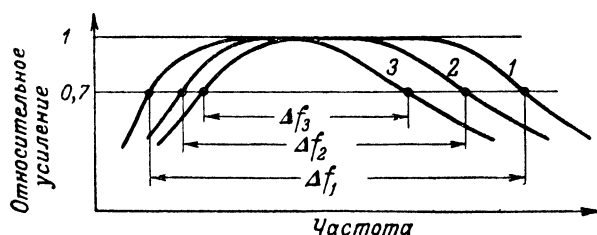

Фиг. 25. Сужение полосы частот с ростом числа каскадов.

1 — один каскад; 2 — два каскада; 3 — три каскада.

вательно, на средних частотах коэффициент усиления двух каскадов будет равен 100, а на граничных частотах — 49, т. е. 49% от максимального. Значит, эти частоты уже не будут граничными; ведь на граничных частотах, по определению, усиление должно составлять 70% от максимального усиления на средних частотах. Очевидно, что 70-процентное усиление двухкаскадного усилителя будет на частотах, ближе примыкающих к средним (фиг. 25; масштаб вертикальной оси — относительный. Для того чтобы перейти к абсолютным значениям, нужно ординаты кривой одного каскада помножить на SR , двух — на $(SR)^2$, трех — на $(SR)^3$ и т. д.).

Совершенно аналогичные рассуждения можно привести относительно трех, четырех и т. д. каскадов. Как видно из графика на фиг. 25, полоса частот при увеличении числа каскадов сужается. Для того чтобы воспроизвести заданную полосу частот многокаскадным усилителем, нужно, чтобы полоса каждого отдельного каскада была значительно шире. Обозначим полосу пропускания всего усилителя Δf_n . Тогда сужение полосы в многокаскадном усилителе можно подсчитать по формуле

$$\Delta f_1 = m \Delta f_n,$$

в которой m — коэффициент, показывающий, во сколько раз полоса каждого каскада должна быть шире общей полосы пропускания всего усилителя. Этот коэффициент зависит от числа каскадов. В табл. 2 даны значения коэффициента для усилителей с числом каскадов от 1 до 10.


Таблица 2

Значения коэффициента расширения полосы

Число каскадов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
m	1	1,56	1,98	2,35	2,68	2,94	3,18	3,39	3,60	3,79

Как следует из этой таблицы, для того чтобы шести-каскадный усилитель пропускал полосу частот в 2,3 мГц, полоса каждого каскада должна быть равна $2,3 \times 2,94 = 6,75$ мГц.

Что касается формы переходной характеристики, то в многокаскадном усилителе, с ростом числа каскадов,

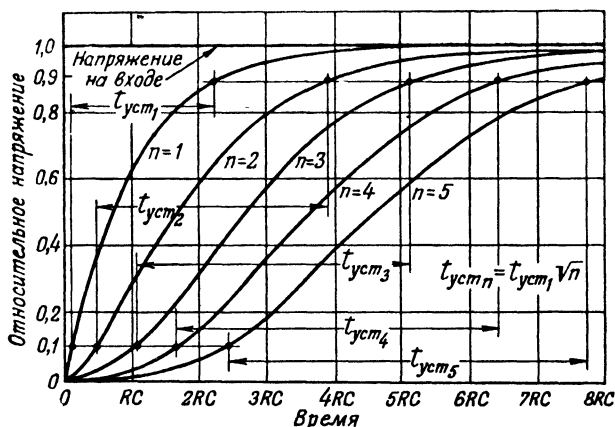

Фиг. 26. Переходные характеристики усилителей с различным числом каскадов (с учетом только RC).

время установления и величина спада напряжения на вершине увеличиваются. На фиг. 26 на одном графике совмещены переходные характеристики с учетом шунтирующих емкостей (появление высокочастотных искажений) для различного числа каскадов. Для удобства сравнения кри-

вых масштаб вертикальной оси относительный; для перехода к абсолютным значениям напряжений нужно ординату кривой для одного каскада помножить на SR , двух — на $(SR)^2$ и т. д.

Кривая установления напряжения для одного каскада ($n=1$) нам уже знакома. На входе 2-го каскада действует не прямоугольный перепад,* а напряжение, изменяющееся по закону, выраженному этой кривой. По такому же закону изменяется анодный ток второй лампы. Напряжение на емкости C 2-го каскада не может установиться так же быстро, как ток, протекающий по цепи. Кривая, изображающая напряжение на нагрузке 2-го каскада ($n=2$), нарастает медленнее, чем кривая для $n=1$, которая, в свою очередь, также нарастала медленнее, чем перепад напряжения на сетке первой лампы. То же самое можно сказать о 3-м, 4-м и т. д. каскадах. Так как кривые с увеличением числа каскадов больше наклонены, то время установления увеличивается. Возрастание времени установления подсчитывается по формуле


$$t_{ycm\ n} = t_{ycm\ 1} \cdot \sqrt{n}, \quad (11)$$

где n — число каскадов, а $t_{ycm\ n}$ — время установления n -каскадного усилителя (каскады предполагаются одинаковыми).

Что касается низкочастотных искажений сигналов, проявляющихся в том, что выходное напряжение по достижении наибольшего значения не остается неизменным, а медленно спадает в соответствии с постоянной времени $C_c R_c$, то в многокаскадном усилителе эти искажения усугубляются. Напряжение на выходе 1-го каскада, как мы уже знаем, за счет увеличения напряжения на конденсаторе C_c в процессе его заряда, плавно спадает, хотя входное напряжение в это время постоянно (см. кривые на фиг. 27). На вход 2-го каскада подается напряжение, изменяющееся по закону, изображаемому кривой для $n=1$. Конденсатор C_c 2-го каскада также начинает заряжаться, и не все напряжение, прикладываемое к делителю $C_c R_c$ 2-го каскада, изображаемое кривой для $n=1$, выделяется на сопротивлении R_c . Поэтому кривая для $n=2$, изображающая выходное напряжение 2-го каскада, пойдет ниже, чем кривая входного напряжения этого каскада. То же самое можно сказать о последующих каскадах, т. е. величина спада

напряжения с ростом числа каскадов увеличивается. Конечно, при этом увеличивается и величина отрицательного выброса по прекращении действия импульса.

Если считать, что спадание напряжения для всего усилителя не превосходит 30—40 % от максимального на-

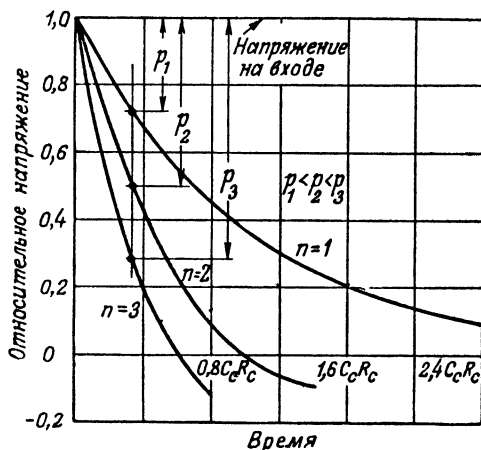

Фиг. 27. Спад напряжения на вершине увеличивается с ростом числа каскадов n .

пряжения, то относительная величина спада напряжения p_n пропорциональна числу каскадов n :

$$p_n = \frac{\tau \cdot n}{C_c R_c} \quad (12)$$

(предполагается, что все каскады одинаковы).

Какие же практические меры нужно применять в многокаскадных усилителях, для того чтобы искажения формы сигналов не превышали заданных? Расширение полосы частот или, точнее, увеличение верхней граничной частоты производится за счет уменьшения величины нагрузочного сопротивления. Когда мы рассчитали раньше один каскад с полосой в 2,3 мггц, то получили допустимое нагрузочное сопротивление в 1450 ом. В шестикаскадном усилителе с такой же общей полосой в 2,3 мггц полоса каждого каскада равнялась 6,75 мггц. Значит, для обеспечения такой полосы необходимо уменьшить нагрузочное сопротивление в 2,94 раза и взять его равным 495 ом, что даст при $S=$

≈ 9 *ма/в* коэффициент усиления каждого каскада 4,5, вместо 13 в однокаскадном усилителе. Таким образом, и без того малые коэффициенты усиления каскадов нужно еще больше уменьшать.

Для того чтобы не было значительных спадов напряжения на вершине, $C_c R_c$ приходится значительно увеличивать, что, как было указано выше, нежелательно.


Указанные недостатки простых схем в известной мере устраняются при использовании специальных компенсирующих элементов, к описанию которых мы теперь приступим.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

КОМПЕНСИРОВАННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

ПРОСТАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СХЕМА

Свойства реостатного усилителя в области высоких частот могут быть улучшены путем включения, последовательно с нагрузочным сопротивлением, небольшой индуктивности, как это показано на схеме фиг. 28, а. При правильно выбранных элементах R и L верхняя граничная частота в этой

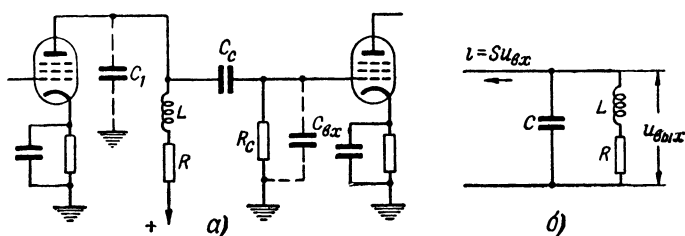

Фиг. 23. Принципиальная — а и эквивалентная — б схемы каскада с высокочастотной компенсацией.

схеме перемещается в область более высоких частот сравнительно с той, которая свойственна точно такому же усилителю, но без индуктивности. Полоса частот, воспроизводимых усилителем, становится шире; время установления уменьшается. Выдающуюся роль в исследовании свойств компенсированных усилителей и установлении наилучших параметров схем сыграли работы советского ученого проф. Г. В. Брауде.

Физическую сущность компенсации (коррекции) легко выяснить, если рассмотреть эквивалентную схему каскада, изображенную на фиг. 28, б. На низких и средних частотах сопротивление шунтирующего конденсатора велико; сопротивление катушки L в последовательной цепи мало; поэтому ими можно пренебречь и считать, что нагрузкой является только сопротивление R . При дальнейшем увеличении частоты сопротивление конденсатора ощутимо уменьшается, и частотная характеристика, при отсутствии индуктивности, должна была бы спадать. Включением соответствующим образом подобранной индуктивности добиваются того, что в той области частот, где начинается спадание усиления, проявляются резонансные свойства параллельного колебательного контура, образованного L , C и R . Эта схема называется параллельной потому, что компенсирующий контур является параллельным.


Так как сопротивление параллельного колебательного контура вблизи резонансной частоты наибольшее, а усиление прямо пропорционально нагрузочному сопротивлению, которым является контур, то в области частот, близких к резонансной, усиление каскада возрастает. Параметры контура подобраны так, чтобы частотная характеристика, на высоких частотах была плавной, без провалов и подъемов. На частотах, превышающих резонансную, усиление начинает спадать, так как сопротивление контура снова уменьшается; оно уже определяется в основном, емкостью C .

Как же выбрать параметры контура? Резонансная частота выбирается близкой к верхней граничной частоте; если ее понизить, увеличение нагрузочного сопротивления произойдет на той частоте, где при отсутствии контура усиление равномерно, и создание подъема характеристики поэтому не нужно. Если же собственная частота контура выбрана выше верхней граничной частоты, то между областью равномерного усиления и резонансной частотой будет провал частотной характеристики, появятся и фазовые искажения; любое непостоянство усиления в заданном диапазоне приведет к дополнительным искажениям формы кривой усиливаемых колебаний; поэтому появление провалов или пиков частотной характеристики нежелательно.

Очень существенным является известное соотношение параметров, определяющее добротность контура Q ,

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Если уменьшить R , то добротность контура и его резонансное сопротивление возрастут — на частотах, близких к резонансной, усиление будет большим, но зато на низких (средних) частотах из-за малости сопротивления R усиление будет малым — частотная характеристика получится

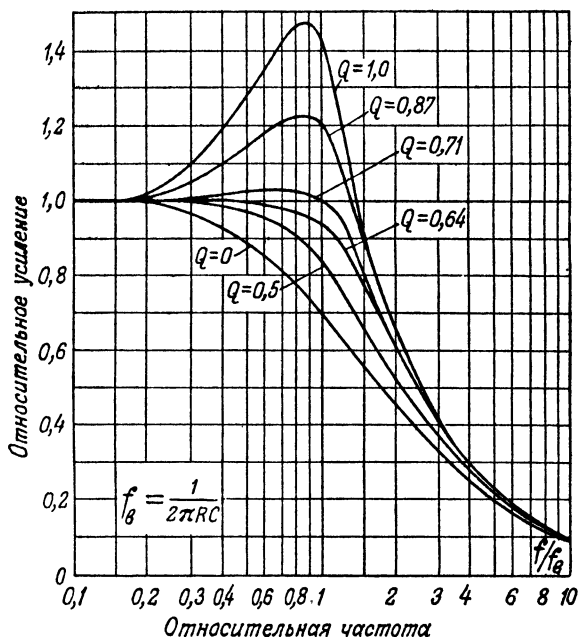

Фиг. 29. Частотные характеристики в области высоких частот для усилительных каскадов с компенсацией при различных значениях добротности контура.

неравномерной. Наоборот, при большом R резонансное сопротивление контура будет небольшим и корректирующее действие незначительным.

Зависимость формы частотной характеристики и расширения полосы частот от добротности контура хорошо иллюстрируются графиком на фиг. 29, на котором изображены частотные характеристики в области высоких частот для различных практически применяемых значений добротности. Здесь по оси абсцисс отложены частоты в долях от верхней граничной частоты некомпенсированного усилителя, т. е.

если, например, верхняя граничная частота реостатного усилительного каскада равна $3,5 \text{ мГц}$, то значению абсциссы, равному $0,7$, соответствует частота $0,7 \times 3,5 = 2,45 \text{ мГц}$, а абсциссе $1,5$ соответствует частота $5,25 \text{ мГц}$. По оси ординат отложено относительное усиление в долях от усиления на средних частотах SR . Кривая, соответствующая значению $Q = 0$, нам уже знакома — это частотная характеристика реостатного усилительного каскада без коррекции. Для этой характеристики абсциссе $1,0$ соответствует ордината $0,7$, что следует из определения верхней граничной частоты как такой, где усиление падает на 30% .

Установим в схему катушку такой величины, чтобы добротность контура стала равной, например, $0,5$. Частотная характеристика в этом случае, как видно из графика, пройдет несколько выше, чем характеристика некомпенсированного каскада, а та частота, на которой усиление падает на 30% , отодвинется в сторону более высоких частот. Характеристика показывает, что при установке в схему катушки, индуктивность которой $L = (0,5)^2 R^2 C \text{ гн}$, верхняя граничная частота стала равной $1,41 f_g$.

Если выбрать индуктивность катушки несколько большей, полоса еще больше расширится. Число k_1 , показывающее, во сколько раз расширится полоса в зависимости от величины добротности контура, можно определить по табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Добротность контура	0	0,5	0,64	0,71	0,87	1,0
k_1	1	1,41	1,72	1,80	1,84	1,81

Из табл. 3 следует, что при увеличении индуктивности (добротности) полоса сначала значительно расширяется, а затем, при дальнейшем увеличении Q , расширения уже не происходит. Это объясняется тем, что склоны резонансной кривой при увеличении добротности контура становятся более крутыми, и после резонанса происходит довольно быстрое спадание кривой. Значит, для компенсации широкополосного усилителя нужно применять контуры с малой добротностью, обычно меньше единицы. Какому же значению Q отдать предпочтение? Рассмотрение частотных характеристик показывает, что при Q больших $0,64$ частотная ха-

рактеристика перед плавным спадом приобретает подъем, т. е. на некотором участке усиление возрастает по сравнению с усилением на средних частотах. Если ставится требование обеспечения наиболее равномерной частотной характеристики, то целесообразно выбирать значения Q , равные 0,64. Более подробно о выборе добротности можно будет сказать после рассмотрения искажений формы кривой, возникающих при наличии компенсирующей катушки.

Практические преимущества схемы иллюстрируются нижеприведенным числовым примером. Допустим, что мы выбрали форму частотной характеристики, еще не дающую подъема, т. е. $Q=0,64$. Зададимся емкостью $C=25$ мкмкф и верхней граничной частотой каскада, равной 2,3 мггц. Для такой частоты и емкости находим по формуле (5) величину допустимого нагрузочного сопротивления, равную 1 450 ом. Из табл. 3 определяем, что если обеспечить добротность 0,64, то полоса расширится в 1,72 раза по сравнению с той, которая была в схеме без индуктивности. Но нужно обеспечить полосу всего 2,3 мггц, а потому можно взять сопротивление в 1,72 раза большее, т. е. $1450 \times 1,72 = 2\,500$ ом, и получить усиление каскада при $S=9$ ма/в, равное 22,4 вместо 13 в схеме без катушки. Индуктивность катушки находим, пользуясь приведенной выше формулой для добротности контура,

$$L = Q^2 R^2 C, \quad (13)$$

т. е.

$$L = (0,64)^2 \cdot (2\,500)^2 \cdot 25 \cdot 10^{-12} \text{ гн} = 64 \text{ мкгн}.$$

Подобную индуктивность можно осуществить однослойной цилиндрической катушкой малого диаметра.

Таким образом, за счет установки катушки с небольшой индуктивностью, образующей с распределенной емкостью схемы параллельный колебательный контур, мы получили значительный выигрыш в усилении.

ПЕРЕХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СХЕМЫ

В обычном радиотехническом контуре, где добротность велика, при подключении к контуру источника питания в нем возникают свободные затухающие колебания. Отличие рассматриваемой схемы от радиотехнического контура заключается в величине сопротивления R . В данном случае оно столь велико, что режим в контуре близок к так называе-


мому аperiodическому, когда колебательный процесс не может возникнуть.

В момент подключения к сетке перепада напряжения в анодной цепи происходит изменение тока. Сопротивление контура в момент включения равно нулю, так как конденсатор представляет собой короткое замыкание. Изменившийся ток начинает заряжать конденсатор. В начале процесса наибольшая часть тока будет протекать через конденсатор, ибо ток в индуктивности не может измениться мгновенно: в момент включения сопротивление индуктивности бесконечно велико. Сопротивление ветви, содержащей индуктивность, больше чем R , и конденсатор заряжается быстрее, потому что большая часть тока ответвляется в ту ветвь, где он установлен. Однако с течением времени сопротивление ветви с индуктивностью уменьшается до R . При наличии индуктивности, сразу же после включения, большая часть анодного тока заряжает конденсатор, напряжение на нем возрастает, а ток заряда падает. Но в то же время сопротивление индуктивности падает. Наличие двух таких сопротивлений, обратно изменяющихся после включения во времени, приводит к тому, что выходное напряжение быстрее нарастает. За время заряда в контуре накопились энергии: магнитного поля — в индуктивности и электрического поля — в конденсаторе. В контуре начнется обмен энергиями, сопровождаемый протеканием тока, несколько меняющегося во времени.

На контуре поддерживается напряжение, определяемое как постоянным током источника, восполняющим потери в активном сопротивлении, так и колебательным током. Чем выше добротность контура, тем больше колебательный ток и тем значительнее доля падения напряжения, приходящаяся на колебательный ток. Наоборот, чем ниже добротность контура, тем быстрее затухают свободные колебания и тем постояннее будет напряжение относительно величины SRU .


Процесс установления напряжения на контуре иллюстрируется переходными характеристиками для контуров с различными добротностями, изображенными на фиг. 30. Кривая, соответствующая $Q = 0$, нам уже знакома; она изображает процесс установления в схеме, где параллельно соединены R и C при отсутствии индуктивности. Установление напряжения в этом случае определяется лишь скоростью, с которой заряжается конденсатор, шунтированный активным сопротивлением. При увеличении добротности

время установления уменьшается примерно во столько же раз, во сколько расширяется полоса частот. Кривой $Q = 0,5$ соответствует критический режим — режим перехода контура от аperiodического к колебательному. При

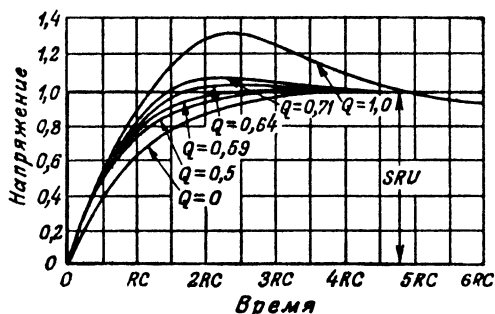

Фиг. 30. Переходные характеристики каскада с компенсацией при различных значениях добротности.

дальнейшем увеличении Q , хотя время установления и сокращается, на вершине кривой появляется быстро затухающий колебательный процесс и связанный с этим положительный выброс напряжения. Если Q не превышает 0,8, то колебательный процесс затухает быстро и ограничивается только первым положительным выбросом. Однако если Q увеличивается, то не только увеличивается первый положительный выброс, а появляется следующий за ним провал.

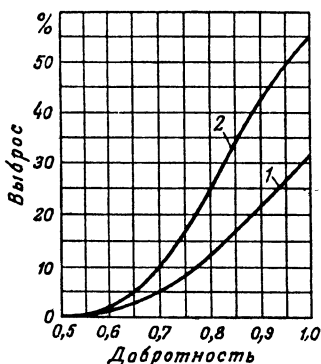

Фиг. 31. Зависимость выброса переходной характеристики от добротности контура.

1 — один каскад; 2 — два каскада.

Если Q увеличивается, то не только увеличивается первый положительный выброс, а появляется следующий за ним провал.

Указанные колебания напряжения, на вершине крайне нежелательны — они дополнительно искажают форму кривой усиленных сигналов. При телевизионной передаче наличие выбросов проявляется в том, что резкие вертикальные переходы от белого к черному сопровождаются дополнительными полосами, следующими за резкой границей. Такие искажения ухудшают качество изображения; они называются «пластикой».

Исходя из свойств глаза, реагирующего на 2—3-процентные приращения яркости, к телевизионным усилителям ставятся требования, заключающиеся в том, чтобы величина выброса не превышала 2—3% от установившегося значения (для всего усилителя).

В связи с этим при расчете усилителей необходимо задаваться величиной допустимого выброса. Зависимость величины относительного выброса H для одно- и двухкаскадного усилителей в зависимости от величины добротности контура, вычисленная Л. Н. Кисляковым, показана графически на фиг. 31. Из этой зависимости следует, что величина добротности контура должна быть ограничена; например, если выброс однокаскадного усилителя не должен превышать 2,5%, то максимально допустимая величина добротности — 0,64.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОЧНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

В многокаскадных усилителях, компенсированных индуктивностями, подобно тому, как это имеет место в некомпенсированных усилителях, с ростом числа каскадов полоса частот сужается, а время установления растет. Поэтому нагрузочное сопротивление и в этом случае приходится выбирать несколько меньшим, чтобы скомпенсировать сужение полосы. Время установления (от 10 до 90% установившегося значения) растет также прямо пропорционально корню квадратному из числа каскадов.

Кроме указанных, известных нам из предшествующего, явлений, в многокаскадных усилителях с компенсацией, когда добротность контура превышает критическую величину, т. е. когда имеется колебательный процесс, величина выброса с ростом числа каскадов увеличивается. На фиг. 31, для сравнения с величиной выброса в однокаскадном усилителе приведена кривая зависимости выброса от добротности для усилителя, состоящего из двух одинаковых каскадов. Из этой кривой следует, что по сравнению с однокаскадным усилителем величина выброса увеличивается в двухкаскадном примерно в два раза. При дальнейшем росте числа каскадов увеличение выброса не происходит столь стремительно.

На фиг. 32 приведены переходные характеристики для различного числа каскадов при добротности контуров, равной 0,71. Если для одного каскада выброс равен 6%, то для двух — 11%, для четырех — 20%, восьми — 28% и 16 — 43%. Если число каскадов больше четырех, то можно приближенно считать, что величина выброса увеличивается пропорционально корню квадратному из числа каскадов (для выбросов от 5 до 10%). Однако если добротность мала, так что выброс не превышает 1—2%, то при увеличении

числа каскадов величина выброса растет крайне медленно. При добротности, равной 0,59, величина выброса составляет приблизительно 1% и при дальнейшем увеличении числа каскадов почти не меняется. Поэтому в многокаскадных усилителях, когда увеличение выброса нежелательно, а число каскадов велико, как, например, в телевизионных усилителях, добротность не следует выбирать больше 0,59.

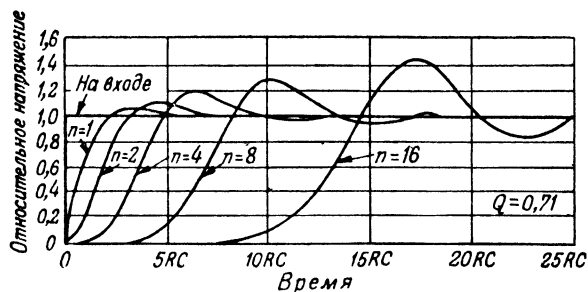

Фиг. 32. С ростом числа каскадов время установления растет и увеличивается выброс.

Последнее требование несколько ограничивает возможности увеличения усиления при применении компенсации.

Что касается полосы пропускания всего усилителя, то, как мы уже знаем, она определяется двумя факторами:

1) добротностью контуров: при любом выбранном числе каскадов с ростом добротности полоса усилителя расширяется;

2) числом каскадов: при любой выбранной добротности, с ростом числа каскадов общая полоса пропускания всего усилителя уменьшается.

Используя обозначения: Δf_n — общая полоса пропускания усилителя, Δf_1 — полоса одиночного каскада без компенсации и k_n — коэффициент, зависящий от числа каскадов и добротности, можно связать общую полосу с полосой отдельных каскадов:

$$\Delta f_n = k_n \Delta f_1. \quad (14)$$

Коэффициент k_n показывает, во сколько раз расширится или сузится общая полоса пропускания по сравнению с полосой одного каскада без компенсации при установке компенсирующих катушек и увеличении числа каскадов.

Вспомнив о том, что $\Delta f_1 \approx f_g$ и используя формулу (5), подставим вместо Δf_1 в формулу (14) $\frac{1}{2\pi RC}$:

$$\Delta f_n = \frac{k_n}{2\pi RC}.$$

Переписав последнее выражение относительно R , получим расчетное соотношение, связывающее величину допустимого нагрузочного сопротивления с общей полосой всего усилителя:

$$R = \frac{k_n}{2\pi C \Delta f_n}. \quad (15)$$

Значения коэффициента k_n в зависимости от n и Q (каскады одинаковы) приведены в табл. 4. Зная Δf_n , выбрав n и лампы и задавшись величиной Q (из соображений допустимого выброса), используя табл. 4 и формулу (15), можно быстро определить величину допустимого нагрузочного сопротивления.

Таблица 4

Значения коэффициента k_n для расчета нагрузочных сопротивлений многокаскадных усилителей

$Q \backslash n$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	0,64	0,51	0,43	0,37	0,34	0,32	0,30	0,28	0,27
0,5	1,41	0,92	0,75	0,65	0,58	0,52	0,47	0,44	0,42	0,40
0,59	1,62	1,17	0,98	0,87	0,79	0,72	0,67	0,64	0,61	0,58
0,64	1,72	1,36	1,20	1,13	1,03	0,99	0,94	0,92	0,89	0,87
0,71	1,80	1,47	1,35	1,28	1,24	1,20	1,18	1,16	1,15	1,14

Из табл. 4, например, следует, что если установить компенсирующие катушки так, чтобы $Q=0,64$, то шестикаскадный усилитель будет обладать почти такой же ($k_n=0,99$) полосой пропускания, как одиночный каскад без коррекции, т. е. катушки скомпенсировали суживающее действие шести каскадов.

В каких же случаях целесообразно применять компенсирующие индуктивности? Хотя включение катушек существенно улучшает свойства усилителя, приводит к уменьшению числа ламп и экономии потребляемой энергии, а следовательно, уменьшает вес и габариты усилителя, все

же в некоторых случаях можно обойтись простой реостатной схемой. Ясно, что включение катушек несколько усложняет конструкцию. В тех случаях, когда общее усиление и требуемая полоса частот малы, так что коэффициенты усиления отдельных каскадов получаются не меньше пяти-шести, можно обойтись простой схемой. В случае широких полос и большого усиления приходится применять компенсацию.

Из предшествующего нельзя было заключить, сколько же нужно выбрать каскадов для обеспечения требуемого усиления. Перейдем теперь к выяснению этого вопроса.

ЧИСЛО КАСКАДОВ

Необходимое число каскадов, обеспечивающих заданное усиление для схем с компенсацией, а также для некомпенсированных усилителей, непосредственно определить нельзя. При расчете обычно задают требуемое усиление, общую полосу пропускания и величину выходного напряжения. Общее усиление зависит от n , типов ламп, Δf_n и коэффициента k_n , величина которого, в свою очередь также зависит от n . Поэтому прежде чем окончательно установить n , нужно проделать несколько вычислений.

Воспользовавшись формулой (15), можно получить расчетное соотношение для определения числа каскадов. Помножив правую и левую части этого равенства на S — крутизну характеристики лампы, в левой части получим коэффициент усиления одного каскада. Возведем теперь обе части полученного равенства в степень n . Тогда в левой части получим коэффициент усиления n -каскадного усилителя $K_{общ}$, а в правую часть входят известные (кроме k_n) величины:

$$K_{общ} = \left(\frac{S \cdot k_n}{2\pi C \Delta f_n} \right)^n. \quad (16)$$

Ориентировочно задавая число каскадов и выбирая для каждого вычисления из табл. 4 соответствующее k_n , производим подсчеты до тех пор, пока не получим незначительное превышение $K_{общ}$, вычисленного по этой формуле, над заданным общим усилением. Убедиться в правильности выбранного числа каскадов можно, проделав еще одно вычисление, взяв число каскадов меньше на

один. Если n выбрано правильно, то вычисление для $n-1$ даст меньшее общее усиление, чем то, которое требуется.

Пример. Требуется получить усиление в 20 000. Общая полоса 4 мГц. Желательно использование ламп 6AG5 ($S/2\pi C = 44$ мГц). Вырос на вершине переходной характеристики не должен быть больше 2%.

Определим сначала n для схемы без компенсации ($Q=0$); значения k_n в этом случае определяются из первой строки табл. 4. Положим, что усилитель состоит из шести каскадов; тогда $k_6 = 0,34$

$$\left(\frac{S k_6}{2\pi C \Delta f_n} \right)^6 = \left(\frac{44 \cdot 0,34}{4} \right)^6 \approx 2700.$$

Шести каскадов мало, возьмем восемь ($k_8 = 0,3$):

$$\left(\frac{44 \cdot 0,3}{4} \right)^8 \approx 13800.$$

Восьми также мало, но нетрудно убедиться, что девять каскадов ($k_9 = 0,28$) дадут усиление, примерно равное 20 000. Таким образом, некомпенсированный усилитель на лампах 6AG5 с полосой 4 мГц и усилением, равным 20 000, должен состоять из девяти каскадов.

Посмотрим теперь, сколько потребуется каскадов, если установить компенсирующие катушки. По соображениям обеспечения заданного выроста выбираем $Q=0,59$, т. е. значения k_n из третьей строки табл. 4. Возьмем четыре каскада ($k_4 = 0,87$):

$$\left(\frac{44 \cdot 0,87}{4} \right)^4 \approx 8300.$$

Четырех каскадов недостаточно; придется взять пять ($k_5 = 0,79$). Вычисляя, получим общее усиление равным 49 000. Пример показывает, что в данном случае установка компенсирующих катушек позволила сократить число каскадов с девяти до пяти. Вместо заданного усиления 20 000, мы получили 49 000.

В зависимости от конкретного назначения усилителя либо превышение усиления допустимо, либо уменьшения его следует добиться установкой регулятора усиления, либо можно использовать схему с меньшими добротностями.

ОСОБЕННОСТИ ВЫХОДНЫХ КАСКАДОВ

В тех случаях, когда полоса воспроизводимых частот широка, наибольшее выходное напряжение, которое можно получить от последнего каскада при полном использовании лампы, может оказаться недостаточным для нормальной работы оконечного устройства. Размах выходного напряжения определяется произведением максимально возможного изменения анодного тока (в пределах работы на

линейном участке характеристики) ΔI на нагрузочное сопротивление R . Так, например, при использовании лампы 6AC7 в режиме $U_a = 300$ в, $U_{c_2} = 150$ в полное изменение сеточного напряжения от -4 в до 0 дает приращение анодного тока примерно в 25 ма. Если нагрузочное сопротивление, выбранное из условия воспроизведения полосы, равно 1000 ом, то размах выходного напряжения не превысит 25 в.

В ряде случаев, имеющих место на практике, размах выходного напряжения (от минимального до максимального) должен составлять 100—150 в, как, например, при использовании трубок с электростатическим отклонением. В подобных случаях конструирование выходных каскадов представляет собой особую задачу, решаемую различными способами.

Первый и наиболее простой способ заключается в том, чтобы подобрать лампу, которая дает необходимое выходное напряжение, хотя эта лампа может и не совпасть с типом ламп, применяемых в предшествующих каскадах. Все лампы можно сравнить по способности создавать выходное напряжение при заданной полосе частот. Максимальное изменение выходного напряжения U_m будет $U_m = \Delta I R$. Подставляя вместо R его значение, определяемое Δf_1 и C [из формулы (5)], получим:

$$U_m \cdot \Delta f_1 = \frac{\Delta I}{2\pi C}. \quad (17)$$

В левой части — произведение максимального изменения напряжения на полосу частот; правая часть равенства (17) является для лампы данного типа величиной постоянной. Разделив эту величину на полосу частот каскада, получим значение максимально возможного напряжения.

Величина $\Delta I/2\pi C$ характеризует лампу с точки зрения получения от нее выходного напряжения при заданной полосе частот. Значения $\Delta I/2\pi C$ для наиболее распространенных ламп приведены в табл. 5. При составлении таблицы емкость C определялась как сумма $C_{вых}$ данной лампы и емкости монтажа, равной 20 мкмкф; значения ΔI соответствуют работе в пределах линейного участка характеристики для типовых режимов питания.

Из табл. 5 следует, что при полосе каскада, равной, например, 8 мггц, от лампы 6AG5 можно получить напря-

Значения $\Delta I/2\pi C$ для различных ламп

Тип лампы	6AG5	6SH7	6AC7	6AG7	6V6	6Л6
$\frac{\Delta I}{2\pi C}$ вольт-мгц	73	53	153	348	640	790

жение, равное 9,1 в, а от лампы 6Л6—около 100 в. Если многокаскадный усилитель собран, к примеру, на лампах 6AG5, полоса каждого каскада составляет 8 мгц, а требуется выходное напряжение 100 в, то не только последний каскад придется выполнить на другой лампе, но также и предпоследний. Для того чтобы получить от 6Л6 выходное напряжение в 100 в, т. е. предельно возможное при 8 мгц, размах сеточного напряжения должен составлять 30 в (примерно двойное напряжение смещения). Но лампа 6AG5 может дать только 9,1 в. Поэтому в данном случае придется предпоследний каскад выполнить на другой лампе, например 6AG7.

Если последний каскад собран на другой лампе, а общее число каскадов равно n , то общее усиление всего усилителя определяется по формуле

$$K_{общ} = \left(\frac{k_n}{\Delta f_n} \right)^n \cdot \left(\frac{S}{2\pi C} \right)^{n-1} \cdot \frac{S_{ок}}{2\pi C_{ок}}, \quad (18)$$

где k_n определяется из табл. 4 для общего числа каскадов (предполагается, что добротность компенсирующих контуров во всех каскадах одинакова), Δf_n — общая полоса пропускания, $S_{ок}$ — крутизна последней лампы, $C_{ок}$ — общая распределенная емкость выходной части схемы.

Если же два последних каскада выполнены на других лампах, то общее усиление определяется формулой

$$K_{общ} = \left(\frac{k_n}{\Delta f_n} \right)^n \cdot \left(\frac{S}{2\pi C} \right)^{n-2} \cdot \frac{S_{np}}{2\pi C_{np}} \cdot \frac{S_{ок}}{2\pi C_{ок}}, \quad (19)$$

где S_{np} и C_{np} — параметры предоконечного каскада.

Целесообразно вести расчет в следующем порядке:

- 1) выбрать лампы для предварительных каскадов; 2) вы-

брать схему высокочастотной компенсации и Q ; 3) предполагая, что все каскады собраны на одинаковых лампах, подобрать, пользуясь формулой (16), число каскадов; 4) заметить соответствующее k_n ; 5) по формуле (14) определить полосу пропускания одного каскада; 6) пользуясь табл. 5¹, по известным растворам сеточных характеристик, заданному выходному напряжению и Δf_1 выбрать лампы для оконечного и предоконечного каскадов; 7) произвести подсчет общего усиления для выбранного числа каскадов, с учетом параметров последних ламп, по формулам (18) и (19). Если полученное усиление меньше заданного, то добавить один предварительный каскад и произвести повторный расчет в соответствии с содержанием пп. 4, 5 и 7. После этого определяются по формулам (15) и (13) сопротивления и индуктивности каждого каскада.

Пример. Используя данные предыдущего примера, имеем: требуемое усиление 20 000. Пятикаскадный усилитель на лампах 6AG5 с общей полосой 4 мГц при $Q=0,59$ дает усиление 49 000; $k_5=0,79$. Зададим дополнительное условие: максимальное выходное напряжение должно быть не меньше 100 в. Определяем полосу пропускания одного каскада:

$$\Delta f_1 = \frac{\Delta f_n}{k_5} = \frac{4}{0,79} = 5,1 \text{ мГц}.$$


Пользуясь табл. 5, находим, что лампа 6AG7 при такой полосе даст 69 в, лампа 6V6—125 в, а лампа 6J16—155 в. Выбираем лампу 6V6. Для получения при данной полосе 125 в изменение сеточного напряжения должно составить примерно 25 в. Нам необходимы только 100 в, поэтому изменение сеточного напряжения должно быть около 20 в. Лампа 6AG5 может дать лишь 14 в, поэтому в качестве предоконечного каскада выбираем другую лампу—6AC7, которая может обеспечить предельно 30 в (конечно, при полосе 5,1 мГц). Произведем подсчет общего усиления (используя данные табл. 1):

$$K_{\text{общ}} = \left(\frac{0,79}{4}\right)^5 \cdot (44)^3 \cdot 55 \cdot 25 \approx 35\,000,$$

т. е. усиление несколько уменьшилось в связи с тем, что коэффициент усиления последнего каскада равен 4,9, а трех первых каскадов — по 8,6 (предоконечного — 10,8). Однако усиление все же превышает заданное, поэтому дополнительных каскадов не требуется.

¹ Если емкость схемы не превышает принятую при составлении таблицы; в противном случае следует пользоваться формулой (17).

Второй способ увеличения максимально возможного выходного напряжения заключается в спаривании выходных ламп. Вместо одной выходной лампы данного типа устанавливают две, соединяя их параллельно, как это показано на фиг. 33. При этом вдвое увеличивается крутизна характеристики параллельного соединения по сравнению с крутизной каждой лампы в отдельности. Правда, при этом возрастают в два раза входная и выходная емкости, однако в связи с тем, что емкость монтажа остается неизменной, получается все же выигрыш в величине выходного напряжения. Особенно большой выигрыш будет в том случае, когда емкость монтажа и выходной части схемы велики.

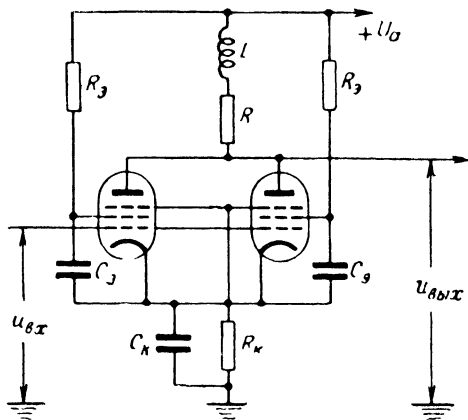

Фиг. 33. Параллельное соединение выходных ламп для увеличения выходного напряжения.

Пример. Для иллюстрации выигрыша в выходном напряжении, получающегося при параллельном соединении выходных ламп, рассмотрим конкретный пример. Лампа 6V6 обладает

$$\frac{\Delta I}{2\pi C'} = \frac{110 \cdot 10^{-3}}{2\pi (7,5 + 20) \cdot 10^{-12}} = 640 \text{ в} \cdot \text{мггц}.$$


Включив две лампы параллельно, получим

$$\frac{2\Delta I}{2\pi C''} = \frac{220 \cdot 10^{-3}}{2\pi (15 + 20) \cdot 10^{-12}} = 1000 \text{ в} \cdot \text{мггц}.$$

Если полоса каскада, к примеру, 6 мггц, то максимальное выходное напряжение, получаемое от одной лампы, составляет 105 в, а от двух ламп — 162 в. При расчете предоконечного каскада необходимо учесть, что входная емкость спаренных ламп вдвое больше.

Имеется еще один способ увеличения выходного напряжения, иногда применяемый на практике для схем с простой параллельной компенсацией. Этот способ заключается в том, что в выходном каскаде, за счет увеличения нагрузочного сопротивления, допускают большие высокочастотные иска-

жения, чем во всех остальных каскадах, а в предоконечном каскаде, за счет уменьшения сопротивления, т. е. увеличения добротности контура, компенсируют искажения последнего каскада. Если рассогласование каскадов не превышает некоторых пределов, то результирующая частотная и пере-

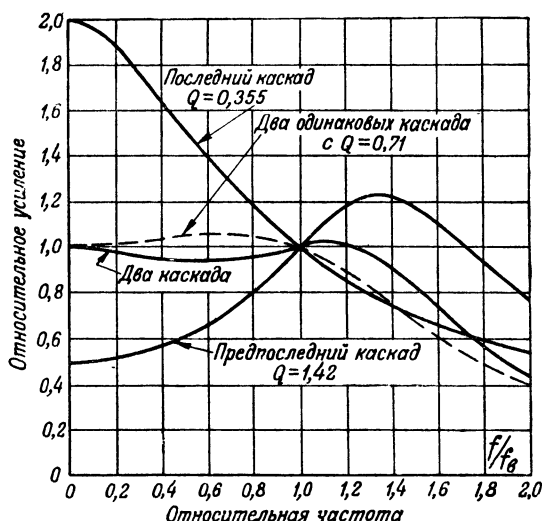

Фиг. 34. Частотные характеристики двухкаскадного усилителя с разными добротностями.

ходная характеристики двух последних каскадов почти ничем не отличаются от соответствующих характеристик двух каскадов с одинаковыми параметрами. Рассогласование производится за счет увеличения R оконечного каскада в некоторое число раз (не больше двух) и уменьшения в такое же число раз R предоконечного каскада. Величина компенсирующих индуктивностей, выбранная в предположении, что каскады одинаковы, из условий допустимого выброса, при этом не меняется.

Пример. Два последних каскада собраны на лампах 6АС7 и $Q = 0,71$. Допустим, что из условий пропускания заданной полосы R в каждом каскаде установлены по 1500 ом и что C одинаковы. Максимальное выходное напряжение будет

$$U_m = \Delta I R = 25 \cdot 10^{-3} \cdot 1500 = 37,5 \text{ в.}$$

Увеличим теперь вдвое нагрузочное сопротивление выходного каскада, т. е. $R'' = 2R = 3000 \text{ ом}$, и уменьшим вдвое сопротивление

предоконечного каскада $R'' = \frac{R}{2} = 750 \text{ ом}$, не меняя при этом величин L , установленных по формуле (13) для $R = 1500 \text{ ом}$. Тогда Q оконечного каскада уменьшится в два раза и станет равным 0,355, а Q предоконечного каскада увеличится в два раза и станет равным 1,42. Вид частотных характеристик при таких добротностях показан на фиг. 34.

Из рассмотрения характеристик видно, что усиление последнего каскада в области средних частот стало вдвое большим, однако завал характеристики происходит раньше. Усиление предоконечного каскада в области средних частот вдвое уменьшилось, однако на высоких частотах появился подъем. Общее усиление в области средних частот останется таким же, как и при одинаковых каскадах. В области высоких частот произойдет почти полная компенсация искажений оконечного каскада искажениями предоконечного (см. результирующую кривую). Это относится и к переходным характеристикам.


В связи с тем, что сопротивление последнего каскада стало в два раза большим, максимальное выходное напряжение также увеличивается в два раза и для рассматриваемого примера будет равно 75 в. Конечно, на вход схемы нужно для этого подать вдвое большее напряжение.

СЛОЖНЫЕ СХЕМЫ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

Сложные схемы в ч. компенсации позволяют получить большее усиление от каскада с заданной полосой частот (или, что то же, с заданным временем установления) по сравнению не только со схемой некомпенсированного реостатного усилителя, но даже по сравнению со схемой с простой компенсацией. Корректирующая способность сложных схем основана на взаимодействии нескольких (больше двух) реактивных элементов, в связи с чем удается в большем диапазоне частот скомпенсировать шунтирующее действие распределенных емкостей, т. е. уменьшить искажения формы усиливаемых сигналов. Иными словами, в сложных схемах процесс заряда распределенных емкостей протекает быстрее.

Применение подобных схем ограничивается сложностью их настройки и критичностью к величинам параметров. Сложные схемы следует выбирать в тех случаях, когда полоса воспроизводимых частот очень велика или когда широкополосный усилитель является составной частью какого-нибудь сложного устройства и сигналы, подаваемые на вход

усилителя, уже достаточно велики, как это, например, имеет место в телевизионных приемниках. В последних каждая лишняя лампа усложняет и удорожает конструкцию. Использование же одного видеоусилительного каскада вместо двух оправдывает усилия, затрачиваемые на налаживание подобных схем. Существенным достоинством сложных схем является увеличение максимально возможного выходного на-

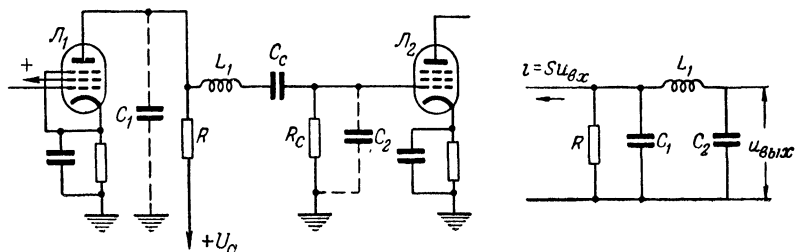

Фиг. 35. Принципиальная (а) и эквивалентная (б) схемы каскада с последовательной в. ч. компенсацией.

пряжения в связи с увеличением, при той же полосе, нагрузочного сопротивления.

Сильная зависимость свойств схемы от величин и, главное, соотношения параметров, является причиной того, что уже малое несовпадение параметров с расчетными приводит либо к увеличению времени установления, либо к увеличению выброса на вершине, против принятых в расчете. С точки зрения применения схемы в оконечных каскадах телевизионных приемников более допустимым является некоторое увеличение выброса (до 5—8%), ибо остальные узлы телевизионного приемника зачастую обладают пологой кривой установления, и выброс в оконечном каскаде несколько компенсирует искажения других узлов приемника.

Наглядным примером схем данного типа является так называемая схема с последовательной компенсацией, изображенная на фиг. 35. В эту схему, так же как и в предыдущую, устанавливается только один корректирующий элемент — небольшая индуктивность L_1 . Однако действие схемы отличается от действия схемы с параллельной компенсацией. В области низких и средних частот сопротивление индуктивности L_1 очень мало; сопротивления конденсаторов C_1 и C_2 очень велики, поэтому на этих частотах нагрузочное сопротивление схемы и, следовательно, ее поведение ничем не отличаются от разобранных выше схем

на соответствующих частотах. По мере увеличения частоты емкость C_1 , под которой следует понимать выходную емкость лампы \mathcal{L}_1 и емкость монтажа части схемы, расположенной левее катушки L_1 , становится малым (сравнительно с нагрузочным) сопротивлением, и начинает сказываться ее шунтирующее действие. Но емкость C_1 меньше, чем суммарная распределенная емкость C , поэтому те частоты, на которых сопротивление емкости C_1 значительно уменьшается, несколько выше, чем при шунтировании сопротивления R емкостью C . При увеличении частоты сопротивление индуктивности L_1 возрастает; в связи с этим меньше сказывается шунтирующее действие емкости C_2 . Катушка L_1 как бы разделяет емкости C_1 и C_2 .

Величина индуктивности катушки подбирается так, чтобы на тех частотах, где начинает сказываться шунтирующее действие C_1 , наступил резонанс в последовательном соединении L_1 и C_2 . А при последовательном резонансе, как известно, напряжение на каждом из реактивных элементов может быть больше приложенного напряжения. Приложенным является напряжение на C_1 , а снимаемым — напряжение на C_2 . Таким образом, взаимодействие трех реактивных элементов и нагрузочного сопротивления позволяет в большем диапазоне частот поддерживать равномерное усиление.


Каждому значению отношения емкостей соответствует вполне определенное значение индуктивности L_1 , при котором выходное напряжение остается неизменным в максимально возможном диапазоне частот. Если при выбранной индуктивности отношение емкостей изменится, то резонанс между L_1 и C_2 может наступить на более низкой или более высокой частоте, чем это нужно для поддержания выходного напряжения неизменным. В предыдущей схеме величина индуктивности однозначно подбиралась по величине общей распределенной емкости и допустимому выбросу переходной характеристики. В данной схеме на форму переходной характеристики еще влияет, при выбранной индуктивности, отношение емкостей C_2/C_1 .

Для случаев, когда $C_2/C_1 = 2$, при величине индуктивности, равной

$$L_1 = \frac{2}{3} R^2 (C_1 + C_2),$$

удаётся добиться расширения полосы частот, по сравнению с некомпенсированной реостатной схемой, в 2,2 раза и по-

лучить сравнительно равномерную частотную характеристику (кривая 2 на фиг. 36). Выброс на вершине переходной характеристики при этом не превышает 6%. Для такого же

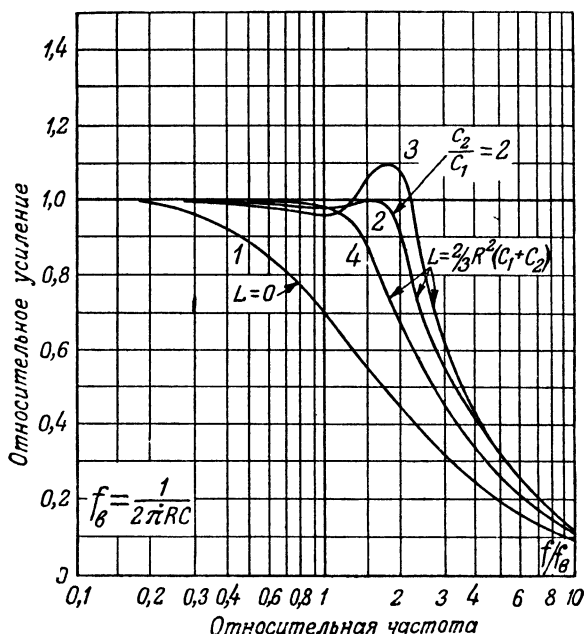

Фиг. 36. Частотные характеристики схемы с последовательной компенсацией.


выброса, в случае применения схемы с простой компенсацией, мы имели расширение полосы в 1,8 раза ($Q = 0,71$).

Таким образом, данная схема позволяет получить примерно на 20% большее усиление, чем предыдущая. Но если при выбранной индуктивности соотношение частичных емкостей не равно тому, которое принято в расчете, то свойства схемы меняются. Для иллюстрации этого на фиг. 36 приведены частотные характеристики схемы для нескольких характерных случаев. Все кривые построены для схемы, обладающей неизменной суммарной емкостью $C_1 + C_2$ и неизменной индуктивностью L_1 , вычисленной по приведенной выше формуле (кроме кривой 1). Кривая 1 построена для некомпенсированного каскада с такой же емкостью $C = C_1 + C_2$ и приводится для сравнения. Кривая 2 соот-

ветствует отношению частичных емкостей $C_2/C_1 = 2$. Если отношение частичных емкостей равно 1,5, то кривая 3 показывает, что хотя полоса несколько расширилась, но усиление внутри полосы стало менее равномерным. Для этого случая выброс на вершине переходной характеристики составляет 11%. Если же отношение емкостей равно трем (кривая 4), то выигрыш в отношении расширения полосы частот снижается, и схема по своим свойствам становится не лучше, чем схема с простой компенсацией.

СХЕМА С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ

Схема с последовательной компенсацией применяется для связи между каскадами. Другая схема — с последовательно-параллельной компенсацией (фиг.

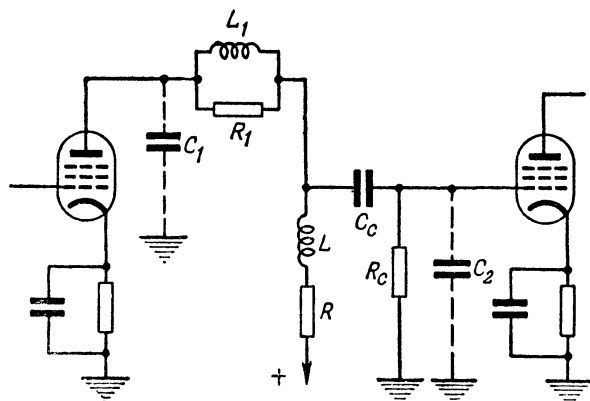

Фиг. 37. Схема с последовательно-параллельной компенсацией.

37), получившая в последнее время широкое распространение, используется как для межкаскадной связи, так и в оконечных каскадах. Эта схема содержит уже две индуктивности: L и L_1 . Катушка L_1 шунтирована сопротивлением R_1 , роль которого сказывается только на высоких частотах. На низких и средних частотах схема ничем не отличается от предшествующих.

Схема с последовательно-параллельной компенсацией была недавно подробно исследована проф. Г. В. Брауде и его сотрудниками, которые указали на ряд положительных

свойств схемы, особенно в случае применения ее в многокаскадных усилителях.

Расчет этой схемы производится после того, как установлено отношение емкостей $C_2/(C_1+C_2)$. В зависимости от отношения емкостей, допустимого выброса переходной характеристики и заданного времени установления определяются следующие параметры схемы:

1) Нагрузочное сопротивление R , которое в данной схеме в k_1 раз больше, чем нагрузочное сопротивление простого реостатного каскада с таким же временем установления:

$$R = \frac{k_1 t_{ycm1}}{2,2(C_1 + C_2)}. \quad (20)$$

2) Величина индуктивности L , устанавливаемой последовательно с нагрузочным сопротивлением:

$$L = \alpha R^2 (C_1 + C_2). \quad (21)$$

3) Величина индуктивности L_1 :

$$L_1 = \beta R^2 (C_1 + C_2). \quad (22)$$

4) Величина сопротивления R_1 , шунтирующего катушку L_1 ; это сопротивление в γ раз больше, чем нагрузочное сопротивление:

$$R_1 = \gamma R. \quad (23)$$

Значения коэффициентов k_1 ; α ; β ; γ в зависимости от $\frac{C_2}{C_1+C_2}$ и допустимого выброса переходной характеристики H даны в табл. 4.

Пример расчета параметров схемы. Требуется определить параметры схемы с последовательно-параллельной компенсацией для оконечного видеокаскада телевизионного приемника, выполненного на лампе 6AG7, если задано время установления — 0,08 мксек (соответствует полосе частот, примерно равной $0,35/0,08 \cdot 10^{-6} = 4,4$ мГц) и допустимый выброс — 3%.

1) Определяем емкости C_1 и C_2 . $C_{вых}$ лампы 6AG7 равно 7,5 мкмкф. Выходное напряжение подводится к приемной трубке; входную емкость трубки можно полагать равной 6 мкмкф. Считаем, что монтажная емкость левее катушки равна 2 мкмкф, поэтому $C_1 = 7,5 + 2 = 9,5$ мкмкф. Монтажная емкость схемы правее L_1 значительно больше из-за сравнительно длинных соединительных проводов к трубке; принимаем эту монтажную емкость равной 12 мкмкф. Тогда $C_2 = 6 + 12 = 18$ мкмкф.

2) Определяем отношение емкостей $C_2/(C_1 + C_2) = 18/(9,5 + 18) \approx 0,65$.
 3) По табл. 6 находим для полученного отношения емкостей и подходящего значения выброса (п. 8): $k_1 = 2,05$; $\alpha = 0,18$; $\beta = 0,7$; $\gamma = 2,26$.

4) Определяем нагрузочное сопротивление:

$$R = \frac{k_1 t_{ycm1}}{2,2(C_1 + C_2)} = \frac{2,05 \cdot 0,08 \cdot 10^{-6}}{2,2 \cdot 27,5 \cdot 10^{-12}} \approx 2700 \text{ ом}.$$

5) Определяем L :

$$L = 0,18 \cdot (2700)^2 \cdot 27,5 \cdot 10^{-12} = 36 \text{ мкГн}.$$

6) Определяем L_1 :

$$L_1 = 0,7 \cdot (2700)^2 \cdot 27,5 \cdot 10^{-12} = 140 \text{ мкГн}.$$

7) Определяем R_1 :

$$R_1 = 2,26 \cdot 2700 = 6100 \text{ ом}.$$

8) Определяем коэффициент усиления каскада

$$K = SR = 11 \cdot 10^{-3} \cdot 2700 = 29,7.$$

Имея в виду, что размах выходного напряжения, в соответствии с обычно применяемыми трубками, составляет приблизительно 50 в,

определяем напряжение на входе оконечного каскада $U_{вх} = \frac{U_{вых}}{K} =$

$\frac{50}{29,7} = 1,67 \text{ в}$. При правильно сконструированной высокочастотной части телевизионного приемника на выходе детектора можно получить такое напряжение, а потому можно ограничиться одним видеокаскадом.

Таблица 6

Значения коэффициентов для расчета параметров схемы с последовательно-параллельной компенсацией

№ п/п	$\frac{C_2}{C_1 + C_2}$	$H, \%$	k_1	α	β	γ
1	0,5	1,2	1,83	0,12	0,57	2,13
2	0,5	3,3	2,07	0,14	0,58	3,03
3	0,5	7,5	2,27	0,16	0,62	5,55
4	0,6	1,1	1,80	0,12	0,69	1,75
5	0,6	2,5	2,02	0,16	0,65	2,13
6	0,6	4,3	2,13	0,18	0,68	3,19
7	0,65	1,4	1,88	0,14	0,74	1,79
8	0,65	2,7	2,05	0,18	0,70	2,26
9	0,65	11,0	2,20	0,20	0,81	4,0
10	0,7	1,0	1,79	0,12	0,89	1,75
11	0,7	2,7	2,09	0,20	0,82	2,73
12	0,75	1,2	1,83	0,14	1,0	1,89
13	0,75	2,4	2,04	0,20	0,88	2,26

При конструировании многокаскадных усилителей со сложными схемами компенсации особый интерес представляют такие параметры схем, при которых увеличение числа каскадов не изменяет величины выброса переходной характеристики. Ранее было указано, что для схемы с простой параллельной компенсацией в этом случае не следует выбирать Q больше, чем 0,59. Ниже приводится таблица коэффициентов для расчета параметров схемы с последовательно-параллельной компенсацией, при которых выброс переходной характеристики не увеличивается при увеличении числа каскадов и не превышает H_{\max} . Значения H_{\max} и коэффициентов даны в зависимости от отношения $C_2/(C_1 + C_2)$. Параметры схемы (кроме R) определяются по формулам (21) — (23). Нагрузочное сопротивление определяется из формулы, связывающей время установления n -каскадного усилителя со сложной компенсацией $t'_{уст. n}$ с временем установления одного реостатного усилительного каскада:

$$t'_{уст. n} = \frac{M^{3,3 \lg n}}{k_1} \cdot 2,2 \cdot R \cdot C, \quad (24)$$

где M — множитель, учитывающий сужение полосы в многокаскадном усилителе, находится из табл. 7, а $C = C_1 + C_2$.

Таблица 7

Значения коэффициентов для расчета многокаскадных усилителей с последовательно-параллельной компенсацией

n/p	$\frac{C_2}{C_1 + C_2}$	$H_{\max}, \%$	M	k_1	α	β	γ
1	0,5	2,8	1,36	2,02	0,140	0,582	2,76
2	0,6	1,9	1,37	1,96	0,148	0,652	2,12
3	0,65	1,6	1,37	1,91	0,146	0,720	2,0
4	0,7	1,3	1,38	1,86	0,142	0,836	1,92
5	0,75	1,1	1,38	1,82	0,132	1,028	1,87

По известным $t'_{уст. n}$, C_1 и C_2 , пользуясь табл. 7 и формулой (24), можно определить величину нагрузочного сопротивления.

Например, требуется рассчитать параметры четырехкаскадного усилителя на лампах 6AG5 ($C_{вых} = 1,8 \text{ мккф}$, $C_{вх} = 6,5 \text{ мккф}$)

с общим временем установления 0,08 мксек. Полагаем, что $C_1 = 1,8 + 4 = 5,8$ мкмкф, а $C_2 = 6,5 + 6 = 12,5$ мкмкф, т. е. $C_2/(C_1 + C_2) \approx 0,7$. Таким образом, все коэффициенты определяем из четвертой строки табл. 7: $M = 1,38$; $k_1 = 1,86$; $\alpha = 0,142$; $\beta = 0,836$ и $\gamma = 1,92$. Из формулы (24) определяем величину допустимого нагрузочного сопротивления:

$$R = \frac{t'_{уст} n \cdot k_1}{2,2 C M^{3,3} \lg n} = \frac{0,08 \cdot 10^{-6} \cdot 1,86}{2,2 \cdot 18,3 \cdot 10^{-12} \cdot (1,38)^{3,3 \cdot 0,6}} = 1\,950 \text{ ом}.$$

Коэффициент усиления одного каскада

$$K = SR = 5,1 \cdot 10^{-3} \cdot 1\,950 \approx 10.$$

Коэффициент усиления всего усилителя:

$$K_{общ} = (K)^n = 10^4 = 10\,000.$$

Для сравнения определим коэффициент усиления четырехкаскадного усилителя на тех же лампах, но без компенсации, с тем же общим временем установления 0,08 мксек. По формуле (11) определяем время установления для одного каскада.

$$t_{уст1} = \frac{0,08}{\sqrt{4}} = 0,04 \text{ мксек}.$$

Допустимое нагрузочное сопротивление находим из соотношения (9):

$$R = \frac{t_{уст1}}{2,2 C} = \frac{0,04 \cdot 10^{-6}}{2,2 \cdot 18,3 \cdot 10^{-12}} \approx 1\,000 \text{ ом}.$$

Коэффициент усиления одного каскада:

$$K = 5,1 \cdot 10^{-3} \cdot 1\,000 = 5,1.$$

Коэффициент усиления всего усилителя:

$$K_{общ} = (K)^n = (5,1)^4 = 680,$$

т. е. в 14,5 раза меньше!

От усилителя на тех же лампах, но с простой компенсацией ($Q=0,59$) мы получили бы коэффициент усиления, равный 6 200, т. е. на 38% меньше, чем при использовании схемы со сложной компенсацией.

Число каскадов, необходимое для обеспечения заданного общего усиления $K_{общ}$, можно найти путем нескольких пробных вычислений по формуле

$$K_{общ} = \left(\frac{t'_{уст} \cdot n \cdot S}{2,2 C} \right)^n \cdot \frac{k_1^n}{M^{3,3 n \lg n}}. \quad (25)$$

Пример. Подобрать число каскадов многокаскадного усилителя с последовательно-параллельной компенсацией на лампах 6АС7, если задано, что общее усиление должно быть равно 30 000, время уста-

новления для всего усилителя $t'_{уст.н} = 0,1 \text{ мксек.}$ Для ламп 6АС7: $S = 9 \text{ ма/в, } C = C_1 + C_2 = 8 + 18 = 26 \text{ мкмкф.}$

Тогда:

$$\frac{t'_{уст.н} \cdot S}{2,2 C} = \frac{0,1 \cdot 10^{-6} \cdot 9 \cdot 10^{-3}}{2,2 \cdot 26 \cdot 10^{-12}} = 15,7.$$

Имея в виду, что $C_2(C_1 + C_2) \approx 0,7$, по табл. 7 находим: $M = 1,38$ и $k_1 = 1,86$. Положим, что число каскадов равно пяти.

Тогда:

$$\left(\frac{t'_{уст.н}}{2,2 C} \right)^5 \cdot \frac{k_1^5}{M^{3,3 \cdot 5 \cdot \lg 5}} = (15,7)^5 \frac{(1,86)^5}{(1,38)^{11,5}} \approx 540 \text{ 000.}$$

Пять каскадов дадут слишком большое усиление. Посмотрим, какое усиление дадут четыре каскада:

$$\left(\frac{t'_{уст.н} \cdot S}{2,2 C} \right)^4 \cdot \frac{k_1^4}{M^{3,3 \cdot 4 \cdot \lg 4}} = (15,7)^4 \frac{(1,86)^4}{(1,38)^{7,94}} \approx 60 \text{ 000.}$$


Нетрудно убедиться, проделав еще одно вычисление, что трех каскадов будет недостаточно, для того чтобы обеспечить общее усиление в 30 000, поэтому несмотря на двукратное превышение усиления против заданного приходится брать четыре каскада.

НИЗКОЧАСТОТНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ

Выше было указано, что ограниченная величина цепочки межкаскадной связи, состоящей из разделительного конденсатора C_c и сопротивления утечки сетки R_c , приводит к уменьшению коэффициента усиления на низких частотах и к появлению на этих частотах фазовых сдвигов. Уменьшение низкочастотного усиления и наличие фазовых сдвигов, в совокупности, проявляются в том, что поданный на вход усилителя перепад напряжения $u_{ex} = U$, на выходе, по достижении максимального значения SRU , дальше не остается постоянным, а медленно спадает, как это показано на фиг. 19. Крутизна спада определяется постоянной времени C_c и R_c . Чем больше $C_c R_c$, тем медленнее спадает напряжение.

Однако желательно, чтобы конденсатор C_c как деталь был бы по возможности меньших габаритов, ибо большие конденсаторы обладают большой распределенной емкостью относительно шасси, что приводит к сильному падению усиления на высоких частотах. Емкость же небольших по габаритам переходных конденсаторов, используемых в широкополосных усилителях, не превышает 0,01—

0,05 мкф. Увеличение $C_c R_c$ за счет выбора очень большого R_c (порядка десятков мегом) также не рекомендуется, так как при больших R_c положение рабочей точки становится неустойчивым, появляются искажения формы сигналов. Величины применяемых R_c редко превышают 0,5 мгом, т. е. наибольшая постоянная времени $C_c R_c$ со-

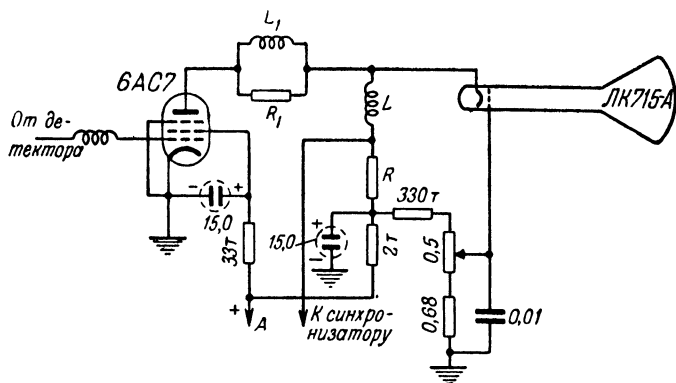


Фиг. 38. Оконечный каскад видеоусилителя постоянного тока с последовательно-параллельной компенсацией.

ставляет примерно 0,025 сек. Это означает, что импульсный сигнал длительностью 0,01 сек., соответствующий, например, кадру телевизионного изображения, в котором одна горизонтальная половина светлая, а другая—темная, спадет к окончанию импульса на 32% своей первоначальной величины (фиг. 21, б). Подобные искажения приводят к неравномерному распределению яркости по экрану телевизора.

В некоторых случаях применяются так называемые „усилители постоянного тока“, в которых связь между нагрузкой одного каскада и сеточной цепью другого осуществляется непосредственно гальванической связью. Практика эксплуатации подобных приборов показывает, что они весьма нестабильны в работе и требуют сложных источников питания. С ростом числа каскадов сложность сильно возрастает. Поэтому применение усилителей постоянного тока не может быть рекомендовано, за исключением однокаскадных выходных видеоусилителей в телевизионных приемниках (фиг. 38) и особых, узко специальных случаях.

Низкочастотные искажения в широкополосных усилителях компенсируются с помощью фильтров, содержащих один или несколько реактивных элементов. Наибольшее распространение, благодаря простоте и надежности, получила схема с RC -фильтром в анодной цепи (фиг. 39). Рассмотрим эквивалентную схему каскада в области низких частот

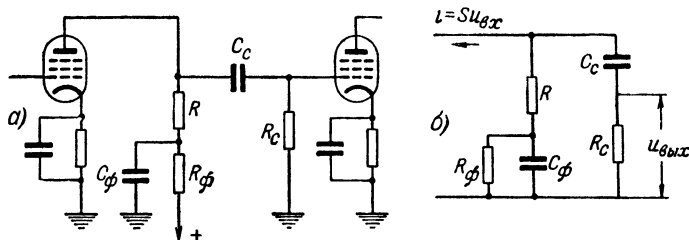

Фиг. 39. Принципиальная (а) и эквивалентная (б) схемы каскада с низкочастотной компенсацией.

(фиг. 39, б). Допустим, что R_ϕ очень велико и потому оно существенно не влияет на процесс заряда C_ϕ . При подаче на вход перепада напряжения $u_{ox} = U$ в анодной цепи начинает протекать ток SU . В первый момент после включения сопротивления конденсаторов C_c и C_ϕ весьма малы, и выходное напряжение, как и в схеме без компенсации, приблизительно равно SRU . По мере заряда C_c его сопротивление возрастает, и часть напряжения, приложенного к делителю $C_c - R_c$, выделяется на конденсаторе. Однако конденсатор C_ϕ тем временем также заряжается, его сопротивление по мере заряда увеличивается, напряжение на C_ϕ возрастает, и поэтому на последовательном соединении $R - C_\phi$ увеличивается общее падение напряжения.

Увеличение с течением времени подводимого к $C_c - R_c$ напряжения замедляет скорость спадания выходного напряжения.


Задачей компенсации является поддержание выходного сигнала длительное время неизменным. Если сопротивление R_ϕ достаточно велико, то это возможно в том случае, когда постоянная времени заряда конденсатора C_ϕ равна

постоянной времени заряда конденсатора C_c . Таким образом, равенство

$$C_\phi \cdot R = C_c \cdot R_c \quad (26)$$

является условием правильной компенсации низкочастотных искажений. Из этого равенства можно определить величину C_ϕ .

Возникает вопрос о том, как долго выходное напряжение может поддерживаться постоянным. Это зависит

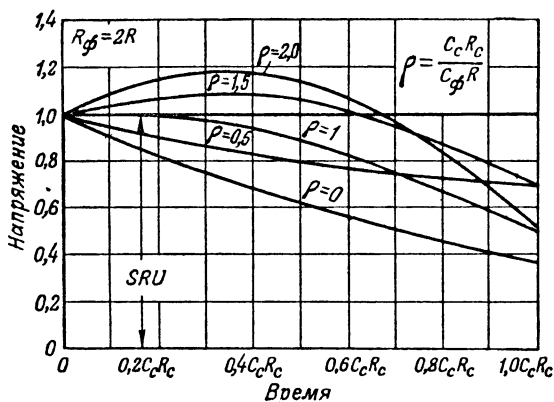


Фиг. 40. Зависимость формы выходного напряжения от отношения постоянных времени.

от величины R_ϕ , которое до сих пор мы считали большим. В реальной схеме выполнить R_ϕ очень большим нельзя, так как по этому сопротивлению протекает постоянная составляющая анодного тока; чем больше R_ϕ , тем меньше постоянное напряжение на аноде лампы. Практически, R_ϕ (в широкополосных усилителях) не выбирают большим, чем 2—5 R . Значит, напряжение сигнала в анодной цепи не увеличивается безгранично, а стремится к конечной величине. Поэтому через определенный промежуток времени увеличение сопротивления конденсатора C_c все же приведет к спадаанию выходного напряжения.

Графически зависимость выходного напряжения от $C_\phi R$ для случая, когда $R_\phi = 2R$, представлена на фиг. 40.

Отношение $C_c R_c / C_\phi R$ обозначено символом ρ . В том случае, когда выполняется условие (24), т. е. $\rho = 1$, некоторое время выходное напряжение изменяется очень медленно, и спад напряжения значительно меньше, чем в случае некомпенсированного каскада ($\rho = 0$). На том же графике показано, к каким результатам приводит невыполнение условия (26). Если $C_\phi R$ больше, чем $C_c R_c$ ($\rho < 1$), то выравнивание формы выходного напряжения не очень велико.

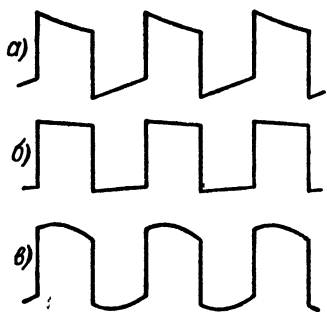

Фиг. 41. Изменение формы импульсных сигналов схемой с низкочастотной компенсацией. а — без компенсации; б — параметры выбраны правильно; в — параметры выбраны неправильно.

Если же $C_\phi R$ меньше, чем $C_c R_c$, то относительно быстрый заряд C_ϕ приводит к тому, что верхняя часть кривой выходного напряжения становится менее равномерной; сначала выходное напряжение возрастает до значений, превышающих SRU , а затем более круто начинает спадать, т. е. искажения увеличиваются. Управление формы импульсных сигналов в данной схеме иллюстрируется фиг. 41.

При выполнении условия (26) спад напряжения уменьшается примерно в пять раз по сравнению с некомпенсированной схемой. Это справедливо для случаев, когда длительность сигналов не превышает $0,5—0,6 C_c R_c$.


Если сопротивление R_ϕ выбрать равным не $2R$, а большим, то при выполнении условия $\rho = 1$ кривая выходного напряжения станет еще более равномерной, чем показано на фиг. 40. Как выбрать величину сопротивления R_ϕ внутри указанных пределов $2—5 R$? В каждом конкретном случае необходимо подсчитать уменьшение анодного напряжения, получающегося за счет падения постоянной составляющей анодного тока на сопротивлении R_ϕ , и продумать, допустимо ли подобное уменьшение.

Пример. Известны следующие данные: лампа 6АС7; анодное нагрузочное сопротивление (установленное из условий допустимых высокочастотных искажений) равно 3000 ом , напряжение выпрямителя 350 в . Выбраны значения C_c и R_c , как максимальные рекомендуемые: $C_c = 0,05 \text{ мкф}$, $R_c = 0,5 \text{ мгом}$.

Требуется определить: величины R_{ϕ} и C_{ϕ} , падение напряжения на R_{ϕ} и относительный спад напряжения для импульсного сигнала с максимальной длительностью 0,01 сек.

По справочнику находим рекомендуемый режим питания: смещение на сетку — 2 в, напряжение источника питания 300 в; там же находим, что анодный ток при напряжении 300 в и сеточном смещении — 2 в равен 10 ма.

Выбираем сопротивление $R_{\phi} = 5R$, т. е. $R_{\phi} = 15\,000\, \text{ом}$. Тогда на этом сопротивлении упадет $15\,000 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 150\, \text{в}$, и действующее

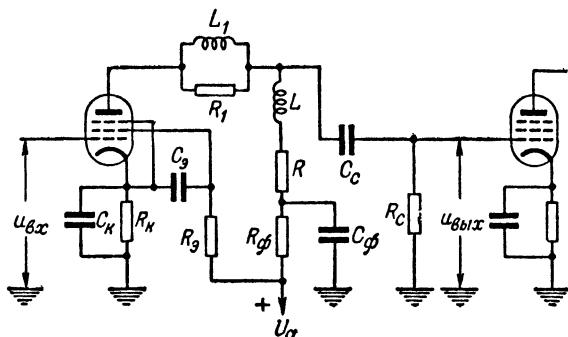

Фиг. 42. Принципиальная схема широкополосного усилительного каскада с высокочастотной и низкочастотной компенсацией.

напряжение источника снизится до $350 - 150 = 200\, \text{в}$, что меньше, чем рекомендуемое в справочнике значение. Поэтому устанавливаем в схему $R_{\phi} = 2R$, т. е. $R_{\phi} = 6\,000\, \text{ом}$. В этом случае падение напряжения на сопротивлении составит 60 в, и действующее напряжение источника почти равно рекомендуемому (290 в). Из условия (26) определяем C_{ϕ} :

$$C_{\phi} = \frac{C_c R_c}{R} = \frac{0,05 \cdot 10^{-6} \cdot 0,5 \cdot 10^6}{3\,000} \approx 8\, \text{мкф}.$$

Относительный спад напряжения на вершине для схемы без компенсации находим из уравнения (7):


$$p_1 = \frac{\tau}{C_c R_c} = \frac{0,01}{0,025} = 0,4, \text{ т. е. } 40\%.$$

Так как длительность импульса, равная 0,01 сек., меньше, чем $0,5 C_c R_c$ (0,0125 сек.), то относительный спад напряжения на вершине не превысит $40/5 = 8\%$.

На фиг. 42 приведена принципиальная схема каскада, в котором одновременно с низкочастотной осуществляется сложная высокочастотная компенсация.

Другая схема, так называемая „схема с параллельной низкочастотной компенсацией“, изображена на фиг. 43.

По своему компенсирующему действию она равноценна схеме на фиг. 39. Преимуществом схемы с параллельной компенсацией является некоторое уменьшение величины конденсатора C_ϕ , что является желательным с точки зрения уменьшения веса и габаритов устройства. Однако схема

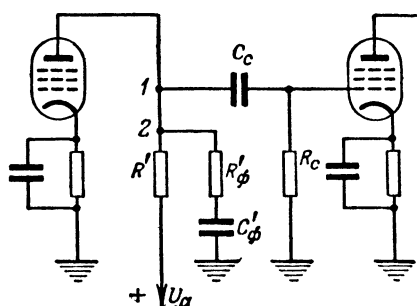

Фиг. 43. Схема с параллельной низкочастотной компенсацией.

с параллельной компенсацией обладает одним практическим недостатком. В предыдущей схеме цепь $C_\phi R_\phi$ одновременно является дополнительным фильтром, сглаживающим пульсации напряжения источника питания. В схеме с параллельной компенсацией сглаживание пульсаций значительно уменьшается, поэтому применение

схемы допустимо лишь в тех случаях, когда источник питания обладает надежным фильтром.

Выбор элементов схемы с параллельной компенсацией производится на основании данных расчета схемы фиг. 39 по следующим формулам:

$$\left. \begin{aligned} R' &= R + R_\phi, \\ R'_\phi &= R \left(1 + \frac{R}{R_\phi} \right), \\ C'_\phi &= C_\phi \left(\frac{R_\phi}{R + R_\phi} \right)^2. \end{aligned} \right\} \quad (27)$$

Если элементы схемы с параллельной компенсацией выбраны в соответствии с этими формулами, то схема ничем не отличается от схемы фиг. 39, включая и поведение на высоких частотах. В случае установки компенсирующей индуктивности последняя присоединяется между точками 1 и 2 схемы на фиг. 43.

Иногда фильтр $C_\phi R_\phi$ устанавливается для компенсаций низкочастотных искажений, имеющих за счет других элементов схемы—реактивной нагрузки в цепи катода и экранирующей сетки, а также для компенсации низкочастотных искажений в других каскадах устройства.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ В УСИЛИТЕЛЯХ

В широкополосных усилителях может иметь место как отрицательная обратная связь (противосвязь), снижающая общий усилительный эффект, так и положительная обратная связь. Несмотря на то, что положительная связь увеличивает усилительную способность схемы, наличие ее подчеркивает все дефекты устройства. Неравномерности частотных характеристик, непрямолинейность фазовых, выброс на вершине переходной характеристики, имеющиеся нелинейные искажения и т. д.—все эти искажения проявляются в большей мере при наличии положительной обратной связи. Имеется ряд схем широкополосных усилителей с использованием положительной обратной связи. Налаживание подобных схем весьма кропотливое дело; они могут быть рекомендованы лишь в особых случаях, о которых будет сказано ниже.

Противосвязь в ряде случаев из-за уменьшения усиления нежелательна, однако другие несомненные достоинства схем с противосвязью приводят ко все большему их распространению. В ряде схем противосвязь используется как полезный эффект, служащий для компенсации искажений или для других целей, как, например, при работе усилителя на кабель.

В обычном усилительном каскаде противосвязь возникает в связи с тем, что в цепи катода устанавливается реостатно-емкостная цепочка, создающая требуемое для нормальной работы смещение на сетку. В усилителях, собранных на пентодах (тетродах), устанавливаемые в цепи экранирующих сеток сопротивления также приводят к эффекту противосвязи. Рассмотрим эти явления и схемы, основанные на них.

КАТОДНАЯ НАГРУЗКА

Влияние цепочки автоматического смещения, установленной в катод, состоящей из конденсатора C_k и сопротивления R_k (фиг. 14, а), сводится к тому, что помимо постоянного напряжения, образующегося за счет постоянной составляющей анодного тока, на конденсаторе в зависимости от величины $C_k R_k$ образуется переменное падение напряжения, полярность которого такова, что мгновенное значение

потенциала катода относительно земли совпадает с мгновенным значением потенциала сетки относительно земли. Так как действующее между сеткой и катодом переменное напряжение в любой момент времени является суммой входного напряжения и напряжения на конденсаторе, а при сложении в цепи сетка—земля—катод (фиг. 14, а; мгновенные значения переменных напряжений для некоторого момента времени обозначены знаками в скобках) полярность их обратна, то действующее напряжение меньше, чем подводимое. Следовательно, меньше анодный ток, напряжение на выходе и коэффициент усиления каскада. Здесь имеет место противосвязь.

Для того чтобы уменьшить влияние цепи автоматического смещения, необходимо, чтобы постоянная времени $C_k R_k$ была значительно больше, чем продолжительность самого длительного из усиливаемых сигналов. В этом случае за время действия сигнала напряжение на конденсаторе, под влиянием происшедшего изменения анодного тока, не успеет сколько-нибудь значительно измениться. Или, иначе, сопротивление конденсатора на самой низкой из усиливаемых частот должно быть значительно меньше, чем R_k . В этом случае на параллельном соединении R_k и C_k переменная составляющая анодного тока не создаст ощутимого падения напряжения, и уменьшение действующего сеточного напряжения будет незначительным.

Очевидно, что в данном случае противосвязь будет увеличиваться с уменьшением частоты (с увеличением длительности усиливаемых сигналов). Для того чтобы выяснить, каково же предельное уменьшение усиления при увеличении длительности сигналов, положим, что постоянная времени $C_k R_k$ значительно меньше, чем длительность усиливаемых сигналов, или, еще проще, положим, что конденсатор C_k вовсе отсутствует. Тогда действующее на сетке напряжение будет разностью между u_{ax} и падением напряжения переменной составляющей анодного¹ тока на сопротивлении R_k , т. е. $u_c = u_{ax} - i \cdot R_k$. Анодный ток определится как $i = Su_c$; выходное напря-

¹ Точнее, катодного тока, который является суммой анодного и экранного токов. Однако для простоты рассуждений считаем, что экранный ток значительно меньше анодного и им можно пренебречь, т. е. считаем, что лампа — триод.

жение, если пренебречь влиянием $C_c R_c$, будет $u_{вых} = SR u_c$. Или, после несложных преобразований:

$$u_{вых} = \frac{SR}{1 + SR_k} u_{вх}.$$

Последнее выражение показывает, что выходное напряжение и коэффициент усиления

$$K_k = \frac{u_{вых}}{u_{вх}} = \frac{SR}{1 + SR_k} \quad (28)$$

в схеме с сопротивлением в цепи катода будут меньше, чем при наличии большого шунтирующего это сопротивление конденсатора.

Пример. При $S = 10$ ма/в; $R = 1\,000$ ом; $R_k = 100$ ом, коэффициент усиления уменьшится с 10 — при надежно шунтированном сопротивлении до 5 — при отсутствии конденсатора или при наличии конденсатора малой емкости.

Пример показывает, что необходимо очень внимательно относиться к выбору цепочки смещения, так как неправильно сконструированная цепь может привести к значительному уменьшению усиления по сравнению с ожидаемым.

Какова бы ни была емкость конденсатора C_k , через известный промежуток времени после подачи перепада напряжения $u_{вх} = U$, практически, через $3 C_k R_k$, выходное напряжение от максимального SRU упадет до значения, определяемого вышеприведенной формулой. Таким образом, действие цепи автоматического смещения подобно действию цепи $C_c R_c$, за тем исключением, что под влиянием цепи смещения выходное напряжение падает не до нуля, а до некоторого предельного значения. Расчет цепочки ведется из соображений значительного превышения постоянной времени $C_k R_k$ над максимальной длительностью усиливаемых сигналов. Если положить, что постоянная времени $C_k R_k$ должна быть в пять раз больше, чем максимальная длительность сигналов, то получим соотношение

$$C_k = \frac{5\tau}{R_k}.$$

Величина сопротивления R_k устанавливается как частное от деления требуемого напряжения смещения на постоян-

ную составляющую анодного тока. Допустим, мы установили, что $R_k = 100 \text{ ом}$, а длительность сигналов — $0,01 \text{ сек.}$; тогда получим, что $C_k = 500 \text{ мкф.}$ Хотя подобные конденсаторы (для низких рабочих напряжений) и изготавливаются, но их габариты и стоимость велики, поэтому конденсаторы такой величины редко устанавливаются в схемы.

КОМПЕНСАЦИЯ ПРОТИВОСВЯЗЬЮ

Таким образом, цепь автоматического смещения приводит к появлению низкочастотных искажений. В тех случаях, когда искажения недопустимы, следует применять другие методы осуществления смещения, что нежелательно, или схему, в которой большой конденсатор в цепи катода заменяется малым, а сопротивление анодной нагрузки увеличивается для компенсации потери в усилении из-за наличия обратной связи.

Если выбрать нагрузочное сопротивление в соответствии с формулой

$$R' = R(1 + SR_k), \quad (29)$$

где R — нагрузочное сопротивление, установленное обычным методом из соображений заданной полосы пропускания, R' — то сопротивление, которое необходимо установить в схему, а конденсатор в цепи смещения в соответствии с формулой

$$C_k = C \frac{R(1 + SR_k)}{R_k}, \quad (30)$$

где C — суммарная распределенная емкость анодной цепи, то в этом случае усилительный каскад для любой частоты (в том числе и для высоких) по своим свойствам ничем не будет отличаться от рассмотренного ранее реостатного усилительного каскада.

Пример. Дополним данные ранее приведенного примера: $C = 30 \text{ мкмкф.}$; $R = 1000 \text{ ом.}$ Вычисляя по формулам (29) и (30), получим:

$$R' = 1000(1 + 10 \cdot 10^{-3} \cdot 100) = 2000 \text{ ом}$$

и

$$C_k = 30 \frac{2000}{100} = 600 \text{ мкмкф.}$$


Таким образом, увеличение нагрузочного сопротивления в два раза и установка малого конденсатора позволили избавиться от конденсатора чрезвычайно большой емкости, получить те же усиление и полосу частот.

Физическая сущность этого метода заключается в следующем. Для того чтобы скомпенсировать уменьшение усиления, происшедшего в схеме за счет противосвязи при устранении из цепи катода большого шунтирующего конденсатора, мы увеличили нагрузочное сопротивление. Однако при этом на более низких частотах, чем это требуется, скажется шунтирующее действие распределенной емкости C . Установим в цепь катода небольшой конденсатор. Тогда в области низких и средних частот его действие ничем не проявляется. Но ведь на этих частотах не влияет и распределенная емкость C . А на высоких частотах — там, где сказывается распределенная емкость, уменьшится сопротивление конденсатора C_k и, следовательно, уменьшится противосвязь. Таким образом, частотно-зависимая противосвязь скомпенсировала искажения, вносимые распределенной емкостью, и позволила, тем самым, избавиться от чрезвычайно большого конденсатора. Применять этот метод можно лишь в тех случаях, когда сопротивления анодной нагрузки не очень велики. В противном случае, при увеличении нагрузочного сопротивления на нем будет большое падение напряжения постоянной составляющей анодного тока, и в связи с этим уменьшится анодное напряжение.

Метод компенсации катодной противосвязью можно применить для создания подъема частотной характеристики в области высоких частот в тех особых случаях, когда это может понадобиться, например, для компенсации искажений других узлов устройства. Подобное изменение характеристики осуществляется путем некоторого уменьшения нагрузочного сопротивления по сравнению с тем значением, которое получается по формуле (29), т. е. ценой потери в усилении при заданной полосе частот. Нужно иметь в виду, что произведение коэффициента усиления каскада на полосу пропускания остается неизменным. Если при установке компенсирующей индуктивности для специального создания подъема на высоких частотах полоса пропускания и, следовательно, указанное произведение сами собой увеличиваются в k_1 раз (см. табл. 3), то в этом случае для создания точно такой же частотной характеристики, т. е. с увеличенной полосой частот и подъемом, нужно уменьшить коэффициент усиления в k_1 раз. Установка индуктивности не всегда допустима, как, например, в малогабаритных устройствах; тогда указанный метод применим.

КАТОДНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ¹

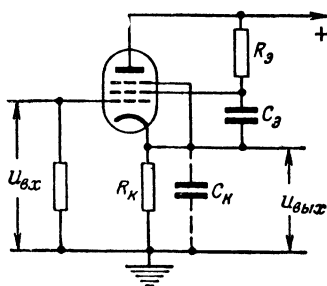Очень большое распространение получила схема, в которой выходное напряжение снимается с катодной нагрузки, а нагрузочное сопротивление в цепи анода вовсе отсутствует (фиг. 44). Эта схема называется „катодным повторителем“; она была подробно исследована В. Л. Крейцером. Основная особенность схемы заключается в том, что в ней осуществляется полная обратная связь, т. е.



все переменное напряжение, которое действует на нагрузке, действует во входной цепи. Ясно, что снимаемое напряжение $U_{вых}$ в этом случае не может быть больше входного, приложенного между сеткой и землей. Коэффициент усиления катодного повторителя

Фиг. 44. Схема катодного повторителя.

$$K_{кп} = \frac{U_{вых}}{U_{вх}} = \frac{SR_k}{1 + SR_k} \quad (31)$$

меньше, чем коэффициент усиления каскада с анодной нагрузкой при тех же значениях емкости и сопротивления в $(1 + SR_k)$ раз и всегда меньше единицы. Так, например, если $R_k = 1000$ ом, $S = 10$ ма/в, то $K_{кп} = 0,91$; при $R_k = 100$ ом и той же крутизне $K_{кп} = 0,5$. Так что правильнее было бы говорить не о коэффициенте усиления, а о коэффициенте ослабления.

Однако, несмотря на указанное свойство катодного повторителя, в ряде случаев он незаменим. Рассмотрим вкратце особенности схемы:

1) Верхняя граничная частота катодного повторителя, при одинаковых значениях емкости и сопротивления, значительно выше, чем у обычного каскада. Полоса расширяется во столько же раз, во сколько уменьшается коэффициент усиления:

$$f_{вк} = \frac{1 + SR_k}{2\pi C_k R_k}. \quad (32)$$

¹ Свое название схема получила потому, что повторяет на выходе форму сеточного напряжения, в отличие от обычного усилительного каскада, который оборачивает полярность.

Произведение коэффициента усиления на полосу пропускания остается то же, что и у каскада с нагрузкой в аноде. В этом нетрудно убедиться, перемножив соответственно правые и левые части выражений (31) и (32). Однако в силу того, что коэффициент усиления катодного повторителя меньше единицы, полоса при той же лампе и тех же значениях R и C получается более широкой. Так, например, если $R_k = 2\,000\text{ ом}$, $C = 30\text{ мкмкф}$ и $S = 5\text{ ма/в}$, то $f_{вк} = 30\text{ мгц}$. При этом $K_{кп} = 0,91$. Если нагрузочное сопротивление в $2\,000\text{ ом}$ установить в аноде той же лампы, при том же значении емкости, мы получим $f_a = 2,7\text{ мгц}$ и $K = 10$.

Предположим, что нагрузка каскада носит емкостный характер и величина этой емкости равна 300 мкмкф ; задана общая полоса 3 мгц . Рассмотренный пример для случая с нагрузочным сопротивлением в катode как раз подходит для обеспечения заданных условий. Действительно, при $S = 5\text{ ма/в}$, $R_k = 2\,000\text{ ом}$, $C_k = 300\text{ мкмкф}$, $f_{вк}$ в соответствии с выражением (29) равно 3 мгц , а $K_{кп} = 0,91$. Каков будет при обеспечении заданных условий коэффициент усиления каскада с нагрузкой в аноде? По формуле (5) находим, что $R = 176\text{ ом}$. При $S = 5\text{ ма/в}$ получаем $K = 0,89$, т. е. немного меньшее, чем в случае применения катодного повторителя. Учтем еще, что при применении повторителя схема свободна от низкочастотных искажений, так как разделительный конденсатор можно не устанавливать.

Таким образом, когда нагрузка носит емкостный характер, более целесообразным оказывается применение катодного повторителя. Практически, емкостной нагрузкой является не очень длинный отрезок коаксиального кабеля, нагруженный на большое сопротивление.

2) Произведение максимально возможного напряжения на полосу частот в катодном повторителе при той же лампе больше, чем это произведение при включении нагрузочного сопротивления в анод, во столько же раз, во сколько уменьшается коэффициент усиления:

$$U_{тк} \Delta f_1 = \frac{\Delta I}{2\pi C_k} (1 + SR_k). \quad (33)$$


Продолжим рассмотрение примера, приведенного выше, в котором мы установили, что при $C = 300\text{ мкмкф}$, $S =$

$= 5 \text{ ма/в}$ катодный повторитель, при $R_k = 2000 \text{ ом}$ и каскад с нагрузкой в аноде при $R = 176 \text{ ом}$ приблизительно эквивалентны по усилению и полосе частот. Допустим, что $\Delta I = 20 \text{ ма}$. Тогда максимальное напряжение на катодной нагрузке составит 40 в , а на анодной нагрузке — только $3,5 \text{ в}$.

Таким образом, в случае широких полос и емкостных нагрузок применение катодного повторителя дает значи-

тельный выигрыш в величине снимаемого напряжения.

3) При работе усилителя на длинную соединительную линию — коаксиальный кабель последний необходимо нагружать на приемном конце на сопротивление, равное волновому сопротивлению кабеля (для неискаженной работы — отсутствия многократных отражений). Неискаженная работа обеспечивается также в том случае, когда и внутреннее сопротивление кас-

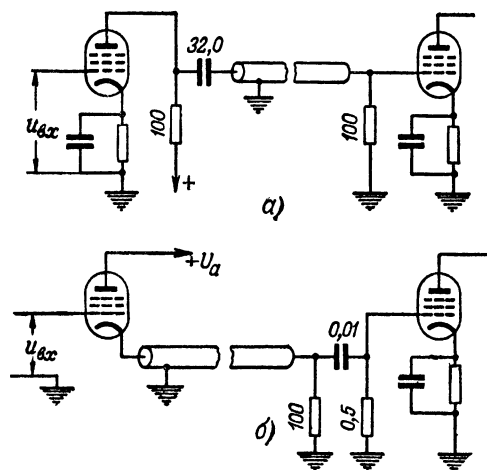

Фиг. 45. Соединение усилителей длинным коаксиальным кабелем. Подключение кабеля к аноду выходной лампы не рекомендуется.

када, как генератора э. д. с., равно волновому. Волновые сопротивления практически используемых кабелей находятся в пределах от 70 до 110 ом . Очень удобно в этом случае использовать катодный повторитель, так как его внутреннее сопротивление, примерно равное $1/S$, при применении типовых ламп (6AC7, 6AG7) почти совпадает с волновым сопротивлением распространенных кабелей.

Если подключить кабель к анодной цепи, то для согласования необходимо установить нагрузочные сопротивления, равные волновому, в анодной цепи лампы и на конце кабеля (фиг. 45,а). Кроме того, перед кабелем необходимо установить разделительный конденсатор, для того чтобы кабель не был под высоким напряжением источника

питания. Если к системе предъявляется требование неискаженного воспроизведения низких частот, то величина конденсатора получается настолько большой, что его трудно выполнить.

Например, пусть волновое сопротивление равно 100 ом и $f_n = 50$ гц. Тогда по формуле (3) находим:

$$C_c = \frac{1}{2\pi f_n R_c} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 100} = 32 \text{ мкф.}$$

Подобный конденсатор для высоких напряжений представляет собой громоздкую и дорогостоящую деталь.

При использовании катодного повторителя кабель можно непосредственно подключить между катодом и землей, как показано на фиг. 45, б.

4) Катодный повторитель обладает меньшей входной емкостью, чем каскад с нагрузкой в аноде. Для каскада с нагрузкой в аноде при использовании триода $C_{вх} = C_{ск} + C_{ca}(1+K)$, а при использовании пентода: $C_{вх} \approx C_{ск} + C_{c_1c_2}$, где $C_{ск}$ — межэлектродная емкость сетка—катод, C_{ca} — сетка—анод, $C_{c_1c_2}$ — емкость между управляющей и экранирующей сетками, примерно равная C_{ca} . Для катодного повторителя $C_{вх} = C_{ca} + C_{ск}(1-K)$ (триод) и $C_{вх} \approx C_{c_1c_2} + C_{ск}(1-K)$ (пентод).

Так как коэффициенты усиления повторителей обычно близки к единице, то $C_{ск}(1-K)$ становится ничтожно малой величиной, и $C_{вх}$ в основном определяется C_{ca} (триод) и $C_{c_1c_2}$ (пентод), т. е. примерно в два раза меньше, чем $C_{вх}$ каскада с нагрузкой в аноде.


Следовательно, предыдущий каскад даст несколько большее усиление.

Таковы основные черты катодного повторителя.

СХЕМА С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Как на пример использования положительной обратной связи, укажем на двухкаскадную схему с катодной компенсацией (фиг. 46). В этой схеме большие шунтирующие конденсаторы в цепи катода отсутствуют. За счет положительной обратной связи из 2-го каскада в 1-й увеличивается коэффициент усиления и, тем самым, компенсируется уменьшение усиления, вызванное противосвязью.

Коэффициент усиления схемы еще больше увеличивается на высоких частотах. Поэтому в схеме компенсируется также влияние распределенных емкостей, шунтирующих анодную нагрузку. Несомненным достоинством схемы является ее простота — отсутствие больших конденсаторов и компенсирующих катушек. Если использовать эту схему совместно с миниатюрными лампами, например с двойным

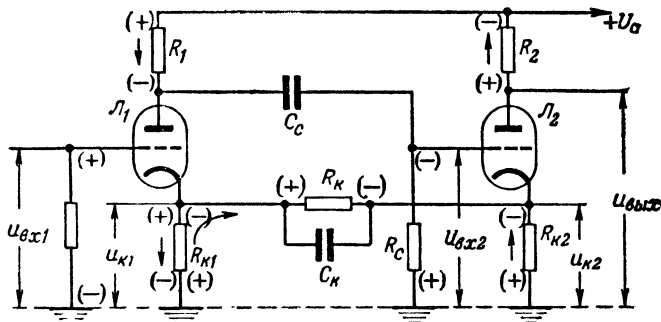

Фиг. 46. Компенсация искажений на низких и на высоких частотах осуществляется в этой схеме за счет положительной обратной связи.

триодом 6J6, то общие габариты и вес усилителя определяются практически лишь габаритами и весом источника питания.

Принцип работы схемы состоит в следующем: на сетку первой лампы L_1 подан сигнал с напряжением $u_{вх1}$; положим, что в рассматриваемый момент времени сигнал положительной полярности; это условно показано на фиг. 46 знаками в скобках. Значит, переменный анодный ток лампы L_1 , протекая сверху вниз, создает на анодной и катодной нагрузках падение напряжения, так что катод относительно земли положителен. Полярность сигнала, снимаемого с нагрузочного сопротивления R_1 (между анодом и землей) обратна полярности входного напряжения $u_{вх1}$ (напряжение на аноде уменьшилось), поэтому входное напряжение $u_{вх2}$ и анодный ток лампы L_2 также уменьшаются, что на схеме условно показано соответствующими стрелками для токов и знаками для напряжений.

Полярность напряжения на катодной нагрузке 2-го каскада обратна полярности напряжения на катодной

нагрузке 1-го каскада, а величина напряжения u_{κ_2} во много раз больше, чем u_{κ_1} , ибо u_{κ_2} создано за счет протекания анодного тока 2-го каскада, который во много раз больше тока лампы L_1 , потому что коэффициент усиления много больше единицы. Допустим пока, что конденсатор C_{κ} в схеме вовсе отсутствует—его величина сказывается на самых высоких частотах диапазона. Напряжение u_{κ_2} действует не только на R_{κ_2} , а на параллельном соединении R_{κ_2} и последовательно соединенных R_{κ} и R_{κ_1} , поэтому часть напряжения u_{κ_2} выделяется на сопротивлении R_{κ_1} . Эта часть напряжения при помощи выбора соответствующего плеча делителя напряжения R_{κ} подбирается такой, чтобы ее величина примерно равнялась величине напряжения, образующегося на R_{κ_1} за счет протекания тока в лампе L_1 . Так как полярности напряжений обратны, то результирующее переменное напряжение на R_{κ_1} равно нулю, т. е. оно такое же, как и при наличии большого шунтирующего конденсатора. Немного уменьшив R_{κ} , можно подобрать его таким, чтобы скомпенсировать уменьшение усиления схемы за счет катодной нагрузки 2-го каскада, ибо автоматической компенсации произойти не может—ток первой лампы значительно меньше переменного тока второй лампы.

Действие конденсатора C_{κ} сводится к тому, что на высоких частотах, когда его сопротивление становится малым, уменьшается величина эквивалентного сопротивления соединения $R_{\kappa}—C_{\kappa}$ и, тем самым, увеличивается положительная обратная связь, т. е. растет усиление. Конденсатор C_{κ} , таким образом, компенсирует завал частотной характеристики, вызванный наличием распределенных емкостей. Он подбирается таким, чтобы его величина на верхней граничной частоте была одного порядка с R_{κ} .

Эта схема весьма чувствительна к изменению параметров; она легко может самовозбудиться, и в этом ее основной практический недостаток. Поэтому для усилителей, где необходимо высококачественное воспроизведение формы сигналов, она не рекомендуется. Однако в некоторых портативных конструкциях (например, с импульсным управлением) схема может оказаться полезной. Налажи-

вание схемы следует производить опытным подбором R_k , включив при налаживании вместо постоянного сопротивления—переменное. Остальные элементы подбираются обычным путем. Конденсатор C_k подбирается также опытно, когда схема без него уже устойчиво работает.

ЦЕПЬ ЭКРАНИРУЮЩЕЙ СЕТКИ

При рассмотрении в предшествующих параграфах усилительных схем, выполненных на пентодах, предполагалось, что потенциал экранирующей сетки относительно катода лампы не меняется в процессе работы и не зависит от величины и формы усиливаемых сигналов. Это справедливо в том случае, когда постоянная времени цепи экранирующей сетки, состоящей из гасящего сопротивления и шунтирующего конденсатора, значительно больше, чем длительность максимально длительного из усиливаемых сигналов, или, иначе, когда сопротивление конденсатора C_s (фиг. 14,а) на самой низкой из усиливаемых частот меньше, чем сопротивление R_s .

Однако в тех случаях, когда это условие не выполняется, нагрузка, установленная в цепи экранирующей сетки, влияет на поведение усилителя.

Влияние нагрузки в цепи экранирующей сетки сводится к тому, что под действием входного сигнала изменяется потенциал экранирующей сетки и снижается общий усилительный эффект схемы, причем чем больше величина эквивалентного нагрузочного сопротивления, тем сильнее проявляется это влияние. Так как эквивалентное нагрузочное сопротивление определяется сопротивлением параллельно соединенных C_s и R_s , т. е. нагрузка зависит от частоты, то поведение усилителя изменяется с частотой. На низких частотах сопротивление будет большим, чем на высоких. Значит, на низких частотах будут большие частотные и фазовые искажения.

В связи с тем, что реакция цепи экранирующей сетки проявляется в уменьшении общего усиления схемы и в других чертах, характерных для противосвязи, можно ее рассматривать как проявление противосвязи, хотя обратная связь действует не непосредственно, а через лампу. Рассмотрим подробнее работу схемы. В отсутствии сигнала на управляющей сетке в лампе протекает ток покоя, величина которого зависит от смещения на управляющей

сетке и напряжений на остальных электродах относительно катода. Часть тока лампы ответвляется экранирующей сеткой. Ток экранирующей сетки протекает по гасящему сопротивлению и создает на нем определенное падение напряжения, поэтому напряжение экранирующей сетки и будет меньше напряжения источника, что требуется для нормальной работы схемы.

Катод, управляющую и экранирующую сетки и внешнюю цепь экранирующей сетки можно рассматривать как схему с трехэлектродной лампой, т. е. можно ввести понятие о коэффициенте усиления (лампы) по экранирующей сетке — μ_s , крутизне характеристики экранного тока — S_s и внутреннем сопротивлении лампы по экранирующей сетке — R_{is} . Крутизна характеристики S_s , например, показывает, на сколько изменится экранный ток при изменении напряжения на управляющей сетке на 1 в; коэффициент усиления μ_s показывает, во сколько раз больше должно быть изменение напряжения на экранирующей сетке, чем изменение на управляющей сетке, чтобы вызвать одинаковое изменение тока лампы. Например, для лампы 6AC7: $\mu_s = 50$, $S_s = 2,8$ ма/в, $R_{is} = 18\,000$ ом; 6AG7: $\mu_s = 25$, $S_s = 2,6$ ма/в, $R_{is} = 10\,000$ ом; 6AG5: $\mu_s = 50$, $S_s = 1,5$ ма/в, $R_{is} = 33\,000$ ом и т. д.

Подадим на управляющую сетку входной сигнал; пусть для рассматриваемого момента времени он будет положительным. Под действием увеличения напряжения на управляющей сетке увеличатся ток в лампе и экранный ток. Тогда на эквивалентном нагрузочном сопротивлении в цепи экранирующей сетки произойдет падение напряжения, которое уменьшит напряжение экранирующей сетки относительно катода. Изменение напряжения на экранирующей сетке эквивалентно изменению напряжения на управляющей сетке, только уменьшенному в μ_s раз. Значит, при увеличении сигнала на входе уменьшится напряжение на экранирующей сетке и как бы уменьшится действующее на изменение анодного тока входное напряжение, и наоборот.

Анодный ток уже не будет определяться просто как произведение входного напряжения на крутизну характеристики — он будет меньше, чем это произведение. Поэтому

уменьшится и коэффициент усиления лампы. Его можно выразить в виде

$$K_s = \frac{SR}{1 + \frac{Z_s}{R_{ls}}} = \frac{k}{1 + \frac{Z_s}{R_{ls}}}, \quad (34)$$

где $Z_s = 1/\sqrt{1 + (2\pi f C_s R_s)^2}$. Последнее выражение показывает, что чем ниже частота, тем меньше при данных R_s и C_s усиление, или чем меньше постоянная времени $C_s R_s$, тем меньше на данной частоте усиление.

Если задаться допустимым уменьшением коэффициента усиления на частоте f_n в 5%, то можно получить простое расчетное соотношение для выбора величины C_s :


$$C_s \approx \frac{20}{2\pi f_n R_{ls}}. \quad (35)$$

Это выражение показывает, что чем ниже частота, тем больший конденсатор нужно устанавливать в цепи экранирующей сетки, чтобы эквивалентное нагрузочное сопротивление оставалось малым на этой частоте. Так, например, для того чтобы усиление уменьшилось не больше, чем на 5% на частоте 50 гц, при использовании лампы 6AG7 нужен конденсатор емкостью в 6 мкф, а на частоте 5 гц — емкостью уже в 60 мкф.

В тех случаях, когда от усилителя требуется неискаженное воспроизведение очень низких частот, ток экранирующей сетки может быть использован для компенсации искажений, вызываемых цепью экранирующей сетки и цепью катода. В этом случае сопротивление R_s включается последовательно с нагрузочным сопротивлением R (фиг. 47), а конденсатор C_s , замыкающий экранирующую сетку на катод, выбирают таким, чтобы его сопротивление было малым только на средних и высоких частотах. На высоких и средних частотах схема ничем не отличается от обычной схемы с высокочастотной компенсацией. Переменные составляющие анодного и экранного токов замыкаются конденсатором C_s на катод. На низких частотах, когда сопротивления конденсаторов C_s и C_k возрастают, должно было бы снизиться усиление схемы из-за действия противосвязи в цепи катода и в цепи экранирующей сетки. Однако этого не происходит, так как на низких частотах анодный и экрани-

ный ток создают падение напряжения на сопротивлении R_s , а это падение напряжения является частью снимаемого выходного напряжения. Таким образом, происходит компенсация уменьшения усиления из-за противосвязи.

Нужно заметить, что схема может дать в области средних частот такое же усиление, как обычная схема — SR , если коэффициент усиления лампы по экранирующей

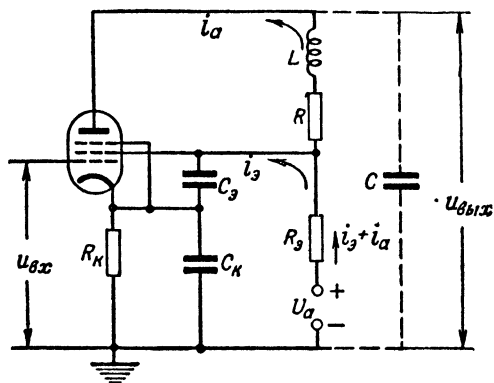

Фиг. 47. Компенсация искажений в схеме осуществляется током экранирующей сетки.

сетке μ_s больше, чем SR ; поэтому применение схемы целесообразно в тех случаях, когда коэффициент усиления каскада не очень большой, т. е. когда нужно воспроизводить не только самые низкие частоты, но и высокие. Элементы схемы R и L подбираются обычным путем в зависимости от верхней граничной частоты и допустимого выброса переходной характеристики. R_k должно быть таким, чтобы обеспечить требуемое смещение на управляющую сетку. Величина R_s устанавливается по формуле


$$R_s = R_k \left[\frac{(1 + \mu_s) SR}{\mu_s - SR} \right].$$

Конденсатор в цепи катода $C_k \approx 100C$. Конденсатор в цепи экранирующей сетки $C_s \approx 10C_k$.

Такая схема обеспечивает неискаженное воспроизведение сигналов от самых низких частот до верхней граничной частоты и не требует дорогостоящих деталей с большими габаритами.

ДВУХКАСКАДНАЯ СХЕМА С ПРОТИВОСВЯЗЬЮ

В заключение рассмотрим схему двухкаскадного широкополосного усилителя с отрицательной обратной связью, изображенную на фиг. 48.

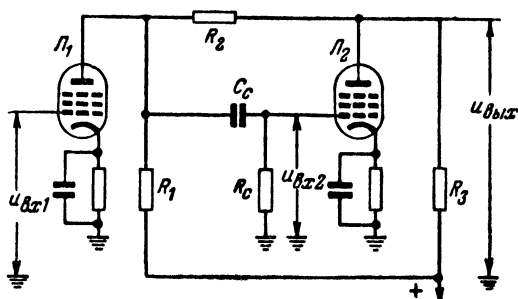

Фиг. 48. Схема двухкаскадного усилителя с отрицательной обратной связью.

Отличие этой схемы от схемы обычного двухкаскадного реостатного усилителя состоит в том, что между анодом первой и анодом второй лампы включено сопротивление R_2 . Поэтому воздействующее на изменение анодного тока сеточное напряжение второй лампы зависит не только от величины анодного тока первой лампы, но также и от величины и направления анодного тока второй лампы, благодаря чему результирующее сеточное напряжение второй лампы не возрастет в той степени, как это было бы при отсутствии обратной связи. Здесь действие обратной связи приводит к уменьшению усилительной способности схемы.

Коэффициент усиления рассматриваемой схемы в области средних частот, т. е. в области тех частот, где влиянием шунтирующих распределенных емкостей и разделительной цепи $C_c - R_c$ можно пренебречь, определяется по формуле

$$K_0 = \frac{S_1 R_1 R_3 (S_2 R_2 - 1)}{R_1 + R_2 + R_3 + S_2 R_1 R_3}. \quad (36)$$

В этой формуле S_1 — крутизна характеристики первой, а S_2 — крутизна характеристики второй лампы.

При отсутствии отрицательной обратной связи ($R_2 = \infty$) коэффициент усиления той же двухкаскадной схемы был бы равен $K_2 = S_1 S_2 R_1 R_3$.

Для окончательного суждения о достоинствах или недостатках схемы необходимо установить частотные свойства

двухкаскадного усилителя в области высоких частот. На высоких частотах начинает сказываться шунтирующее действие распределенной емкости C_1 (первого каскада) и емкости C_2 (второго каскада), и это приводит к уменьшению коэффициента усиления схемы. Однако в связи с тем, что на высоких частотах сопротивление разветвления $R_1—C_1$ становится меньшим, чем на низких или средних частотах, доля напряжения обратной связи, приходящаяся на эквивалентное сопротивление разветвления $R_1—C_1$, становится все меньшей и меньшей. Пусть, например, $u_{вых} = 50$ в, $R_1 = 800$ ом, а $R_2 = 3\,200$ ом; тогда напряжение обратной связи, приходящееся на R_1 (в области средних частот), составит $800/(3\,200 + 800) = 1/5$ часть общего падения напряжения, т. е. 10 в. На некоторой высокой частоте наличие емкости C_1 приведет к тому, что величина эквивалентного сопротивления станет равной, скажем, 400 ом. Тогда на этой частоте напряжение отрицательной обратной связи составит только $400/(3\,200 + 400) = 1/9$ часть общего падения напряжения, т. е. 5,2 в.

Таким образом, одновременно с уменьшением коэффициента усиления за счет влияния распределенных емкостей уменьшается также величина отрицательной обратной связи, что в свою очередь приводит к росту коэффициента усиления схемы. В результате в схеме происходит выравнивание коэффициента усиления в области высоких частот, т. е. расширение полосы частот.

В зависимости от соотношения параметров меняется форма частотной характеристики схемы. Частотная характеристика может иметь в области высоких частот пик, напоминающий резонансный пик частотной характеристики схемы с простой параллельной компенсацией. Переходная характеристика может иметь выброс, величина которого увеличивается, если желательно уменьшить время установления. Расчет схемы ведется с помощью графиков, приведенных на фиг. 49, и формул, приводимых ниже. На графике построены две кривые — «обобщенного времени установления» (t'_{ycm}) и выброса переходной характеристики (H) в зависимости от «добротности» схемы.

«Добротность» связана с параметрами схемы следующим образом:

$$Q = \frac{\omega_0 R_2 C_1}{1 + \frac{C_1}{C_2} + \frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{C_1}{m C_2}\right)}, \quad (37)$$

где

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{R_1(1+m) + R_2 + S_2 m R_1^2}{m C_1 C_2 R_1^2 R_2}}. \quad (37a)$$

В этих формулах $m = R_3/R_1$.

„Обобщенное время установления“ связано с временем установления так:

$$t'_{уст} = Q \omega_0 t_{уст}. \quad (38)$$

При расчете должны быть известны: время установления, допустимый выброс переходной характеристики, S_1 , S_2 , C_1 , C_2 . Кроме того, необходимо задаться величиной m ; последняя выбирается произвольно от 1 до 5.

Порядок расчета: 1) пользуясь соответствующей кривой на фиг. 49, по известному H определить Q ; 2) пользуясь второй кривой, по полученному значению Q определить $t'_{уст}$; 3) зная Q , $t'_{уст}$, $t_{уст}$ и используя формулу (38), определить ω_0 ; 4) используя два уравнения: (37)

Фиг. 49. График для расчета двухкаскадной схемы с противосвязью.

и (37a) с двумя неизвестными R_1 и R_2 , определить последние; 5) подсчитать по формуле (36) коэффициент усиления схемы.

Пример расчета. Заданы следующие величины: $t_{уст} = 2 \cdot 10^{-8}$ сек; $H = 1\%$; $S_1 = S_2 = 10$ ма/в; $C_1 = C_2 = 20$ мкмкф. По графику на фиг. 49 определяем, что Q , соответствующее однопроцентному выбросу, равно 0,6. Пользуясь второй кривой на том же графике, определяем обобщенное время, соответствующее добротности 0,6; оно равно 1,56.

Пользуясь формулой (38), определяем ω_0 : $\omega_0 = \frac{1,56}{0,6 \cdot 2 \cdot 10^{-8}} = 1,30 \cdot 10^8$.

Задаемся значением $m = 4$. После этого, пользуясь формулой (37a), определяем R_2 :

$$R_2 = \frac{5R_1 + 0,04R_1^2}{0,262 \cdot 10^{-4} R_1^2 - 1}.$$

Подставляя выражение для R_2 в формулу для Q (37) и решая полученное квадратное уравнение, найдем, что $R_1 = 346 \text{ ом}$. Теперь можно определить R_3 : $R_3 = mR_1 = 1380 \text{ ом}$. Пользуясь написанным выше уравнением, связывающим R_2 с R_1 , находим, что $R_2 = 3060 \text{ ом}$. Остается определить коэффициент усиления двухкаскадной схемы; для этого воспользуемся формулой (36):

$$K_0 = \frac{346 \cdot 1380 \cdot 10^{-2} (3060 \cdot 10^{-2} - 1)}{346 + 3060 + 1380 + 346 \cdot 1380 \cdot 10^{-2}} = 14,7.$$

Для сравнения определим, какой коэффициент усиления даст некомпенсированный реостатный усилитель с заданным временем установления. Время установления каждого каскада должно быть в $\sqrt{2}$ раз меньше, т. е. $t_{уст1} = 1,41 \cdot 10^{-8}$ сек. Воспользовавшись формулой $t_{уст1} = 2,2RC$, найдем, что нагрузочные сопротивления в каждом из каскадов равны по 320 ом , т. е. коэффициент усиления каждого каскада (при использовании тех же ламп) равен 3,2, а двухкаскадного усилителя 10,2.

Остановимся на свойствах схемы в области низких частот. По мере уменьшения частоты падение напряжения на сопротивлении R_c , образованное током первой лампы, уменьшается, ибо увеличивается сопротивление конденсатора C_c . Однако доля напряжения отрицательной обратной связи, приходящаяся на R_c , также уменьшается по той же самой причине. Коэффициент усиления в области низких частот становится более равномерным. Искажения формы сигналов уменьшаются так, как будто бы постоянная времени разделительной цепи увеличена q раз; q можно определить по формуле

$$q = 1 + \frac{S_2 R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}. \quad (39)$$

Так, например, если использовать данные рассмотренного примера, то мы найдем, что

$$q = 1 + \frac{346 \cdot 1380 \cdot 10^{-2}}{346 + 3060 + 1380} = 2,$$

т. е. введение отрицательной обратной связи как бы увеличило в 2 раза постоянную времени $R_c C_c$.

НОМОГРАММЫ ДЛЯ РАСЧЕТА МНОГОКАСКАДНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ С ПРОСТОЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ НА ВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ

На 2-й и 3-й страницах обложки приведены номограммы для расчета многокаскадных усилителей с простой параллельной компенсацией. Номограммы построены для двух значений добротности $Q=0,5$ (критическое затухание) и $Q=0,64$ (наилучшая компенсация частотной характеристики). Для расчета должны быть известны расчетные данные: общая полоса пропускания всего усилителя — Δf_n ; крутизна характеристики лампы — S (предполагается, что во всех каскадах установлены однотипные лампы); междукаскадная емкость C .

Порядок пользования номограммами следующий: на шкале 1, где отложено значение S в миллиамперах на вольт, отмечается точка, соответствующая крутизне характеристик ламп; на шкале 3 отмечается точка, соответствующая общей междукаскадной емкости в микро-микрофарадах. Через эти две точки проводится прямая до пересечения со шкалой 5. Из точки пересечения на шкале 5 проводится вторая прямая до пересечения со шкалой 2 в точке, соответствующей общей желаемой полосе частот. Вторая прямая пересекает шкалу 4, на которой замечается значение K (коэффициент усиления одиночного реостатного каскада с полосой пропускания f). Зная K и задавшись числом каскадов n (шкала 5), с помощью третьей прямой можно определить K_1 (шкала 6) — коэффициент усиления одного каскада n -каскадного усилителя с общей полосой пропускания f .

Для определения общего усиления нужно полученное значение K_1 возвести в степень n . Для определения нагрузочных сопротивлений надо полученное значение K_1 разделить на S .

В номограмме ($Q=0,5$) произведено примерное построение для семикаскадного усилителя на лампах 6AC7 ($S=9 \text{ ма/в}$; $C=25 \text{ мкмкф}$) с общей полосой 3 мГц. При $Q=0,5$ получаем. $K_1=9$, т. е. $K_{\text{общ}}=9^7 \approx 4,75 \cdot 10^6$; $R=(K_1/S) \cdot 10^{-3}=1000 \text{ ом}$; $L=(Q^2 R^2 C) \cdot 10^{-6}=6,25 \text{ мкГн}$.

Редактор Б. Б. Гурфинкель.

Техн. редактор Г. Е. Ларионов.

Сдано в набор 8/II 1951 г.

Подписано к печати 10/V 1951 г.

Формат бумаги $82 \times 108^{1/32} = 1^{5/8}$ бумажных—5,33 п. л.,


уч.-изд. л. 6,2

T-03663

Тираж 25 000 экз.

Зак. 1053.

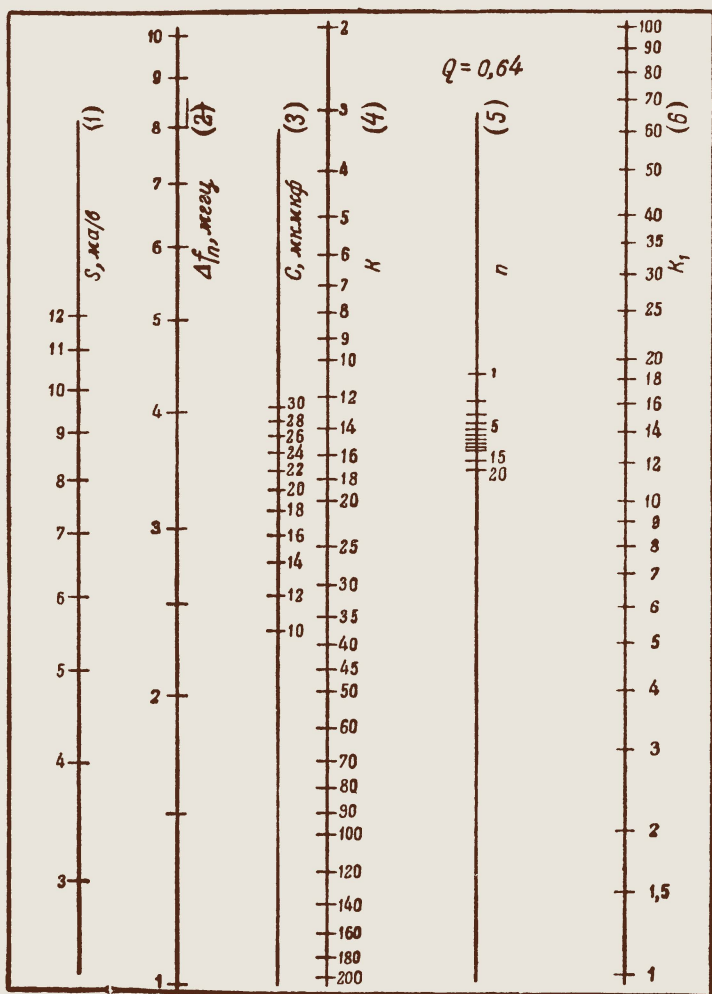Типография Госэнергиздата. Москва, Шлюзовая наб., 10



Цена 3 р. 10 к.

ГОСЭНЕРГОИЗДАТ

Москва, Шлюзовая набережная, дом 10

МАССОВАЯ РАДИОБИБЛИОТЕКА

под общей редакцией академика А. И. БЕРГА

ПЕЧАТАЮТСЯ и в БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОСТУПАТ В ПРОДАЖУ

БЕКТАБЕГОВ А. К. и ЖУК М. С., Рекордер для записи на диск.

ОРЛОВ В. А., Измерительная лаборатория радиолюбителя.
ПРОЗОРОВСКИЙ Ю. Н., Радиоприемники для местного приема.

=== ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ === и ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ

Аппаратура для сельской радиофикации (Экспонаты 8-й Всесоюзной заочной радиовыставки), 32 стр., ц. 1 р.

БОРИСОВ В. Г., Радиокружок и его работа, 72 стр., ц. 2 р. 35 к.

БАРДАХ И. М. и ТРОИЦКИЙ Л. В., Любительские телевизоры, 120 стр., ц. 3 р. 75 к.

БЕКТАБЕГОВ А. К. и ЖУК М. С., Граммофонные звукосниматели, 48 стр., ц. 1 р. 50 к.

БОРИСОВ В. Г., Юный радиолюбитель, 352 стр., ц. 12 р.

ДОГАДИН В. Н. и МАЛИНИН Р. М., Книга сельского радиофикатора, 288 стр., ц. 15 р.

КОНАШИНСКИЙ Д. А. и ТУРЛЫГИН С. Я., Введение в технику УКВ, 128 стр., ц. 3 р. 60 к.

КОРНИЕНКО А. Я., Любительский телевизор ЛТК-9, 112 стр., ц. 3 р. 20 к.

ЛЕВИТИН Е. А., Выходная ступень радиоприемника, 56 стр., ц. 1 р. 75 к.

ПРОДАЖА во всех книжных магазинах и киосках
СОЮЗПЕЧАТИ